



NOSITEL
VYZNAMENÁNÍ
ZA BRANNOU
VÝCHOVU
I. a II. STUPNĚ

ČASOPIS PRO ELEKTRONIKU
A AMATEŘSKÉ VYSÍLÁNÍ
ROČNIK XXXIII (LXII) 1984 • ČÍSLO 6

V TOMTO SEŠITĚ

| | |
|--|-----|
| Nás interview..... | 201 |
| 47. zasedání Stále komise RVHP pro radiotechnický a elektronický průmysl | 203 |
| Pozvánka na ZENIT 84 | 203 |
| AR svazarmovský ZO | 204 |
| AR mládeži | 207 |
| R15 | 208 |
| Nové ceny polovodičových součástek | 209 |
| AR seznámuje s dálkově říditelným automobilem TESLA | 211 |
| Dvojkanálový osciloskop | 212 |
| Uprava digitálních hodin s rozhlasovým přijímačem | 216 |
| AR k závěrům XVI. sjezdu — mikroelektronika (Stavebnice pro konstruktory, Kalkulačky firmy CASIO, SIM 80/85) | 217 |
| Videomagnetofony (pokračování) | 225 |
| Měnič pro akumulátorový vozík | 227 |
| Metronom-Dingent | 229 |
| QRPP transceiver Kolibřík | 232 |
| AR branné výchově | 234 |
| Cetili jsme | 236 |
| inzerce | 238 |

AMATEŘSKÉ RÁDIO ŘADA A

Vydává ÚV Svazarmu (tiskové oddělení), Opletalova 29, 116 31 Praha 1, tel. 22 25 49, Vydavatelství NÁše VOJSKO, Vladislavova 26, 113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-7. Séf redaktoru ing. Jan Klábel, zástupce Luboš Kalousek, OK1FAC. Redakční rada: Předseda: ing. J. T. Hyun, členové: RNDr. V. Brunhofer, V. Brázk, K. Donáth, ing. O. Filippi, V. Gázda, A. Glanc, M. Háša, Z. Hradík, P. Horák, J. Hudec, ing. J. Jaroš, ing. F. Králik, RNDr. L. Kryška, J. Kroupa, ing. E. Móćik, RNDr. L. Ondřej, CSc., ing. O. Petráček, ing. F. Smolík, ing. E. Smutný, ing. M. Šredi, ing. V. Teska, doc. ing. J. Vacátk, CSc., laureát st. ceny KG, J. Voráček. Redakce Jungmannova 24, 113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-7, ing. Klábel, 354, Kalousek, OK1FAC, ing. Engel, Hofhans I. 353, ing. Myšlík, OK1AMY, Havlíč, OK1PFM, I. 348, sekret. M. Trnková, I. 355. Ročně vydá 12 čísel. Cena výtisku 5 Kčs, poštovné předplatné 30 Kčs. Rozšířuje PNS. Informace o předplatném podá a objednávky příjem káždá administrace PNS, pošta a doručovatel. Objednávky do zahraničí vyřizuje PNS - ústřední expedice a dovoz tisku Praha, závod 01, administrace vývozu tisku, Kafkova 9, 160 00 Praha 6. V jednotkách ozbrojených si Vydavatelství NÁše VOJSKO, administrace, Vladislavova 26, 113 66 Praha 1. Tiskne NÁše VOJSKO, Vladislavova 26, 113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-7, I. 294. Zápluvnost a správnost příspěvku ručí autor. Redaktek rukopis vrátí, bude-li vyzádán a bude-li připojena frankovaná obálka se zpětnou adresou. Návštěvy v redakci a telefonické dotazy po 14. hodině. C. indexu 46 043.

Rukopisy čísla odevzdány tiskárna 29. 3. 1984
Číslo má vystížit podle plánu 20. 5. 1984

© Vydavatelství NÁše VOJSKO, Praha

NÁŠ INTERVIEW



s předsedkyní rady radioamatérství ÚV Svazarmu Josefou Zahoutovou, OK1FBL, a s vedoucím odboru sportu oddělení elektroniky ÚV Svazarmu Miroslavem Popelíkem, OK1DTW, o činnosti a plánech našich nejvyšších svazarmovských radioamatérských orgánů.

Po VII. sjezdu Svazarmu došlo k určitým úpravám v kompetenci rad odbornosti Svazarmu. Pozměnily se i oficiální názvy rad. Jakým způsobem bude tedy rada radioamatérství ÚV Svazarmu (dále RR ÚV Svazarmu) nyní řídit práci našich radio klubů a radioamatérů?

M. Popelík, OK1DTW: „Celostátní konference radioamatérství Svazarmu, která se konala 8. listopadu 1983 v Praze (viz AR 3/84), zvolila novou RR ÚV Svazarmu, která je nejvyšším poradně-metodickým orgánem československých radioamatérů (v době konání konference bylo v naší odbornosti registrováno 34 200 členů, z toho 1900 žen a 11 000 mladých lidí ve věku do 15 let). Konference v zájmu dalšího rozvoje radioamatérství u nás velmi pečlivě posoudila znalosti a zkušenosti každého z kandidátů členství RR ÚV Svazarmu a můžeme říci, že se členy rady stali opravdu ti nejlepší a nejschopnější z radioamatérského aktivity. Se složením nové RR ÚV Svazarmu byli čtenáři seznámeni rovněž v AR 3/84.

Úkolem RR ÚV Svazarmu je kolektivním rozumem růzpracovat do podmínek naší odbornosti hlavní úkoly, stanovené nejvyššími stranickými a svazarmovskými orgány. Návrhy, podněty, připomínky atd., které RR ÚV Svazarmu vypracuje, přecházejí obrazně řešeno v horizontální rovině na svazarmovský orgán, při kterém je rada zřízena — v našem případě tedy na oddělení elektroniky ÚV Svazarmu. Oddělení elektroniky potom tyto podněty posoudí a zpracuje do takové formy, aby je orány Svazarmu mohly přenést po řídící linii na nižší články, kde je opět



Miroslav Popelík, OK1DTW, vedoucí odboru sportu oddělení elektroniky ÚV Svazarmu, dovršil letošní deseti let zaměstnání v ÚV Svazarmu v oboru radioamatérství. Je předsedou pražského radioklubu Krystal, nositel titulu „Vzorný trenér“ a mnoha svazarmovských vyznamenání a uznání



Josefa Zahoutová, OK1FBL, předsedkyně rady radioamatérství ÚV Svazarmu, členka Svazarmu od roku 1955, prošla mnoha svazarmovskými funkcemi, od roku 1982 členka předsednictva ÚV. Svazarmu, držitelka řady svazarmovských vyznamenání

příslušné republikové, krajské, a okresní orgány (rady) rozpracují do konkrétních tamních podmínek. Znamená to, že dřívější řetězec ÚRRA — česká a slovenská ústřední rada — krajské rady — okresní rady dnes nemá přímou metodickou a řídící vazbu. Dříve všechny tyto vztahy nebyly dostatečně ujasněny, takže někdy docházelo k situacím s dvojím řízením (svazarmovskými orgány a radioamatérskými radami), což vedlo občas i k nesrovnanostem.

Radioamatérská činnost je však náročná, že by patnáctičlenná RR ÚV Svazarmu těžko mohla sama ve všech specializacích radioamatérství všechny úkoly patřící dopodrobna rozpracovat. Proto jsou pro jednotlivé radioamatérské disciplíny, případně zájmové oblasti, vytvořeny při radě (a obdobně podle potřeby na nižších článkách svazarmovského řízení) poradní komise, kterých je v současné době celkem deset: komise krátkých vln, velmi krátkých vln, rádiového orientačního běhu, moderního víceboje-telegrafistů, sportovní teletrografie, techniky, mládeže, komise pro družicovou komunikaci, komise politickovýchovná a komise kontrolního odposlechového sboru. Tyto poradní komise se scházejí k jednání zpravidla pětkrát ročně a jejich návrhy a podněty jsou předkládány k projednání RR ÚV Svazarmu.

Současné úkoly rady, stanovené usneseními stranických a svazarmovských orgánů a závěry VII. sjezdu Svazarmu, jsou a budou řadou a jejimi odbornými komisemi řešeny při přípravě stanovených plánů. Při letním listování ročním plánem RR ÚV Svazarmu, programem zabezpečení státní reprezentace v radioamatérství, plánem ediční činnosti, plánem přípravy instrukturů a trenérů, kalendářem celo-

státních i mezinárodních akcí atd. nás napadá, kolik obětavé práce lidí specializovaných v širokém spektru jednotlivých odvětví radioamatérství je ukryto za plněním técto úkolů. Lidé, specializovaných v činnostech s bohatou historií, kteří denně propagují celému světu značku OK, symbol našeho socialistického státu, jako poselství míru a přátelství. Práce všech radioamatérských funkcionářů — aktivistů, všech cvičitelů, trenérů a rozhodčích si nesmírně vážíme."

Jaký je plán práce RR ÚV Svazarmu pro nadcházející období, co pro naše radioamatéry připravuje a jaké úkoly je čekají?

J. Zahoutová, OK1FBL: RR ÚV Svazarmu, vycházejíc důsledně ze závěru VII. sjezdu Svazarmu, bude i nadále pokračovat v koncepční činnosti v radioamatérství, tak aby se podmínky pro naší zájmovou činnost stávaly stále více přitažlivějšími. Jsme si vědomi, že jednou z hlavních podmínek je dobré materiálně-technické zabezpečení naší činnosti, proto budeme věnovat maximální pozornost spolupráci s podnikem Radiotehnika Teplice a plnění dohod mezi Svazarmem a resorty, které vyrábějí, případně které disponují elektronickými zařízeními a materiálem.

Podrobnosti z našeho plánu práce uvedu ve struktuře, odpovídající rozdělení radioamatérských činností do našich poradních komisi. Omezím se na nejdůležitější body.

Politickovýchovná komise vypracuje podklady pro proškolení členů RR ÚV Svazarmu a předsedů odborných poradních komisí o závěrech VII. sjezdu Svazarmu a jejich aplikacích na radioamatérství i o závěrech březnového zasedání ÚV Svazarmu k novelizaci směrnic pro politickovýchovnou práci.

Technická komise bude zabezpečovat pomoc pořadatelům celostátní soutěže mládeže v radioamatérství a elektronice, spolupracovat na dokončení nového soutěžního řádu v elektronice, účastnit se provozních zkoušek zařízení z produkce podniku Radiotehnika ÚV Svazarmu a projednávat, případně navrhovat změny v plánech vývoje a výroby tohoto podniku na léta 1985/86.

Komise mládeže dokončí podklady pro druhý ročník akce ABC elektroniky pro mládež (první ročník už je připraven a prochází právě schvalovacím řízením na ÚV Svazarmu), bude tvořit koncepci materiálního zabezpečení činnosti mládeže v našich radioklubech a kolektivních stanicích, předkládat RR ÚV Svazarmu návrhy konstrukcí, určených hlavně mládeži a realizovatelných v podniku Radiotehnika, uspořádáme soutěž pro mládež na krátkých vlnách při příležitosti 40. výročí SNP.

Komise krátkých vln pracuje v současné době na rozboru tólik diskutovaných podmínek našich vnitrostátních závodů a má za úkol připravit návrhy úprav; rovněž se budou její členové podílet na ověřování výrobků podniku Radiotehnika a dále komise vypracuje rozbor situace v udělování povolení na zvýšený příkon našich vysílačích stanic. Z programu **VKV komise** potěší čte-

náfe asi nejvíce to, že v současné době se již pracuje na přehledu podmínek diplomů pro radioamatéry, vysírající na KV, který bude zveřejněn jako součást publikace Radioamatérské diplomu, 2. díl.

Komise rádiového orientačního běhu má za úkol sledovat využívání zařízení pro ROB, přidělených prostřednictvím orgánů Svazarmu, prohloubit spolupráci s vysokoškolskou radou ÚV Svazarmu, sledovat technický rozvoj ROB ve světě a novinky u nás zveřejňovat, případně aplikovat, metodicky pomáhat sportovním základnám talentované mládeži a v neposlední řadě se podílet na přípravě reprezentačního družstva ČSSR pro nadcházející mistrovství světa v ROB.

Komise moderního výboje telegrafistů má jako hlavní úkol zjednodušení pravidel MVT a přípravu nových trenérských a instruktorských kádrů, abychom konečně dosahli zvýšení členské základny v této disciplině, a dbát na zavádění nové techniky (transceiver U M160) do kolektivů, které se výbojem zabývají.

Komise sportovní telegrafie bude rovněž dbát o další rozšiřování výkonnostní i masové základny a výhledově připravovat podmínky pro uspořádání mistrovství Evropy ve sportovní telegrafii v ČSSR.

Prakticky nově ustavenou je **komise pro radioamatérskou družicovou komunikaci**, proto jejím hlavním úkolem je nejprve vypracovat podrobnou konцепci činnosti komise a poté hledat cesty pro realizaci československé účasti v mezinárodní spolupráci v oboru družicové komunikace, samozřejmě se zaměřením na spolupráci se SSSR.

Další nově zřízenou komisi při RR ÚV Svazarmu je **komise kontrolního odposlechového sboru**. Uvádíme jí sice na posledním místě, ale výsledky její práce se v budoucnu budou muset řídit prakticky všichni naši radioamatéři. Kontrolní odposlechovou službu, založenou v roce 1975 při ÚRRA, převzala po několika letech česká a slovenská ústřední rada, což bylo později přičinou některých nejednotností v ČSR a SSR. Kontrolní odposlechový sbor při RR ÚV Svazarmu zhodnotí dosavadní práci republikových komisi a novelizuje statut kontrolní odposlechové služby pro celé území ČSSR.

Za samostatnou zmínu stojí podíl RR ÚV Svazarmu na ediční činnosti Svazarmu a na organizaci mezinárodních soutěží v ČSSR. V současné době připravujeme čtyři publikace, určené našim radioamatérům: 2. díl Radioamatérských diplomů (1. díl již letos vyšel), 4. díl Přednášek z amatérské radiotechniky, Metodické sešity radioamatérství 5.—8. a brožuru Lehkoatletická příprava v ROB.

Mezinárodní sportovní sezóna má těžiště jako obvykle až ve druhé polovině roku. Nejvýznamnější akcí bude nesporně mistrovství světa v ROB v září v Norsku, ale stejně pečlivě dbáme i na přípravu sportovců pro komplexní soutěž ve výboji v srpnu v KLDR, pro soutěž VKV 39 v srpnu v MLR, komplexní soutěž juniorů ROB rovněž v srpnu v NDR a pro několik dalších mezinárodních utkání a mezinárodních soutěží.

K důležitým mezinárodním stykům patří i účast ČSSR na jednání IARU, kde máme v úmyslu účast naší republiky zaktivizovat.

Můžete nás podrobněji informovat o nejvýznamnější radioamatérské akci roku, o mistrovství světa v rádiovém orientačním běhu, a o přípravě našich reprezentantů?

M. Popelík, OK1DTW: „Mistrovství světa v ROB je skutečně naším nejvyšším výkonnostním cílem pro letošní rok. Pořadatelem letošního mistrovství světa je Norsko, termín konání je 6. až 10. září. Tomuto cíli jsme podřídili celý dvouletý cyklus přípravy našeho reprezentačního družstva. První rok dvouletého přípravného cyklu vyvrcholil mezinárodní kořplexní soutěž juniorů v Prievidze (1983), kde naši mladí reprezentanti — junioři i juniorky — obsadili v hodnocení družstev první místo. Příprava dospělých reprezentantů vyvrcholila v roce 1983 mistrovstvím ČSSR, kterému předcházel pět soustředění s kontrolními závody během roku 1983. V letošním roce jsme zahájili přípravu tradičním kontrolním testováním reprezentantů ve sportovním zářízení TJ Aritma Praha, kde z přítomných 26 závodníků byla do užšího týmu pro přípravu na mistrovství světa a další mezinárodní závody vybrána dvacetičlenná skupina závodníků všech kategorií (muži, ženy, junioři, juniorky). Užší dvacetičlenný reprezentační tým nyní absolvuje druhý rok dvouletého přípravného cyklu: výkonnost a trénovanost závodníků prověřujeme na soustředěních: v dubnu v Boskovicích, v červnu na společném soustředění se závodníky PLR a BLR v Tálském mlýně u Žďáru nad Sázavou a na nominačním soustředění v první polovině srpna v okoli Brna. Nominačnímu soustředění bude předcházet účast celého reprezentačního družstva na mezinárodní srovnávací soutěži zemí socialistického tábora, která bude uspořádána v Brně ve dnech 1. až 6. 8.

V Norsku bude naši vlast reprezentovat osmičlenné družstvo, složené ze dvou mužů, dvou žen, dvou juniorů a dvou mužů ve věku nad 40 let. Kategorie mužů nad 40 let je vyhlášena na mistrovství světa po první, kromě toho v našem systému soutěži podobná kategorie neexistuje, takže nemáme možnost výkonnost našich starších závodníků vzájemně porovnat. Z toho důvodu budeme při nominaci této kategorie přihlížet kromě výkonnosti také k jiným důležitým aspektům.

Do Norska odjíždíme v roli favoritů — obhajujeme zlaté medaile v pásmu 145 MHz z mistrovství světa v Polsku v kategorii mužů. Proto naše pozice nebude snadná. Ale věřím, že naši reprezentanti v ROB, stejně jako všichni ostatní reprezentanti československých radioamatérů, na mezinárodním poli čestně obstojí.“

Připravil Petr Havliš, OK1PFM



Minipřijímač Kňour

(Příští číslo AR-A má podle plánu vyjít 18. června 1984)



47. zasedání Stálé komise Rady vzájemné hospodářské pomoci pro radiotechnický a elektronický průmysl



Ve dnech 7. až 9. 3. 1984 se uskutečnilo v Praze 47. zasedání Stálé komise RVHP pro spolupráci v oblasti radiotechnického a elektronického průmyslu, která byla zřízena v roce 1963 a v roce 1983 oslavila 20. výročí své práce. Od samého počátku se činnost komise zaměřovala především na urychlení rozvoje elektroniky v členských zemích RVHP. Byly vytvářeny předpoklady a podmínky pro plnění tohoto úkolu cestou organizování mnohostranné specializace a kooperace výrobků na základě nejnovějších poznatků vědy a techniky.

Výsledky této spolupráce se projevily i ve stálém růstu vzájemných dodávek a zvyšování podílu specializované produkce. Mimo to se rozšířila vědeckotechnická spolupráce. Zejména v posledních letech bylo dohodnuto několik významných rámcových mnohostranných programů, jejichž realizace by měla výrazně přispět k rozvoji v celé oblasti radiotechnického a elektronického průmyslu členských států RVHP.

Jde v prvé řadě o mezinárodní dohody v oblasti vývojení jednotné unifikované součástkové základny elektroniky, včetně speciálních technologických zařízení pro její výrobu, o Program spolupráce členských států RVHP v oblasti barevné televize, Jednotný systém prostředků spojové techniky a Jednotný systém číslicového přenosu informací.

Realizace těchto programů se promítala i do pořadu jednání 47. zasedání SKREP v Praze, které se konalo v roce 35. výročí založení RVHP.

Na programu zasedání bylo:

- zhodnocení plnění dosavadních úkolů;
- práce k realizaci rámcové dohody o spolupráci při vytvoření Jednotné unifikované součástkové-základny elektroniky a vývoje a výroby speciálního technologického zařízení, nut-

ného pro výrobu polovodičových a speciálních materiálů v období do r. 1990;

— práce v souvislosti s realizací Programu spolupráce v oblasti vytvoření a zavedení do výroby nových typů barevných televizních přijímačů a jednotlivých zařízení pro barevnou televizi a další otázky, včetně vědeckotechnické spolupráce a normalizace.

Zasedání se zúčastnily delegace BLR, MLR, PLR, NDR, Kuby, RSR, SSSR, ČSSR a Jugoslávie.



Při příležitosti jednání komise navštívili vedoucí čs. delegace, prof. ing. Milan Kubáť, DrSc. ministr elektrotechnického průmyslu, a vedoucí sovětské delegace Erlen Pervyšin, ministr průmyslu spojových prostředků SSSR, výzkumný ústav TESLA VÚST

Pozvánka na ZENIT 84

Zásadní orientaci činnosti Socialistického svazu mládeže ve vědeckotechnickém rozvoji stanovil III. sjezd SSM a IV. plenární zasedání UV SSM v červnu 1983. Podíl na vědeckotechnickém rozvoji byl stanoven jako revoluční úkol mladé generace.

Vyvrcholením účasti dětí a mládeže v rozvoji vědy a techniky se v posledních letech staly výstavy hnutí ZENIT. Probíhají v dvoletých cyklech v závodech, učilištích, školách a postupně na úrovni okresů a krajů. Završením těchto výstav jednou za dva roky je Celostátní výstava vědeckotechnické tvornosti mládeže ZENIT.

Na základě schválení výstavní činnosti SSM se uskuteční v roce 1984 již VII. Celostátní výstava vědeckotechnické tvornosti mládeže ZENIT 84. Pro rok 1984 je tato výstava zařazena mezi 10 rozhodujících výstavních akcí v ČSSR.

Základní informace o výstavě ZENIT 84:

Termín konání: 15. 6.—1. 7. 1984; **místo konání:** Park kultury a oddechu Julia Fučíka v Praze; **plocha výstavy:** 10 500 m² kryté výstavní plochy, příp. další volné prostory PKOJF; **vstupné:** dospělí 7 Kčs, děti, studenti a vojáci zákl. služby 3 Kčs; **pořadatel výstavy:** ÚV SSM.

Po zkušenostech z předešlých výstav UV SSM při realizaci letošní výstavy úzce spolupracuje se všemi ministerstvy, orgány a organizacemi NF, které mohou přispět k naplnění cílů hnutí ZENIT. Spolupořadateli bez vlastních expozic jsou mj. ústřední rada ČSVTS, Úřad pro vynálezy a objevy, Česká i Slovenská komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, mezi spolupořadateli s vlastními expozicemi jsou ústřední výbor Svazarmu, federální ministerstvo elektrotechnického průmyslu, federální ministerstvo všeobecného strojírenství, federální ministerstvo sporů a ministerstvo národní obrany.

Vlastní expozice budou mít PO SSM, střední školy, odborná učiliště a vysoké školy. Poprvé bude při této příležitosti v provozu Středisko pro mládež a elektroniku (ve spolupráci s FMEP). Kromě toho budou mít návštěvníci příležitost seznámit se s novými počítači a mikropočítači, zaváděnými v současné době do našich škol.

Nedílnou součástí výstavy ZENIT 84 jsou i doprovodné programy, které je možno rozdělit do tří skupin: 1) odborné doprovodné programy, zabezpečované ÚV SSM (odborné semináře, zasedání rad a komisí, jednání odborníků z různých odvětví národního hospodářství); 2) dny krajských organizací SSM (každá krajská organizace SSM zabezpečuje jednodenní doprovodný

program — odborný, kulturní); 3) doprovodné akce spolupořadatelů (setkání nejlepších mladých zlepšovatelů, vynálezů a konstruktérů, odborné semináře a konference, některé spolupořadatelé připravují své dny — např. Den Svazarmu, Den ČSLA a další).

V prostorách výstavy ZENIT 84 bude zabezpečen prodej specializovaného zboží pro návštěvníky výstavy. Hlavním cílem je umožnit nákup specializovaného zboží pro zájemce z řad mladých elektroniků, radioamatérů, modelářů atd. Pravděpodobně budou v provozu prodejny TESLA ELTOS a podniků UV Svazarmu.

Z vystavovaných exponátů: impulsní měniče pro akumulátorové vozíky — vynález Elektrotechnického výzkumného ústavu v Nové Dubnici; optoelektronické snímače stavů v pracovním procesu z Výzkumného ústavu kovo-průmyslu v Prešově a pracoviště robotizované montáže z téhož ústavu; paměťový procesor systému pro číslicové zpracování obrazu z Výzkumného ústavu pro sdělovací techniku A. S. Popova v Praze; osobní mikropočítač PMD 85 z TESLA Piešťany a mnoho dalších zajímavých novinek, vynálezů a zlepšovacích návrhů.



AMATÉRSKÉ RÁDIO SVAZARMOVSKÝM ZO



V súťaži MČSP zvíťazil v ČSR v kategórii jednotlivcov J. Sláma, (vpravo) OK2JS, v kategórii kolektívnych staníc RK OK1KQJ. Ceny predáva vedúci tajomník KV KSČ Juhomoravského kraja RSDr. V. Herman, OK2VGD



Štýria úspešní „zástupcovia VKV“ v Tišnove na námestí pred novým obchodným strediskom. Zľava P. Šir, OK1AIY, J. Kašpar, OK1FBI (OK1KHI), J. Bittner, OK1OA, a S. Hladký, OK1AGA (OK1KHI)

Dubnové zasedanie rady radioamatérství ČÚV Svazarmu

Ako sme upozornili v AR 4/1984, v aprili zasadala RR ČÚV Zväzarmu v Tišnove, kde okrem iného slávnostne vyhlásila desať najúspešnejších rádioamatérov CSR za rok 1983. Zároveň boli vyhlásení víťazovia prevádzkovej súťaže k MČSP na KV aj VKV a víťazovia Poľného dňa mládeže (v ČSR):

Súťaž MČSP, KV, kolektívne stanice
— RK Holýšov, OK1KQJ; jednotlivci
— Jan Sláma, OK2JS; poslucháči
— Jaroslav Burda, OK1—1957;

Súťaž MČSP, VKV — RK Roztoky u Prahy, OK1KHI; UKV — František Stříňavka, OK1CA;

Poľný deň mládeže — RK Bystriča nad Pernštejnem, OK2KZR.

Na záver sa uskutočnila beseda športovcov s vedúcim tajomníkom KV KSČ Juhomoravského kraja RSDr. V. Hermantom, OK2VGD, predsedom mestského národného výboru v Tišnove K. Součkom, OK2VH, s členmi RR ČÚV Zväzarmu aj ich odborných

komisií. Tišnovskí rádioamatéri pripravili pre všetkých účastníkov pekný spoločenský večer v priestoroch ich rádio-klubu OK2KEA.

Další deň pokračovalo jednanie RR ČÚV Zväzarmu: Z obsahu vyberieme:

● Rada schválila písomné vyhodnotenie diskuzných príspevkov delegátov na republikovej konferencii a na niektoré pripomienky odpovedala dopisom.

● Členovia rady sa zoznámili s pokynmi UV Zväzarmu pre zdravotnícke zabezpečenie ZBČ, s poriadkom úrazovej zábrane a so zákonom č. 147 o zbraních a streľive. Všetky tieto pokyny a inštrukcie boli odoslané na RR OV Zväzarmu, ktoré ich budú využívať. Zvlášť budú tieto materiály využívané a prejednávané v komisiach ROB a MVT.

● Rada vyslovila vážne pripomienky k článku o podniku Radiotehnika, ktorý bol zverejnený 3. 1. 1984

v časopise Svažmovec a rozhodla sa zverejniť v tom istom časopise svoje stanovisko.

● Rada schválila žiadosť J. Slámu, OK2JS, o prepožičanie príležitostnej volacej značky OK6DX pre závod CQ WW WPX 1984, na druhej strane nedoporučila žiadosť RK OK1OAZ o povolenie zvýšeného výkonu 1 kW pre KV (stanica nesplňa ani jednu z dvoch stanovených podmienok).

● Rada schválila plán MTZ pre ČSR na rok 1984. Pre jednotlivé kraje bude rozdelený tento materiál: všeobecnový RX Odra — 50 ks, KV transceiver M160 — 20 ks, prijímač Plonýr — 30 ks, vysielač ROB Minifox-Automatic 78 — 20 ks, reflektometer PSV2 — 30 ks, anténny rotátor — 50 ks, anténa yagi 14 MHz — 15 ks, anténa yagi 21 MHz — 25 ks, anténa yagi 28 MHz — 35 ks, anténa W3DZZ — 50 ks. V pláne bolo pôvodne aj osiem kusov transceiveru Labe, ktoré vzhľadom k tomu, že tento transceiver sa ani v tomto roku ešte na trhu neobjaví — budú nahradené iným materiáлом.

OK1DVA

Několik otázek k radioamatérskym závodům na KV

(Pokračování)

Dobrým příkladem dostupnosti základního nezbytného vybavení pro činnost za přijatelnou cenu je odbornost elektroakustika a videotekniká (nyní elektronika), která nabídkou poměrně širokého sortimentu dílů, stavebnic i hotových přístrojů účině dosahuje nařístu počtu organizovaných zajímavých i jejich aktivity, přičemž pracuje ve zcela stejních podmínkách, jako radioamatérství. O kolik potencionálních zajímavých o nás sport ročně přicházíme asi jenom

tim, že jim nemůžeme učinit srovnatelnou nabídku? Transceiver M160 je snad blyskačně na lepší časy? Udarí-li se ovšem zajistit výrobu slibovaných doplňků (viz AR3/83), aby byly skutečně využitelné k provozu na pásmech. A rozhodně by měl najít protějšek v transceiveru pro práci na VKV, alespoň FM provozem.

To jsou úvahy nad otázkami, jistě neokrajovými, jejichž řešení da ovšem nemálo přemýšlení a úsilí a něbude věci bezprostřední budoucnosti. Problém nespočívá v určité jenom v materiální základně. Rada diskutabilních prvků je patrně i v samotných podmínkách závodu a soutěží, přičemž v oblasti závodů lze


dosáhnout zlepšení, poměrně velmi rychle.

Položme si několik otázek:

Není vnitrostátních závodů příliš mnoho? V soutěžním kalendáři je kolem desítky vnitrostátních závodů a soutěží, samotný IEST 160 má 24 kol ročně. Postupem let závodů přibývá, počet účastníků relativně klesá. Príležitost k účasti v mezinárodních závodech je nespocet. Nejsou tu patrně určité souvislosti?

Jsou vnitrostátní závody vhodné a způsobené časovým možnostem zájemců? Většina časových závodů probíhá v noci ze soboty na neděli, tedy právě v polovině víkendu. Nejeden zájemce je tak postaven pred otázkou, zda závodit, či zda (např.) jet s rodinou na chatu. Přeční večery a noci by z tohototo hlediska byly výhodnější. Nebylo by vhodné to uvést?

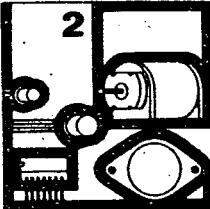Dali se nám využívat všechn možnosti pro dobré organizační a materiální zabezpečení závodu? Kolik slyšíme náku na zdolouhavé výhodnocování na malo



DÁLKOVÝ INTERAKTIVNÍ KURS číslicové a výpočetní techniky ÚV Svazarmu

Vyhlašení 2. běhu — téma aplikovaná kybernetika

Přestože 1. běh kurzu absolvuje od 2. 1. do 17. 6. 1984 nečekaně vysoký počet 3300 účastníků, vytvořili organizátoři podmínky, aby se přímo do 2. běhu mohli přihlásit omezený počet dalších zájemců. Počítá se s úbytkem frekventantů 1. běhu na 3000 a s maximální kapacitou 3500 účastníků 2. běhu. V rámci těchto předpokladů se otevří 500 nových míst v kursu, který si už po prvních lekcích získal uznání účastníků i odborníků, kteří obsah, formu a průběh hodnotili.

Aplikovaná kybernetika — látka 2. běhu — navazuje na znalosti získané v prvních osmi lekcích základů číslicové techniky nejprve nějné napředně. Studující teprve nyní poznají funkci tranzistoru a operačního zesilovače, seznámí se se základy regulační techniky. Ale hned potom už uplatní znalosti z 1. běhu při impulsní regulaci otáček elektromotoru a číslicovém řízení polohového servomechanismu.

Ve snaze prohlubit účinnost vzdělávacího procesu a zvýšit kvalitu kurzu se po podrobných rozborech rozhadli organizátoři vybavit speciální elektronickou stavebnici i 2. běhu. Vysvětloval širokou oblast aplikované kybernetiky bez možnosti praktických pokusů by nezaručilo splnění náročných studijních cílů. Nově vyvíjená stavebnice bude vedle aktivních elektronických prvků i pasivních součástek obsahovat další nepájivé kontaktní pole, elektromotorek s převody a další potřebné mechanické součástky. Jedinou nevýhodou tohoto rozhodnutí je vyšší cena 2. běhu kurzu proti původně uvedené orientační částce (AR 10/1983), u které se vycházelo z představy, že 2. běh nebude obsahovat žádnou stavebnici.

Plánované kursový pro 2. běh kurzu je 498 Kčs. V této částce je zahrnuta cena stavebnice, osmi rozsáhlých studijních sešitů a provozních úkonů spojených s expedicí materiálů a výhod-

nocováním testovacích karet. Tato částka představuje ovšem náklady jen 2. běhu. Pro úspěšnou práci se stavebnici je ale nutné, aby zájemci o přímý postup do 2. běhu měli k dispozici i stavebnici Kyber Universal, kterou už absolventi 1. běhu v kursovém uhradi. Pro účastníky přímo vstupující do 2. běhu činí celkové kursové přibližně 800 Kčs. Kursově může uhradit i Vaše ZO Svazarmu, škola, zaměstnavatel nebo jiná organizace.

Forma kurzu se nemění. Každá zásilka sešitů č. 1 až 8 bude obsahovat testovací kartu, kterou účastníci odesírají zpět organizátorovi po vyznačení svých odpovědí. S další zásilkou obdrží individuální vyhodnocení.

Důležité pokyny

- Studijní období 2. běhu kurzu probíhá od 3. 9. 1984 do 3. 3. 1985.
- Zájemci o přímý vstup do 2. běhu kurzu (kursově asi 800 Kčs) se přihlašují výhradně korespondenčním lístekem na adresu organizačního sekretariátu kurzu

602. ZO Svazarmu

Wintrova 8

160 41 Praha 6

- Uzávěrka přihlášek je 25. 6. 1984. Vzhledem k velmi omezenému počtu nových míst v kursu doporučujeme s odesláním přihlášky neotálet.
- Absolventi 1. běhu kurzu se tuto cestou nepřihlašují, protože už příslušné tiskopisy k pokračování ve studiu obdrželi.
- Přihlášení zájemci o přímý vstup do 2. běhu obdrží obratem informační materiály, osobní karty a pokyny k zaplacení kursového. Platby jednotlivců i socialistických organizací musí být realizovány do 13. 7. 1984, jinak organizátor nezaručí zařazení do kurzu. Stejně tak je zařazení bez záruk v případě, že platba nebude mít náležitost předepsané v pokynech (týká se zejména socialistických organizací).

Třetí část kurzu bude mít uzávěrku

důsledně ocenění výkonů v závodech. Hospodářské směrnice přitom umožňují — zejména v případě postupových soutěží, ale i ostatních — vynaložení dosažujících prostředků na pořadatelské zabezpečení i důstojné ocenění výkonů. Koncipujeme závody tak, abychom daných možností mohli využít?

Myslíme dostatečně na přitažlivost závodů? Nejlepší závodník v ČSSR může jen jeden. Nejlepších v republikách, krajích a okresech může být mnohem více. V jiných sportech takoví „nejlepší“ jsou, a pro rádu sportovců je to pobídka k účasti v soutěžích, k zlepšení výkonu i možnosti ocenění, třeba ne spíškové, tedy určitě dobré výkonnosti. Přitažlivost takového systému pro mladé a začínající sportovce je nesporná. Není tu o čem přemýšlet?

Nejméně příliš náročný? Oficiálním vývrhováním závodní činnosti je mistrovství ČSSR v práci na KV (bez predchozího vyhodnocení na nižších úrovních) — viz

předchozí otázka). Většině jiných sportů bychom považovali za absurdní zpětné vyhodnocování mistra ČSSR na základě výsledků z ME a MS, jestliže přitom disponujeme dostatkem vnitrostátních soutěží. V radioamatérství se nám to absurdně nezdá, ba naopak, počet vrcholových mezinárodních závodů oproti závodům domácím v kritériech mistrovství ČSSR v poslední době ještě vzrostl. Je jisté, že skutečné mistrovství se nejlépe prokáže v nejsilnější mezinárodní konkurenci, o všem právě proto existují soutěže na úrovni ME a MS, a to v logické návaznosti na predcházející vrcholné soutěže národní. Jak současná praxe, kdy je někdo zdolou, havě výčkávat dodání výsledků závodů zahraničními pořadateli, oddaluje vyhodnocení mistrovství ČSSR od hodnoceního roku, snad není treba připomínat. Nebylo by naopak vhodné udržet hodnocení výkonnosti domácích závodníků na domácí půdě v systému soutěží vrcholícím OK-DX contestem? Nezvedli jsme

přihlášek v březnu 1985; oznamení přinese v čas Amatérské radio. Téma 3. běhu — Základy programování bude skýtat opět možnost přímého vstupu zkušenějším zájemců do dálkového kurzu. Vzhledem k obsahovému zaměření 3. běhu nebude podmínkou přímého vstupu úhrada stavebnic v běhu č. 1 a 2. Velmi orientačně lze udat cenu 3. běhu na 500 až 600 Kčs.

Vysílání pro radioamatéry

Vysílač SÚRRA Svazarmu — OK3KAB

Informuje o novinkách z KV, VKV i ostatních radioamatérských sportů, přináší aktuální předpovědi šíření elektromagnetických vln. Vysílá každý čtyřtek od 17.30 hod. našeho času provozem SSB na kmitočtu 3765 kHz (\pm QRM) a souběžně v pásmu 145 MHz přes převáděče OK0R (kanál R6), OK0T (R2) a OK0V (R0) provozem FM. Provozem RTTY (45,45 Bd) vysílá OK3KAB každé pondělí od 17.30 hod. našeho času na kmitočtu 3595 kHz (\pm QRM).

Vysílač ČÚRRA Svazarmu — OK1CRA

Podobně jako slovenský vysílač OK3KAB přináší také OK1CRA zajímavosti a novinky ze všech oblastí radioamatérské činnosti. Vysílá každou středu od 17.00 hod. našeho času na kmitočtu 3768 kHz (\pm QRM) provozem SSB a souběžně v pásmu 145 MHz přes převáděče OK0C (R4) a OK0E (R2) provozem FM.

UPOZORŇUJEME

naše čtenáře a dopisovatele, kteří se zabývají popularizaci a propagaci elektroniky a radioamatérství v našem tisku, aby nezapomněli na účast v soutěži

„Napište to do novin“, pořádané každoročně u příležitosti Dne tisku, rozhlasu a televize. Podrobné podmínky soutěže jsou zveřejněny v AR 9/83, uzávěrka soutěže je 10. června 1984.

látka příliš nadmez dosažitelnosti a nezměnil tak počet těch, kteří by měli chutnat ji překonat?

Pecujeme dostatečně o to, aby naše práce a úsilí mohly být doceněny? Často slycháme nárrky, že okresnímu přeborníku v tomto ohledu se dostává většího uznání, ocenění i publicity, než celostátnímu vítězi mezinárodního amatérského provozovního závodu. To ale není nic překvapujícího. Pro laika jsou názvy CQ MIR či CQ WW DX contestnicerifikací; okresní či krajské vyhodnocení napovídá neopomíratelným podbízením; vybraní jsou velmi rozumným opatřením vedoucím k plnému docenění provozní aktivity vedené jiné zájmové branné činnosti. Nestalo by to ale spon za snahu?

(Dokončení příše)

Radioklub v Českomalínské

(ke čtvrté straně obálky)

Radioklub Svatého Václava OK1KZD, jehož některé členy představujeme na poslední straně obálky tohoto čísla AR, najdete v Českomalínské ulici (č. 27) šestého pražského obvodu. (Mladý čtenářům připomínáme, že tato ulice je pojmenována na památku tragické události, jejíž výročí připadá na 13. července. Tehdy, před 41 lety, němečtí vojáci vyvrázdili a srovnali se zemí ukrajinskou vesnicí s českým obyvatelstvem, zvanou Český Malín.)

Základní organizace Svazarmu (nyní 607. ZO) byla v Českomálské ulici založena v roce 1955, radioklub ustaven v roce 1961, kolektivní stanice OK1KZD má přidělenou volací značku od roku 1963. Mezi zakladatele OK1KZD patří S. Stoklásek, OK1FO, M. Laifr, OK1MQ, K. Špičák, OK1KN, a z dosud aktivních radioamatérů ing. M. Mazanec, OK1-13120, a J. Borovička, OK1BI. Do všeobecného radioamatérského povědomí se RK OK1KZD dostal radioamatérskou expedicí do Mongolska v roce 1972 pod vedením ing. V. Vydry, OK1DN (vysílali pod značkou JT0KOK).

Dnes má radioklub v Českomalínské



Klubovnu v suterénu činžovního domu si členové OK1KZD svépomocí renovovali. Na snímku vedoucí operátor OK1KZD Jan Hlavnička, OK1DHJ

OPRAVA

V článku Měřicí přístroj pro zkoušení zapájených tranzistorů a diod si, prosíme, opravte kapacity kondenzátorů ve filtrační části (obr. 10 na str. 55 AR A2/84). místo $2 \times 47 \mu\text{F}$. má být správně $2 \times 470 \mu\text{F}$ a místo $22 \mu\text{F}$ správně $220 \mu\text{F}$. Typy kondenzátorů jsou uvedeny v článku správně.

ulici 125 členů (šestnáct koncesionářů OK, 8 OL a průměrný věk v ZO je 27 let), z nichž 50 % představuje mládež. Předsedou ZO je Jan Litomiský, OK1DJF, jehož znáte i jako dopisovatele AR, vedoucím operátorem je Jan Hlavnička, OK1DHJ. Jejich radioklub je svým způsobem pozoruhodný — prakticky od začátku na počátku sedesátých let pořádá OK1KZD každoročně kurzy radiotechniky a rádiového provozu pro mládež, v posledních letech spojené se závěrečným letním deseti denním soustředěním v přírodě pod stany. Díky této dlouhodobé aktivitě je RK OK1KZD v Praze považován za „otevřený radioklub“, kde je vítán každý nadšenec pro radioamatérský sport. Své kolegy, vlastní uplatnění i vyžití najdou v OK1KZD zájemci o téměř všechny radioamatérské disciplíny (doposud zatím s výjimkou moderního výboje telegrafistů a provozu přes kosmické převedče — posuzováno z hlediska disciplín jednotné branné sportovní klasifikace Svatovávroňské). Kromě toho je RK OK1KZD „šedou eminencí“ většiny pražských radioamatérských sportovních i společenských akcí v posledních letech: přeborů i pohárových soutěží ve sportovní telegrafii, v radioamatérské technické tvořivosti, různých spojovacích službách i pražského radioamatérského semináře, který se konal letos v březnu (viz AR 7/84).

Jak to všechno zvládnete? Na naši otázku odpovídá předseda ZO Jan Litomíský, OK1DJF, a předseda ORRA v Praze 6 Miloš Náděje, OK1NV:

„Mnohým se to snad bude zdát neuvěřitelné, ale z těch 125 členů naší ZO jich je většina aktivních. Například jen u telegrafního klíče naší kolektivní stanice se vystřídalo od roku 1980 asi padesát různých operátorů. A hodně lidí toho hodně zvládne. Nicméně, pokud jde o soutěžní provoz na KV, soustředujeme se spíše na závody menšího rozsahu typu SAC nebo REF contest. Jednak proto, aby mohli soutěžit mladí operátoři se zařízením s malým výkonem, jednak vzhledem k našemu QTH uprostřed města (HK73h). K provozu na VKV využíváme hlavně kóty Milešovka (GK40j), Komáří Hůrka u Teplic a Hvězda u Tanvaldu (HK27b). V roce 1981 jsme absolvovali celkem 23 různých soutěží na KV a VKV, vždy s účastí našich mladých operátorů a s celkem skrovným zařízením: máme k dispozici trans-

ceiver Otava, Boubín a Jizera, HM koncový stupeň pro KV, HM konvertor RTTY, HM transvertor k transceiveru Otava pro 145 MHz, vysílač RSI, přijímač R250 a jako antény pro KV ve směs dipóly a GP, pro VKV ve stálém QTH anténu „J“, pro portable 2x PA0MS s rotátory vlastní výroby. Jak vidíte, leccos si stavíme sami, mnohé ještě máme v plánu — jako např. transceiver pro 145 MHz, další PA a výhledově i zařízení pro SSTV. Proto vítáme blískání na lepší časy na našem součástkovém trhu — alespoň pokud se týká cen součástek. Drobným vyrazeným a ještě použitelným materiálem nám také pomáhá pražský podnik Aritma; jen Škoda, že dosud nejsou vyřešeny všechny problémy převodu vyrazeného materiálu z výrobních organizací organizacím společenským.

Co by našemu radioklubu — a stejně tak i všem ostatním — značně usnadnilo činnost, by kromě již „nařízeného“ sortimentu součátek na trhu byl dostatek metodických, konstrukčních a podobných publikací, určených pro radio-kluby a pro výcvik mládeže v nich. Tzv. „gumičková edice“, vydávaná péčí CÚRRA Svazarmu, je mimořádně hodnotným počinem; dokonce by měla být využívána radioamatérům k dispozici zdarma u všech OV Svazarmu v celé ČSR — což je to však platné, když se na většinu zájemců pro malý náklad edice stejně nedostane. Věříme však, že i tyto problémy se nám podaří společnými silami překonat.

Dalším důležitým předpokladem zdárné a klidné práce radioklubu je dobrá spolupráce s nadřízenými svazarmovskými orgány (v našem případě s OV Svažarmu v Praze 6) i přátelské soužití radioklubu s okolními obyvateli. Nejenže lidem v naší ulici vyměňujeme na požádání spálené pojistky nebo prasklé žárovky; přijdou nás požádat o pomoc, i když potřebují třeba spravit vodovod.. Důvěra některých občanů k našemu radioklubu je dokonce natolik bezmezná, že se na nás obracejí i v případě, že jim „někdo“ ruší příjem televize nebo rozhlasu (občas) – abychom byli tak laskaví, vinika našli a postarali se o nápravu. A ze všech nejvíce si nás (a všech radioamatérů vysílačů) asi dodnes váží několik svatebčanů, kteří nás jednou při Polním dni náhodou navštívili ve věži na kótě. Okamžitě vystřízlivili, když jsme je v odpověď na jejich veselé inventivky ubezpečili, že za každé navázané spojení po návratu domů vyinkasujeme sto korun.

Přestože to nebyla tak docela pravda, na nadcházející Polní den se opět pečlivě připravujeme a těšíme se na slyšenou."

ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ČVUT

v Praze oznamuje, že od školního roku 1984/85 připravuje pro absolventy vysokých škol technického a příbuzného směru postgraduální studia:

1. Spojovací systémy s programovým řízením — II. běh
3 semestry — specializační — zahájení září 1984, uzávěrka přihlášek 30. 6. 84.
 2. Výpočetní metody dynamických systémů
5 semestrů-inovační — zahájení září 1984, uzávěrka přihlášek 30. 6. 1984.
 3. Mikroprocesory a mikropočítáče — VI. běh
5 semestrů-inovační — zahájení únor 1985, uzávěrka přihlášek 30. 9. 1984.
 4. Počítacová grafika
5 semestru — specializační — zahájení únor 1985,
uzávěrka přihlášek 31. 10. 1984.

Závazné přihlášky na PGS získáte osobně nebo na telefonické vyžádání na ČVUT FEL, dálkové a postgraduální studium, Suchbátarova 2, Praha 6-Dějvice, tel. 332/1. 2027 — s. Joudová.



AMATÉRSKÉ RADIO MLÁDEŽI

OK – maratón

Uplynulý osmý ročník celoroční soutěže pro kolektivní stanice, OL a posluchače vyhlásila ÚRRA Svazarmu ČSSR na počest 60. výročí zahájení vysílání v našich zemích a vyzvala všechny radioamatéry, aby se této soutěži zúčastnili. Tato výzva, spolu s obětavou prací kolektivu OK2KMB, který byl znova pověřen organizací a vyhodnocováním této soutěže, slavila veliký úspěch.

Počet účastníků OK – maratónu má totiž trvale vzestupnou tendenci. Znovu byl překonán rekordní počet účastníků z ročníku předcházejícího. Tentokrát rozdílem, který nemá v dosavadní historii soutěže obdobny. V roce 1983 se do soutěže zapojilo celkem 471 soutěžících; to znamená, že rekordní počet účastníků OK – maratónu 1982 byl překonán o 145 účastníků. Poprvé bylo v jednom ročníku hodnoceno více než 400 účastníků.

V kategorii kolektivních stanic soutěžilo 90 kolektivních stanic; v kategoriích posluchačů se soutěž zúčastnilo celkem 335 posluchačů. Z tohoto počtu v kategorii posluchačů do 18 let soutěžilo 231 posluchačů, to je o 117 mladých posluchačů více, než v roce 1982. V nově zavedené kategorii OL soutěžilo celkem 46 mladých radioamatérů.

Příkladem cílevědomé výchovy mladých operátorů prostřednictvím OK – maratónu jsou kolektivy OK3RRC z Bytče, OK3RRF z Púchova, OK1OVP z Pardubic a OK1KCF z Prahy-Bohnic (na snímku).

Dalším rekordem uplynulého ročníku OK – maratónu je účast nejmladšího soutěžícího v kategorii posluchačů v celé historii osmi ročníků OK – maratónu, Karla Krtičky, OK1-30823, z Pardubic, který se do soutěže zapojil jako osmiletý.

Připomínky od jednotlivých soutěžících, které kolektiv OK2KMB obdržel, svědčí o tom, že se našim radioamatérům celoroční soutěž OK – maratón líbí.

Některé postřehy uvádí:

OK1-23161, Willi Gruber, Pardubice – vítěz kategorie posluchačů do 18 let: „Celoroční soutěž OK – maratón je soutěž velice prospěšná zvláště pro nás mladší radioamatéry, poněvadž takto máme

Kolektiv OK1KCF.
Zleva stojící: Roman, OL1BIS, a Franta, OL1BIJ; sedící: Pavel, OK1KZ, s dcerou Janou a Mirek, OL1BIZ; zcela vpředu: Standa, OL1VDW, a Petr, OL1BIR



možnost porovnat své schopnosti v celoroční práci na pásmech s dalšími mladými radioamatéry. V roce 1983 jsem v této soutěži načerpal mnoho nových zkušeností a operátorské zručnosti, které nyní uplatňuji také jako OL. V soutěži jsem slyšel celkem 1629 prefixů a OK – maratónu vděčím také za mnoho dalších nových zemí pro diplom DXCC.“

Účast v celoroční soutěži doporučují všem radioamatérům a přejí jim hodné úspěchy a radosti v soutěži.

OK1KQC, radio klub ZOS, Jevíčko: „Z našeho hlediska je OK – maratón ta nejlepší forma, jak podchytit zájem operátorů a zaktivizovat činnost kolektivních stanic. To bylo typické také pro naši kolektivní stanici. Do doby, než jsme se zapojili do OK – maratónu, se u nás na kolektivce nic nedělo. Zapojením do soutěže se naše činnost stala pravidelnou a podařilo se nám navázat spojení s mnoha vzácnými stanicemi. Je to dobrá a potřebná soutěž, zvláště pro mládež. Kolektivu OK2KMB patří dík za rychlé a pravidelné vyhodnocování této náročné soutěže.“

OL1BGC, Tomáš Krbeček, Mladá Boleslav: „OK – maratón je velice prospěšná soutěž k oživení radioamatérské činnosti. Pro mne byla soutěž motivací k tomu, abych byl aktivnější a zúčastňoval se také závodů. Mohu podle vlastních zkušeností

potvrdit, že ten, kdo se soutěži pravidelně každý měsíc zúčastní, naučí se dobře radioamatérskému provozu a telegrafii. Bylo tomu tak i u mne. Soutěž mi pomohla k rychlejšímu zvládnutí radioamatérského provozu a k získání provozní zručnosti. V tomto směru lze OK – maratón velice kladně hodnotit.“

OK1-22847, Bohumír Baumruk, Plzeň: „Děkuji kolektivu OK2KMB za organizování a vyhodnocování tak náročné celoroční soutěže. OK – maratón je totiž soutěž, která radioamatéry nutí, kromě osobního nadání pro tento sport, pracovat cílevědomě po celý rok. Velice kladně hodnotím tu skutečnost, že jsou včas rozesílány výsledkové listiny za uplynulý měsíc a každý účastník soutěže si tak může vlastní dosažené výsledky porovnat s výkony ostatních soutěžících. Soutěž se mi velice líbí a rád budu pokračovat i nadále.“

Přimouvám se za to, aby byla bodové hodnocena spojení ze všech závodů. Zdá se mi nespravedlivé, že za závod obdrží stejný počet 30 bodů ten, kdo naváže nebo odpolouchá v závodě pouze několik spojení, jako ten, kdo se zúčastní celého závodu, který trvá několik hodin.“

OK1-11861, Josef Motyčka, Jablonné nad Orlicí: „Zúčastnil jsem se všech osmi ročníků OK – maratónu. Jako posluchač pracují od roku 1961 a tak nyní již zaznamenávám pouze stanice pro mne zajímavé. Tento způsob práce jistě nepřináší velký bodový zisk do soutěže, ale chápou, že podmínky soutěže jsou stanoveny především pro začínající radioamatéry.“

Tolik k některým připominkám.

Letošní, již devátý ročník OK – maratónu vyhlásila ÚRRA Svazarmu ČSSR na počest 40. výročí SNP.

Těšíme se na další účastníky OK – maratónu všech kategorií. Potřebné tiskopisy hlášení vám předem zdarma zašle kolektiv OK2KMB. Napište si o ně na adresu: Radioklub OK2KMB, Box 3, 676 16 Moravské Budějovice. Nezapomeňte poznamenat, pro kterou kategorii tiskopisy požadujete.

Přejí vám hodně úspěchů v soutěži a těším se na vaše další připomínky.

73! Josef, OK2-4857



SOUTĚŽ

Amatérského radia a ČÚV ČSČK



Otzáka č. 5.

Při používání elektrických zařízení může vzniknout požár. Pro první zásah při požáru elektrických zařízení pod napětím můžeme použít různých typů hasicích přístrojů, podle ČSN 34 3080. Které z následujících hasicích přístrojů můžeme použít?

- pěnový, vodní
- sněhový, práškový, tetrachlorový
- všechny uvedené hasicí přístroje

Otzáka č. 6

Při rádiiovém orientačním běhu si jeden ze závodníků poranil oko. Ostatní v cíli

- počkali, zda zraněné oko přestane bolet
- zraněné oko vymyli vodou a postříleného odeslali k lékaři
- zraněné oko sterilně překryli mulem nebo obinadlem, lehce přelepili leukoplastem a zraněného dopravili k odbornému lékaři

Podmínky této soutěže, pořádané při příležitosti sjezdů ČSČK, jsou zveřejněny v AR4/84.

PRO NEJMLADŠÍ ČTENÁRE



CO S TAKOVOU DESTICKOU?

Nová (tentokrát krátkodobá) soutěž rubriky R 15


Podívejte se pozorně na obr. 1. Je na něm nákres obrazce plošných spojů v měřítku 1:1 — dále už však nenajdete schéma, podle něhož byste mohli desku osadit součástkami. Máme sice kompletní dokumentaci a proto víme, o jaké zapojení jde, ale...

Právě to bude námětem naší soutěže. Už jsme vám kdysi jednou nabídli v rubrice R 15 schéma zesilovače s výzvou, abyste k němu vymysleli nejhodnější obrazec plošných spojů. Tentokrát je to napak: k hotovému obrazci máte vymyslet zapojení, při němž by bylo desku co nejlépe využito.

Úkoly soutěže jsou:

- Nakreslete schéma a umístění součástek na uvedené desce v měřítku 1:1 (umístění součástek při pohledu ze strany součástek). Zapojení musí samozřejmě představovat fungující konstrukci. U převzatého zapojení uvedte pramen, ze kterého jste čerpal.**
- Zakreslené součástky musí být na desce umístěny převážně vodorovně nebo svisle. Šikmo umístěné součástky budeme tolerovat, nepřesahne-li jejich počet 20 % všech použitých dílů.**
- Na desce můžete použít nejvíce jednu drátovou spojku a mohou vám vybit (zůstat nezapojeny) maximálně tři pájecí body — do tohoto počtu nejsou zahrnutы výstupní body a dva obdélníčky vpravo, které slouží k upevnění desky.**
- Mimo desku mohou být umístěny takové součástky ze schématu, které se obvykle na desky s plošnými spoji nedávají, např. sluchátka, tlačítka, zdroj. Výstupní body pro tyto součástky volte pokud možno z děr při okraji desky.**
- Další úpravy (vrtání nových děr, nastavování vývodů součástek drátem, doplnění desky úhelníky apod.) nepřichází v úvahu.**
- K nákresům připojte soupisou součástek a neopomeňte uvést kromě hodnot i typy (nestačí např., elektrolytický kondenzátor 20 μF/6V — uvedte TE 981, 20 μF — nebo TE 002, 20 μF atd.).**
- Svá řešení zašlete tak, abychom je dostali nejdříve do měsíce po vyjítí tohoto čísla Amatérského radia (datum vydání najdete v tiráži) na adresu Radioklub ÚDPM JF, Havlíčkovy sady 58, 120 28 Praha 2.**

Všichni soutěžící, kteří vyhoví uvedeným sedmi požadavkům, dostanou od nás hotovou desku s plošnými spoji podle obr. 1, aby si mohli svoji konstrukci vyzkoušet. Nejlepší řešení otisk-

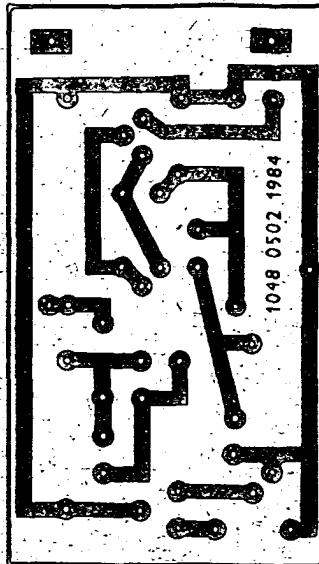

Obr. 1. Soutěžní obrazec plošných spojů

neme v rubrice R 15 a autor dostane příslušný honorár.

Stává se, že z jednoho místa, školy či tridy dostaneme několik naprostě stejných řešení, která se odlišují pouze jmény autorů. Dokonce se titu „soutěžící“ ani nesnaží změnit slovosled, opravit chyby toho, kdo odpověď se stavil, upravit nepřesnost kresby...

V těchto případech zašleme desku jen jednomu soutěžícímu, jehož dopis otevřeme jako první. Bude nám lito, když to nebude skutečný autor odpovědi, ale soutěž je soutěž!

A ještě něco: připomínáme, že rubrika R 15 je určena dětem. Vyskytuji se případy, že nám posílají svá řešení v soutěžích i dospělí. Většinou se to pozna a nám je trapné, když pak při kontrolních rozhovorech slyšíme výmluvy...

—zh—

KRAJSKÁ SOUTĚŽ V RADIOTECHNICKÉ ČINNOSTI

V sobotu 24. 3. 1984 se konala krajská soutěž v radiotechnické činnosti mládeže 1984. Pořádal ji radioklub Krajského domu pionýrů a mládeže v Ústí n. L. OK1KUA, ZO Svazarmu KDPM ve svých prostorách v rámci oslav 35. výročí založení PO SSM. Vyhlášovatelem této soutěže byl KV Svazarmu a KR PO SSM Ústí nad Labem.

Soutěž probíhala ve třech kategoriích: C1 — 10 až 12 let, C2 — 13 až 15 let, B — 16 až 18 let. Soutěže se zúčastnili všechny okresní kol z Ústí nad Labem, České Lipy, Litoměřic, Mostu, Jablonce, Liberce, Chomutova a Děčína. Soutěž byla zahájena testem, který se skládal z 15 otázek z elektroniky. Po něm následovala praktická část — zhodení výrobku. Účastníci zhodovali v kategorii C1, blikáč s IO (zúčastnilo se 6 soutěžících), v kategorii C2 — stabilizovaný zdroj s MAA723 (zúčastnilo se 7 soutěžících) a v kategorii B — elektronickou kostku (zúčastnilo se 8 soutěžících).

Materiál i dokumentaci zajistil organizátor, zhodený výrobek si soutěžící mohli ponechat. Po obědě, který byl rezervován v restauraci Savoy, se dostala ke slovu porota. Hodnotila: výsledek testu, soutěžní výrobek (funkci, pájení, vzhled, čas provedení), libovolný donesený výrobek,

kterým byla např. časovací jednotka pro ROB, inteligentní sonda, simulátor funkcí TTL, melodický zvoněk, univerzální měřič, televizní hry, různé zkoušeče a zdroje — vše včetně dokumentace, odpovědi na konkrétní dotazy o funkci výrobku nebo všeobecné dotazy z elektroniky.

Pro účastníky byla v době zasedání poroty uspořádána odborná přednáška o bezpečnostních předpisech při práci s elektrickým napětím. Před 16. hodinou (závěr soutěže, která proběhla podle pravidel pro pořádání technických soutěží rádioamatérů Svazarmu) byly předány diplomy a věcné ceny, které věnoval pořádající radiklub.

Výsledky

C1

Petr Hašek, Chomutov 5225 bodů
Aleš Drešcher, Č. Lípa 4810 bodů
Jan Izrael, Ústí n. L. 4180 bodů

C2

Premysl Nigrin, Most 4350 bodů
Petr Tůma, Chomutov 4000 bodů
Antonín Malecký, Ústí n. L. 3280 bodů

B

Tomáš Randák, Ústí n. L. 4740 bodů
Miroslav Šimek, Liberec 4650 bodů
Emil Zahálka, Chomutov 4610 bodů
Vítězové kategorie se zúčastnili národního kola v Karlových Varech.

Závěrem nezbývá než pochválit dobrou organizaci a přípravu soutěže, která byla navíc situována do příjemného prostředí sál KDPM. Soutěžící si proto mohli kromě cen odnést další zkušenosti i nové poznatky z oboru, jakož i celkově hezké zážitky z prožitého dne.

Poděkování za příkladné uspořádání a vedení soutěže patří soudruhům Bauerovi, Dvořákově, Valouškově a dalším. Lze si jen přát víc takovýchto akcí, jako byla tato.

Václav Rauvol

DOPIS MĚSÍCE



Vážení,
dovolují si vám napsat několik rádků o svých zkušenostech s nákupem součástek pro elektroniku. Pracují jako učitel na SPŠ a mým úkolem je tedy vychovávat mládež. Ke své práci potřebuji součástky, které si obstarávám převážně ve specializované prodejně ELTOS v Brně na Františkánské ulici. Podle mého mínění by měla mít tato prodejna na skladě alespoň běžný sortiment součástek. Skutečnost je však ta, že většinou odcházejí asi se čtvrtinou věci, které obsahují objednávka. Podotýkám, že od příjmu objednávky do jejího vyřízení uplyne doba asi 14 dnů; během nichž je prodejna zásobena novým zbožím.

Získat přes tu prodejnu IO typu 7490, D147, 74121 jsem asi před rokem vzdal. V posledních dvou objednávkách jsem neobdržel ani objímy DIL 14 pro IO, tranzistory typu KC, KU, KF a KD. Nemohu např. dálé pochopit, proč jsem z požadovaných rezistorů řady E12 typu TR 212 (TR 112a) místo 26 obdržel pouze 16 druhů. Není to zdaleka první případ, kdy mě prodejna nebyla schopna dodat rezistor y všech požadovaných odporů.

Dozvěděl jsem se, že vybrané prodejny TESLA (je mezi nimi i uvedená prodejna v Brně) mají mit na skladě tzv. součástkové minimum a ostatní požadované součástky objednat do 14 dnů z ústředního skladu. Z propagacních materiálů, novin a časopisů se dovidím o plném závěru XVI. sjezdu o elektronizaci a mládeži. Ze by se tyto závěry plnily, tímto způsobem?

Kopie na vědomí: Centrum pro mládež a elektroniku ÚV SSM

Premysl Dížka

NOVÉ CENY POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK

Petr Souček

Od 1. dubna 1984 platí nové maloobchodní ceny výrobků oboru 373 — integrovaných obvodů a některých optoelektronických součástek. Do těchto cen se již promítá tzv. systém dvojích cen, zvýhodňujících odběratele. To způsobilo značné snížení cen některých typů. Nejvýraznější pokles, až o 91 % (tj. na 9 % původní ceny) se projevil u paměti, mikroprocesorových obvodů a diod LED. Dále byly výrazně zlevněny i analogové a CMOS logické integrované obvody.

Ceník je rozčleněn do těchto kapitol:
Luminiscenční diody, displeje LED, LC

Logické integrované obvody TTL

- základní řada
- řada H (High speed)
- řada L (Low power)
- řada LS (Low power Schottky)
- řada S (Schottky)

Logické integrované obvody CMOS řady 4000

Logické integrované obvody ECL řady 10 000

Logické integrované obvody DTL řady MZ100

Mikroprocesorové obvody

Unipolární paměti

Obvody interface

Ostatní logické integrované obvody

U logických integrovaných obvodů TTL a ECL a mikroprocesorových obvodů a paměti je v prvním sloupci uvedeno mezinárodní značení, v druhém sloupci je značení integrovaných obvodů ze SSSR, ve třetím sloupci je cena, která je při všechny výrobce společná. Pokud se u typů dovážených

ze SSSR liší, je uvedena ve čtvrtém sloupci. U logických integrovaných obvodů CMOS jsou uvedeny dva sovětské ekvivalenty. Řada K176 je určena pro napájecí napětí $9\text{ V} \pm 5\%$, řada K561 má doporučené napájecí napětí 10 V a dovolené 3 až 15 V . Uváděné ekvivalenty nemusí být vždy ve všech parametrech shodné, proto doporučujeme si vyhledat v katalogu.

V našich prodejnách se objevují tyto řady TTL:

NDR: D100D = 7400, E100D = 8400, D200D = 74H00

PLR: UCY7400N, UCA6400N

MLR: 7400PC

RSR: CDB400E = 7400

ČSSR: MH7400, MH8400, MH5400, MH7400S, MH8400S, MH5400S

Ceny dalších teplotních a spolehlivých řad lze získat vynásobením ceny typu základní řady 74 koeficienty:

5400 : 1,50 6400 : 1,35 7400 : 1,00

8400 : 1,20 5400S : 2,25 7400S : 1,50

8400S : 1,80

Integrované obvody II. a III. jakosti se prodávají za 50 % MC.

Logické integrované obvody TTL

| | | |
|-------|----------|-------|
| 7400 | K155LA3 | 13,50 |
| 7401 | K155LA8 | 13,50 |
| 7402 | K155LÉ1 | 13,50 |
| 7403 | | 13,50 |
| 7404 | K155LN1 | 13,50 |
| 7405 | K155LN2 | 13,50 |
| 7406 | K155LN3 | 16,50 |
| 7407 | K155LN4 | 16,50 |
| 7408 | K155L1 | 13,50 |
| 7409 | | 13,50 |
| 7410 | K155LA4 | 13,50 |
| 7412 | K155LA10 | 13,50 |
| 7413 | K155L11 | 18,50 |
| 7414 | K155L2 | 26,— |
| 7416 | K155LN5 | 15,— |
| 7417 | | 15,— |
| 7418 | | 13,50 |
| 7420 | K155LA1 | 13,50 |
| 7422 | K155LA7 | 13,50 |
| 7423 | K155LÉ2 | 14,50 |
| 7425 | K155LA11 | 15,50 |
| 7426 | K155LA2 | 13,50 |
| 7430 | K155L11 | 15,50 |
| 7432 | K155LA12 | 15,50 |
| 7437 | K155LA13 | 15,50 |
| 7438 | K155LA6 | 13,50 |
| 7442 | | 19,50 |
| 7445 | | 31,— |
| 7446 | | 34,— |
| 7447 | | 30,— |
| 7450 | K155LR1 | 13,50 |
| 7451 | | 13,50 |
| 7453 | K155LR3 | 13,50 |
| 7454 | | 13,50 |
| 7455 | K155LR4 | 13,50 |
| 7460 | K155LD1 | 13,50 |
| 7472 | K155TV1 | 17,— |
| 7473 | | 17,50 |
| 7474 | K155TM2 | 17,— |
| 7475 | K155TM7 | 17,— |
| 7476 | | 17,50 |
| 7480 | K155IM1 | 20,— |
| 7481 | K155RU1 | 43,— |
| 7482 | K155IM2 | 37,— |
| 7483 | K155IM3 | 24,— |
| 7484 | K155RU3 | 38,— |
| 7485 | | 29,— |
| 7486 | K155LP5 | 17,50 |
| 7489 | K155RU2 | 71,— |
| 7490 | K155IÉ2 | 17,— |
| 7490A | | 17,50 |
| 7491 | | 31,— |
| 7492 | K155IÉ4 | 18,50 |
| 7493 | K155IÉ5 | 17,— |
| 7493A | | 17,— |
| 7495 | K155IR1 | 23,— |
| 7496 | | 26,— |
| 7497 | K155IÉ8 | 78,— |
| 7498 | K155AG1 | 17,50 |
| 7499 | K155AG3 | 26,— |
| 7499A | | 22,— |
| 7499B | K155LÉ6 | 22,— |
| 7499C | K155TL3 | 28,— |
| 7499D | K155ID1 | 31,— |
| 7499E | | 30,— |
| 7499F | K155IV1 | 39,— |
| 7499G | K155KP1 | 37,— |
| 7499H | K155KP7 | 22,— |
| 7499I | | 190,— |
| 7499J | K155KP5 | 22,— |
| 7499K | K155KP2 | 22,— |
| 7499L | K155ID3 | 37,— |
| 7499M | K155ID4 | 22,— |
| 7499N | | 22,— |
| 7499O | K155IÉ9 | 26,— |
| 7499P | | 26,— |
| 7499Q | K155RP1 | 53,— |
| 7499R | K155IR15 | 34,— |
| 7499S | | 28,— |
| 7499T | K155TM8 | 26,— |
| 7499U | K155IP2 | 29,— |
| 7499V | K155IP3 | 65,— |
| 7499W | K155IP4 | 32,— |

Luminiscenční diody a displeje LED, LC

| | | | | | | | |
|----------|------|-----------|-------|-----------|------|---------|-------|
| AL102B | 3,10 | CQYP75 | 45,— | LO1431—4 | 3,50 | VQA13 | 2,70 |
| AL102V | 3,50 | CQYP95 | 155,— | LO1502, 4 | 4,— | VQA13B | 2,80 |
| AL107B | 65,— | CQY77II | 58,— | LO1512, 4 | 3,70 | VQA15 | 3,70 |
| AL307A—6 | 7,50 | DR200 | 32,— | LO1701—4 | 3,50 | VQA17 | 2,70 |
| CQX10 | 6,50 | DR401 | 35,— | LO1711 | 3,50 | VQA23 | 3,50 |
| CQX11 | 7,— | DT401 | 35,— | LO1731—4 | 3,50 | VQA23B | 3,50 |
| CQX12 | 7,50 | LO100 | 3,20 | LO1802, 4 | 4,— | VQA25 | 4,90 |
| CQYP15 | 21,— | LO110 | 2,70 | LO1812, 4 | 3,70 | VQA33 | 3,50 |
| CQYP16 | 21,— | LO1101—4 | 2,70 | LO2134 | 5,50 | VQA33B | 3,50 |
| CQYP17 | 48,— | LO111 | 2,70 | LO310 | 38,— | VQA35 | 4,90 |
| CQYP19 | 21,— | LO1111—4 | 2,70 | LO410 | 45,— | VQA131B | 2,80 |
| CQYP32 | 3,50 | LO112 | 2,70 | LO412 | 69,— | VOD30 | 155,— |
| CQYP33 | 3,50 | LO1131—4 | 2,70 | LO440 | 65,— | VQE21 | 130,— |
| CQYP40 | 3,20 | LO1202, 4 | 3,80 | LO442 | 69,— | VQE22 | 130,— |
| CQYP70 | 45,— | LO1212, 4 | 2,70 | LO470 | 65,— | VQE23 | 135,— |
| CQYP71 | 45,— | LO1401—4 | 3,50 | LO472 | 69,— | VQE24 | 135,— |
| CQYP74 | 45,— | LO1411—4 | 3,50 | VO120A | 93,— | | |

Analogové integrované obvody

| | | | | | | | |
|----------|-------|-----------|-------|---------|-------|-----------|-------|
| A110C | 26,— | K224TP1 | 78,— | MAB08E | 88,— | MBA125 | 24,— |
| A110D | 22,— | K224CHP1 | 89,— | MAB08F | 52,— | MBA145 | 27,— |
| A202D | 25,— | K521JA3A | 49,— | MAB08G | 26,— | MBA225 | 27,— |
| A220D | 9,50 | KR572PA1A | 385,— | MAB24E | 60,— | MBA245 | 30,— |
| A221D | 29,— | MAA115 | 22,— | MAB24F | 35,— | MBA530 | 11,50 |
| A223D | 11,50 | MAA125 | 26,— | MAB24G | 24,— | MBA540 | 16,50 |
| A225D | 50,— | MAA145 | 27,— | MA311 | 18,50 | MBA810 | 11,— |
| A230D | 11,50 | MAA225 | 31,— | MA355 | 22,— | MBA810A | 11,— |
| A240D | 19,50 | MAA245 | 35,— | MA356 | 25,— | MBA810S | 11,— |
| A241D | 47,— | MAA325 | 45,— | MA357 | 25,— | MBA810AS | 11,— |
| A244D | 24,— | MAA345 | 47,— | MAC01 | 41,— | MBA810DS | 12,50 |
| A250D | 23,— | MAA435 | 47,— | MAC08A | 215,— | MBA810DAS | 12,50 |
| A252D | 26,— | MAA436 | 25,— | MAC24A | 120,— | MCA640 | 16,50 |
| A255D | 36,— | MAA501 | 14,— | MAC16A | 150,— | MCA650 | 16,50 |
| A270D | 25,— | MAA502 | 25,— | MAC28A | 150,— | MCA660 | 18,— |
| A273D | 45,— | MAA503 | 9,— | MAC111 | 36,— | MDAC08C | 210,— |
| A274D | 42,— | MAA504 | 9,50 | MAC155 | 45,— | MDAC08CC | 52,— |
| A277D | 31,— | MAA525 | 18,— | MAC156 | 49,— | MDAC08CP | 33,— |
| A281D | 16,50 | MAA550 | 8,50 | MAC157 | 49,— | MDAC08EC | 105,— |
| A283D | 27,— | MAA550A | 6,50 | MAC160 | 150,— | MDAC08EP | 65,— |
| A290D | 13,50 | MAA661 | 10,— | MAC198 | 275,— | MDA1044 | 21,— |
| A295D | 42,— | MAA723 | 21,— | MAF100 | 13,— | MDA1044E | 18,50 |
| A301D | 24,— | MAA723H | 12,50 | MAS560A | 20,— | MDA2010 | 21,— |
| A302D | 16,50 | MAA725 | 80,— | MAS562 | 24,— | MDA2020 | 31,— |
| B110C | 31,— | MAA725B | 40,— | MAS601 | 87,— | MDA2054 | 17,50 |
| B110D | 26,— | MAA725C | 35,— | MAS602 | 31,— | MDA770 | 23,— |
| B260D | 40,— | MAA725H | 69,— | MAS603 | 31,— | UA749PC | 48,— |
| BE555N | 11,50 | MAA725J | 37,— | MAS1008 | 33,— | UL1101N | 14,50 |
| BE565 | 49,— | MAA725K | 35,— | MA0403A | 49,— | UL1111N | 17,— |
| C520D | 165,— | MAA741 | 20,— | MA1458 | 13,50 | UL1201N | 32,— |
| CLB2711 | 25,— | MAA741C | 15,50 | MA3000 | 27,— | UL1211N | 30,— |
| K140MA1 | 34,— | MAA741CN | 10,— | MA3005 | 21,— | UL1490N | 33,— |
| K140UD6 | 35,— | MAA748 | 20,— | MA3006 | 28,— | UL1601N | 8,50 |
| K140UD8A | 110,— | MAA748C | 15,50 | MA7805 | 31,— | UL1611N | 26,— |
| K140UD8B | 99,— | MAA748CN | 10,— | MA7812 | 31,— | UL1901 | 28,— |
| K224UP1 | 135,— | MAB01 | 29,— | MA7815 | 31,— | | |
| K224UP2 | 150,— | MAB01D | 15,— | MA7824 | 32,— | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------------|-----------|-------|-----------|----------|-------|------------|-------------------|-------|
| 74184 | K155PR6 | 55,- | 4006 | K176IR10 | K561IR1 | 39,- | MH3205 | 37,- | |
| 74185 | K155PR7 | 55,- | 4007 | K176LP1 | K561IM1 | 11,- | MH3212 | 32,- | |
| 74187 | K155RÉ21, 22 | 95,- | 4008 | K176IM1 | K561IM1 | 58,- | MH3214 | 61,- | |
| 74188 | | 51,- | 4009 | K176PU2 | | 21,- | MH3216 | 30,- | |
| 74192 | K155IÉ6 | 30,- 29,- | 4010 | K176PU3 | | 21,- | MH3226 | 30,- | |
| 74193 | K155IÉ7 | 30,- | 4011 | K176LA7 | K561LA7 | 11,- | MH3226 | 30,- | |
| 74194 | | 30,- | 4012 | K176LA8 | K561LA8 | 11,- | MH8080A | 110,- | |
| 74197 | | 29,- | 4013 | K176TM2 | K561TM2 | 19,- | MH8080AC | 175,- | |
| 74198 | K155IR13 | 47,- | 4016 | K176KT1 | | 17,- | MH8224 | 53,- | |
| 93410 | K155RU | 155,- | 4017 | K176IÉ8 | K561IÉ8 | 31,- | MH8225 | 80,- | |
| 74H00 | K131LA3 | 19,50 | 4019 | | K561LS2 | 19,50 | KR580IK51 | 120,- | |
| 74H01 | | 19,50 | 4020 | | K561IÉ16 | 38,- | KR580V153 | 100,- | |
| 74H04 | K131LN1 | 19,50 | 4022 | | K561IÉ9 | 35,- | MH8225A | (KR580IK55) 120,- | |
| 74H10 | K131LA4 | 19,50 | 4023 | K176LA9 | K561LA9 | 11,- | MH8225AC | 190,- | |
| 74H20 | K131LA1 | 19,50 | 4024 | K176IÉ1 | K561IÉ1 | 28,- | 8257 | KR580IK57 110,- | |
| 74H30 | K131LA2 | 19,50 | 4025 | K176LÉ10 | K561LÉ10 | 11,- | 8259 | KR580VN59 105,- | |
| 74H40 | K131LA6 | 19,50 | 4027 | K176TV1 | K561TV1 | 21,- | MH8282 | 72,- | |
| 74H50 | K131LR1 | 25,- | 4028 | | K561ID1 | | MH8283 | 72,- | |
| 74H51 | | 19,50 | 4029 | | | 39,- | MH8286 | 72,- | |
| 74H53 | K131LR3 | 25,- | 4030 | K176LP2 | K561LP2 | 17,- | MH8287 | 72,- | |
| 74H54 | | 19,50 | 4031 | K176IR4 | | 69,- | MHB1012 | 175,- | |
| 74H55 | K131LR4 | 19,50 | 4042 | | K671TM3 | 32,- | MHB1012C | 235,- | |
| 74H60 | K131LD1 | 19,50 | 4043 | | K561TR2 | 33,- | Z80-CPU | U880D 110,- | |
| 74H72 | K131TV1 | 22,- | 4045 | | K561PU4 | 17,50 | Z80-PIO | U855D 175,- | |
| 74H74 | K141TM2 | 26,- | 4046 | | | 42,- | Z80-SIO | U856D 325,- | |
| 74L00 | K158LA3 | 35,- | 4049 | | K561LN2 | 20,- | Z80-CTC | U857D 135,- | |
| 74L10 | K158LA4 | 35,- | 4050 | | K561PU2 | 20,- | | | |
| 74L20 | K158LA1 | 35,- | 4051 | | K561KP2 | 33,- | | | |
| 74L30 | K158LA2 | 35,- | 4052 | | K561KP1 | 40,- | | | |
| 74L51 | K158LR1 | 35,- | 4053 | | | 40,- | | | |
| 74L54 | K158LR3 | 35,- | 4066 | | K561KT3 | 19,50 | | | |
| 74L55 | K158LR4 | 35,- | 4076 | | | 35,- | | | |
| 74L72 | K158TV1 | 43,- | 4081 | | | 14,50 | | | |
| 74LS00 | K555LA3 | 13,50 | 4099 | | | 55,- | | | |
| 74LS02 | K555LE1 | 13,50 | 4311 | | | 60,- | | | |
| 74LS03 | K555LA9 | 13,50 | 4502 | | K561LN1 | 37,- | | | |
| 74LS04 | K555LN1 | 13,50 | 4503 | | | 29,- | | | |
| 74LS05 | K555LN2 | 13,50 | 4516 | | K561IÉ11 | 36,- | MHB2102A/4 | 65,- | |
| 74LS08 | K555L1 | 13,50 | 4518 | | | 2102 | KR565RU2A | 71,- | |
| 74LS10 | K555LA4 | 13,50 | 4520 | | | 2102 | KR565RU2B | 61,- | |
| 74LS11 | K555LI3 | 13,50 | 4543 | K176ID2 | K561ID2 | 55,- | K565RU2A | 65,- | |
| 74LS20 | K555LA1 | 13,50 | 4555 | | | 52,- | K565RU2B | 57,- | |
| 74LS21 | K555LI6 | 13,50 | 4585 | | K561IP2 | 43,- | 2107 | K565RU1A | 82,- |
| 74LS30 | K555LA2 | 13,50 | | K176IÉ2 | | 32,- | K565RU1B | 72,- | |
| 74LS32 | K555LL1 | 15,- | | K176IÉ3 | | 55,- | MHB2114 | 115,- | |
| 74LS51 | K555LR11 | 13,50 | | K176IÉ4 | | 41,- | MHB2501 | 73,- | |
| 74LS85 | K555SP1 | 33,- | | K176IÉ5 | | 62,- | MHB2501A | 65,- | |
| 74LS107 | K555TV6 | 15,50 | | K176IÉ13 | | 91,- | MHB2502 | 73,- | |
| 74LS138 | K555D7 | 23,- | | K176IÉ13 | | 55,- | MHB2502A | 65,- | |
| 74LS155 | K555D4 | 26,- | | K176IP11 | | 11,- | MHB2504A | 89,- | |
| 74LS193 | K555IÉ7 | 32,- | | K561FR9 | | 35,- | MHB2505A | 89,- | |
| 74LS253 | K555KP12 | 26,- | | | | | MHB2506A | 89,- | |
| 74LS257 | K555KP11 | 26,- | | | | | MHB2507A | 89,- | |
| 74LS258 | K555KP14 | 26,- | | | | | MHB4116 | 89,- | |
| 74LS295 | K555IR16 | 31,- | | | | | MHB4116C | 145,- | |
| 74LS298 | K555KP13 | 41,- | 10101 | K500LM101 | | 23,- | 4116 | K565RU3A | 145,- |
| 74S00 | K531LA3P | 17,50 | 10102 | K500LM102 | | 23,- | 4116 | K565RU3B | 135,- |
| 74S02 | K53LÉ1P | 17,50 | 10105 | K500LM105 | | 23,- | MHB8608 | 165,- | |
| 74S03 | K531LA9P | 17,50 | 10106 | K500LÉ106 | | 23,- | MHB8708C | 205,- | |
| 74S04 | K531LN1P | 19,- | 10107 | K500LP107 | | 25,- | 8708 | K573RF1 | 285,- |
| 74S05 | K531LN2P | 19,- | 10109 | K500LM109 | | 23,- | BOPAM6000 | K558RR1 | 95,- |
| 74S08 | K531LI1P | 17,50 | 10110 | K500LL110 | | 25,- | | | |
| 74S10 | K531LA4P | 17,50 | 10111 | K500LE111 | | 25,- | | | |
| 74S11 | K531LI3P | 17,50 | 10115 | K500LP115 | | 23,- | | | |
| 74S20 | K531LA1P | 17,50 | 10116 | K500LP116 | | 23,- | | | |
| 74S30 | K531LA2P | 17,50 | 10117 | K500LK117 | | 25,- | | | |
| 74S37 | | 19,50 | 10118 | K500LS118 | | 26,- | | | |
| 74S38 | | 19,50 | 10119 | K500LS119 | | 25,- | | | |
| 74S40 | | 17,50 | 10121 | K500LK121 | | 25,- | | | |
| 74S51 | K531LR11P | 17,50 | 10124 | K500PU124 | | 79,- | | | |
| 74S64 | K531LR9P | 19,- | 10125 | K500PU125 | | 79,- | | | |
| 74S74 | K531TM2P | 26,- | 10128 | K500PU128 | | 185,- | | | |
| 74S86 | K531LP5P | 26,- | 10129 | K500LP129 | | 185,- | | | |
| 74S112 | K531TV9P | 29,- | 10130 | K500TM130 | | 55,- | | | |
| 74S113 | K531TV10P | 29,- | 10131 | K500TM131 | | 77,- | | | |
| 74S114 | K531TV11P | 29,- | 10133 | K500TM133 | | 82,- | | | |
| 74S124 | K531GG1P | 89,- | 10134 | K500TM134 | | 79,- | | | |
| 74S140 | K531LA16P | 20,- | 10135 | K500TV135 | | 85,- | | | |
| 74S153 | K531KP2P | 55,- | 10136 | K500IÉ136 | | 320,- | | | |
| 74S175 | K531TM8P | 27,- | 10137 | K500IÉ137 | | 320,- | | | |
| 74S181 | K531IP3P | 175,- | 10141 | K500IÉ141 | | 240,- | | | |
| 74S182 | K531IP4P | 60,- | 10148 | K500RU148 | | 150,- | | | |
| 74S187 | | 67,- | 10160 | K500IÉ160 | | 150,- | | | |
| 74S201 | TM106PC | 75,- 85,- | 10161 | K500IÉ161 | | 110,- | | | |
| 74S201E | | 62,- | 10162 | K500ID162 | | 110,- | | | |
| 74S253 | K531KP12P | 65,- | 10164 | K500ID164 | | 115,- | | | |
| 74S257 | K531KP11P | 65,- | 10165 | K500IV165 | | 195,- | | | |
| 74S287 | TM621PC | 75,- 85,- | 10173 | K500TM173 | | 145,- | | | |
| 74S301 | TM107PC | 85,- | 10179 | K500IP179 | | 145,- | | | |
| 74S387 | TM601PC | 85,- | 10180 | K500IM180 | | 290,- | | | |
| 74S471 | TM622PC | 105,- | 10181 | K500IP181 | | 430,- | | | |
| 74S472 | TM624PC | 215,- | 10210 | K500LE210 | | 52,- | | | |
| 74S571 | | 105,- | 10211 | K500LE211 | | 55,- | | | |
| 82S11 | | 185,- | 10216 | K500LP216 | | 55,- | | | |
| | | | 10231 | K500TM231 | | 120,- | | | |

Logické integrované obvody CMOS

| | | |
|------|---------|---------|
| 4000 | K176LP4 | 11,- |
| 4001 | K176IÉ5 | K561IÉ5 |
| 4002 | K176LÉ6 | K561LÉ6 |
| 4003 | K176TM1 | 11,- |

Logické integrované obvody DTL

| | |
|--------|-------|
| MZH115 | 85,- |
| MZH145 | 85,- |
| MZH165 | 82,- |
| MZH185 | 50,- |
| MZJ115 | 130,- |
| MZK105 | 150,- |

Mikroprocesorové obvody

| | | |
|--------|----------|-------|
| MH3001 | K589IK01 | 345,- |
| MH3002 | K589IK02 | 230,- |
| MH3003 | K589IK03 | 120,- |

| | | |
|----------|-----------|-------------|
| MH3205 | K589IK12 | 32,- |
| MH3212 | K589IK14 | 61,- |
| MH3214 | K589AP16 | 30,- |
| MH3216 | K589AP26 | 30,- |
| MH3226 | K589AP26 | 30,- |
| MH8080A | KR580IK80 | 110,- |
| MH8080AC | KR580IK80 | 175,- |
| MH8224 | Z80-CPU | U880D 110,- |
| MH8225 | Z80-PIO | U855D 175,- |
| MH8225AC | Z80-SIO | U856D 325,- |
| MH8228 | Z80-CTC | U857D 135,- |

Unipolární paměti

| | | |
|------------|-----------|-------|
| 1101 | CM8001 | 100,- |
| 1101 | CM8001V | 190,- |
| 1103A | U253D | 110,- |
| 1602 | U551D | 79,- |
| MHB1902 | | 89,- |
| MHB1902C | | 100,- |
| MHB2102 | | 62,- |
| MHB2102A | | 71,- |
| MHB2102A/4 | | 65,- |
| 2102 | KR565RU2A | 71,- |
| 2102 | KR565RU2B | 61,- |
| 2102 | K565RU2A | 65,- |
| 2102 | K565RU2B | 57,- |
| 2107 | K565RU1A | 82,- |
| 2107 | K565RU1B | 72,- |
| MHB2114 | | 115,- |
| MHB2501 | | 73,- |
| MHB2501A | | 65,- |
| MHB2502 | | 73,- |
| MHB2502A | | 65,- |
| MHB2504A | | 89,- |
| MHB2505A | | 89,- |
| MHB2506A | | 89,- |
| MHB2507A | | 89,- |
| MHB4116 | | 145,- |
| 4116 | K565RU3A | 145,- |
| 4116 | K565RU3B | 135,- |
| MHB8608 | | 165,- |
| MHB8708C | | 205,- |
| 8708 | K573RF1 | 285,- |
| BOPAM6000 | | 95,- |
| MHB841 | D461D | 49,- |

Ostatní integrované obvody

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| MH100 | 265,- | MHB8804A | 120,- |



AMATÉRSKÉ RADIO SEZNA MUJE...

S DÁLKOVĚ ŘÍDITELNÝM AUTOMOBILEM TESLA

Celkový popis

Popisovaný dálkově bezdrátově řízený automobil je hračka vyráběná k. p. TESLA Lanškroun. Podle informace na obalu je určena dětem od 10 let. Bezdrátové ovládání pracuje proporcionálně, což znamená, že rychlosť jízdy vpřed či vzad, stejně jako natočení předních kol lze měnit plynule podle výchylky či natočení příslušného ovládacího prvku.

Vysílač s ovládacími prvky (síťový spínač, kontrolní svítivá dioda, páčka k řízení rychlosti jízdy vpřed či vzad a knoflík k ovládání směru jízdy) je umístěn v krabici, do níž též zasouváme teleskopickou vysílači anténu. K napájení vysílači části slouží šest malých monočlánků (typ R 14).

Přijímací část spolu s oběma motorky (pro jízdu i ovládání jejího směru) je vestavěna v modelu automobilu Škoda 120 LS z plastické hmoty. Tato část může být napájena buď rovněž šesti malými monočlánky, anebo dvěma plochými bateriemi 4,5 V.

Podle údajů výrobce vydrží jedna náplň článků ve vysílači při přerušovaném provozu asi šest hodin. Protože odběr automobilu je asi šestkrát větší, lze z toho odvodit, že jedna náplň článků v automobilu vydrží stěží na hodinu provozu. Obzvláště proto, že se při relativně velkém odběru kapacita článků již zřetelně zmenšuje. I na palubní desce automobilu je svítivá dioda indikující, že je jeho elektronika zapojena. Spínač je na spodní straně automobilu. Přijímací anténu tvoří krátký drát, který se zasouvá do zdírky na kapotě motoru vozidla.

Ovládací prvky na vysílači, tj. páčka i knoflík, mají pružinami vymezenou střední polohu, do níž se po uvolnění vždy vracejí. Na skříňce vysílače i na bocích automobilu jsou (až nadměrně velká) čísla, označující kanál, v němž vysílač i přijímač pracují. Výrobce dodává sestavy pracující buď ve 4., 14. nebo 24. kanálu v pásmu 27 MHz. Je samozřejmé, že v případě, že by v blízkosti pracovaly dvě soustavy se shodnými kanálovými čísly, vzájemně by se ovlivňovaly.

Zbývá ještě připomenout, že provoz této hračky není třeba nikde hlásit a že postačuje evidence prvního kupce, kterou zajistí příslušná prodejna.

Základní údaje podle výrobce

Napájení vysílače: 9 V (6 článků R 14).

Odběr vysílače: 0,12 A.





Napájení přijímače: 9 V (6 článků R 14,

nebo

2 baterie 4,5 V).

Odběr přijímače
(s pohonem
automobilu):

0,8 A.

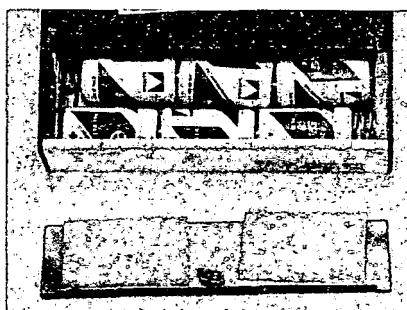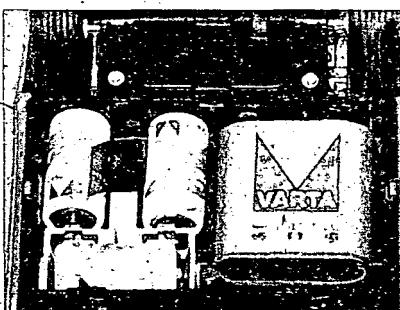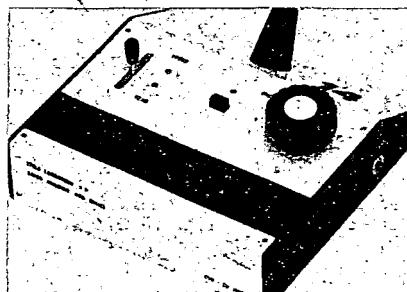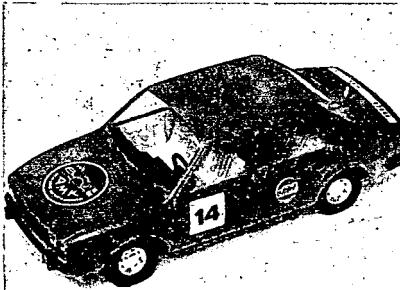

Dosah vysílače: min. 15 m.

Použité kanály: 4. (26,995 MHz),
14. (27,095 MHz),
24. (27,195 MHz).

Hmotnost vysílače: 0,6 kg (bez zdrojů).

Hmotnost
automobilu: 1,3 kg (bez zdrojů).

Funkce přístroje

Nejprve je třeba říci, že byl namátkově vybrán jeden prodejní kus (výr. č. 388), který však neplní žádnou funkci, ačkolik obě kontrolní diody (na vysílači i na přijímači) svítily. Teprve druhý výrobek (výr. č. 411) pracoval uspokojivě, i když musel být zakrátko propojen studený spoj ve vysílači, který způsoboval nepravidelnou funkci. Pak již byla celá sestava v pořádku i když se při regulátorech ve střední poloze z automobilu trvale ozývaly různé zvuky (bzučení, vrčení) a tyto zvuky nebylo možno ani trimry na bocích skříňky vysílače (k vyvážení střední polohy) odstranit.

Jinak pracoval automobil celkem dobře až na to, že se občas přední kola, natočená například do plného rejdou, na okamžík krátkodobě vrátila zpět a ihned nato zaujala původní polohu. Toto krátkodobé cuknutí se občas objevovalo při změně rychlosti automobilu, takže se zdá, že by snad bylo bývalo výhodnější napájet přijímačovou část z odděleného zdroje (např. 9 V kompaktní baterii) než část pohonu, aby se tyto obvody vzájemně neovlivňovaly.

Oproti obdobným zahraničním výrobkům jezdí popisovaný automobil dosti pomalu, což je jistě výhodné pro snadné ovládání v interiéru, avšak venku by větší rychlosť byla rozhodně vhodnější.

Vnější provedení

Jak jsme si již řekli, sestava se skládá z modelu automobilu a z ovládací skříňky. Automobil je běžným výrobkem, který se již několik let prodává v hračkářských obchodech za 195 Kčs s kabelovým dálkovým ovládáním

— navíc doplněný houkačkou. Do tohoto modelu vestavěl výrobce potřebnou elektroniku a lze říci, že tato část výrobku působí solidním profesionálním dojmem.

To však poněkud kontrastuje s provedením ovládací skříňky, která je sice vyrobena čistě, avšak způsobem, který by odpovídal zručnému amatérovi. Skládá se z dřevěných boků, do nichž jsou malými vruty přišroubovány horní i spodní plechové kryty. Ovládací prvky jsou nestejnорodé jak v materiálu, tak i v barvě a nic neodpovídá skutečnosti, že vzhledem k prodejní ceně (1900 Kčs) by každý plným právem očekával po všech stránkách profesionální výrobek.

Vnitřní uspořádání a opravitelnost

Rád bych zde především upozornil na skutečnost, že jak záruční, tak i pozáruční opravy zajišťuje (podle údaje v návodu) pouze výrobní podnik v Lanškrouně. A protože se tento výrobek jeví jako značně choulostivý, z čehož nutně vyplývá i poruchovost, nebude patrně pro majitele nikterak příjemné posílat poměrně objemný a zřejmě i citlivý výrobek na stokilometrové vzdálenosti k opravám či k seřízení.


Závěr

Dálkově bezdrátově říditelný automobil je nesporně atraktivní hračkou, přičemž širší zájem o něj bude pravděpodobně omezen pouze jeho relativně vysokou cenou. A právě z tohoto důvodu by měl výrobce věnovat větší pozornost kritizovaným nedostatkům a pamatovat na ně při případné inovaci svého výrobku. Rovněž by měl pamatovat na zajištění potřebné sítě servisních služeb.

—Hs—

DVOJKANÁLOVÝ OSCILOSKOP

Milan Biščo

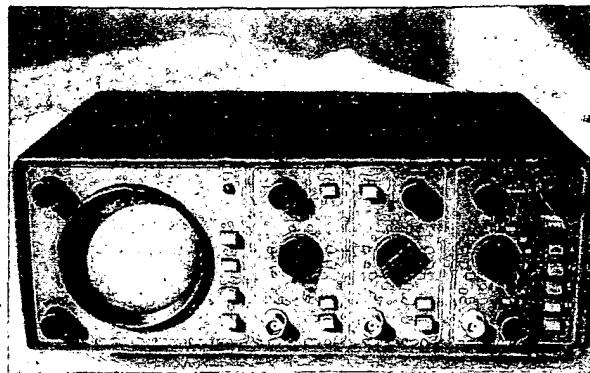

Stavba osciloskopu vychádza z prístroja EO 211 a EO 213 i z osciloskopu z AR/A 5 až 7/1982. Clefom bolo postaviť jednoduchý dvojkanalový osciloskop, ktorý vyhovie pre väčšinu bežných meraní.

Technické údaje

Zvislé vychyfovanie:

Sírka pásma:

DC 0 až 10 MHz (6 dB),
AC 3 až 10 MHz (6 dB).

Citlivosť: 5 mV až 20 V/dielik
v dvanásťich rozsahoch.

Vstupná impedancia: 1 MΩ / 40 pF.

Vodorovné vychyfovanie:

Casová základňa:

30 µs až 30 ms/dielik
(+ cca 0,5 s/dielik – nekalibrované)
v dvanásťich rozsahoch.

Vstup X:

Šírka pásma 3 Hz až 1 MHz (6 dB);
citlivosť 200 až 600 mV/dielik,
regulujeme potenciometrom SET X;

vstupná impedancia 1 MΩ / 40 pF.

Napájanie:

220 V ± 10 % 50 Hz, príkon cca
15 VA.

Rozmery:

Šírka 290 mm, výška 105 mm, hĺbka
215 mm.

Ostatné vlastnosti sú podrobne po-
sípané v návode k použitiu (viď III.
strana obálky).

Popis zapojenia osciloskopu

Celková koncepcia vychádza z os-
ciloskopov EO 211, EO 213 z produk-
cie NDR a osciloskopu z AR/A 5-7/1982.
Najväčším problémom je obrazovka.
Ideálna pre tento typ by bola B7S2, ja
som však použil z dôvodov momentál-
nej dostupnosti maďarskú obrazovku
DG-7-132. Podrobnejšia schéma oscilo-
skopu je na obr. 1 až 5, celková
schéma na obr. 6, na obr. 7 až 12 sú
dosky s plošnými spojmi a rozloženie
súčiastok na doskách.

Vstupný delič

Schéma vstupného deliča je na obr.
1, plošné spoje na obr. 7. Použité sú
dva totožné deliče.

Mechanická i elektrická koncepcia
vychádza z [3], v ktorom nie sú vstup-
né tranzistory FET. Po doplnení deliča

týmito tranzistormi sa zmenší vstupná
kapacita a zlepší se odstup rušivých
napäti. Delič je navrhnutý s konštant-
nou vstupnou kapacitou pre použitie
sondy. Nastavenie vstupného deliča
bolo už niekoľkokrát opísané, na-
priek tomu uvediem stručný postup.
Kondenzátorom C14 nastavime rov-
nakú vstupnú kapacitu oboch deličov
(cca 40 pF).

Další postup nastavenia:

C11 – kompenzácia,
C13 – kompenzácia,
C10 – vstupná kapacita,
C12 – vstupná kapacita,
C2 – kompenzácia,
C5 – kompenzácia,
C8 – kompenzácia,
C1 – vstupná kapacita,
C4 – vstupná kapacita,
C7 – vstupná kapacita.


Ako je v [3] uvádzané, musíme dať
pozor, aby merač kapacity neinjekto-
val do vstupu väčšie napätie než
500 mV.

Súčiastky vo vstupnom deliči sú
uvedené v rozpiske. K nim by sa zišlo
doložiť asi toľko. Odpory sú TR 191 až
193, kapacitné trimre Ø 8 mm z pro-
dukcie MLR. Tieto trimre sa používajú
vo vstupných dielov AM i FM našich
príjimača (T84, Soprán). Sú k dostaniu
i v MLR, NDR. Prepínač WK 533 44 je
5-paketový, upravený pôdla [3] s tým
rozdielom, že prostredný paket je bez
spínacích kontaktov použitý ako tie-
nenie. (Tieniaci plech je medzi polovi-
cami paketu). Prvý a druhý paket je
jednoduchý (jednorotorový), tretí a štvrtý
sú dvojity. Nie je použitý trojity
rotor ako v [3]. Tranzistory sú BF245C.
Považujem za nevhodné používať
KF521 pre ich teplotnú nestabilitu.

Uvedené tranzistory sa bežne predá-
vajú v MLR a dovážajú sa aj k nám. Je
dôležité použiť presne uvedený typ,
ktorého prahové napätie je približne
4 V. Tým odpadne potreba zdroja
–12 V. Vstupný delič je zapojený do
zosilňovača Y cez upravený konektor
FRB (zmenšený na 7 špičiek a použitá
je každá druhá).


Zosilňovač zvislého vychyfovania

Schéma zosilňovača je na obr. 2,
plošné spoje na obr. 8. Zosilňovač je
riešený ako dvojitý symetrický. Z dô-
vodov teplotnej stability a menšej
vstupnej kapacity je prvý stupeň
umiestnený priamo vo vstupnom deliči.
Spolu s T2 a T3 (T7, T8 v kanále B)
tvoria meniť impedancie, ktorý budí
zosilňovací stupeň T4, T5 (T9, T10).
V emitoroch tohto stupňa je zapoje-
ný trimer P2 (P4) na kalibráciu zosil-
nenia a mimo dosky zapojený poten-
ciometer zvislého posuvu P3 (P4).
Emitorový prúd T4, T5 je kľúčovaný
tranzistorom T11 (T12) ovládaným
prepínačom kanálov. V kolektorech
sú prepínače diódy, za ktorými nasle-
duje spoločný zosilňovač T13, T14
s malým vstupným odporom (prepína-
nie kanálov je na nízkej napäťovej
úrovni). Za oddeľovacím stupňom
T15, T16 nasleduje budič koncových
tranzistorov T17, T18. V emitoroch sa
trimrom P5 nastavuje vhodné napätie
na vychyfovacích doštičkach (80 až
90 V). Rezistorom R49, R50, konden-
zátormi C20, C21, C22 korigujeme
kmitočtovú charakteristiku.

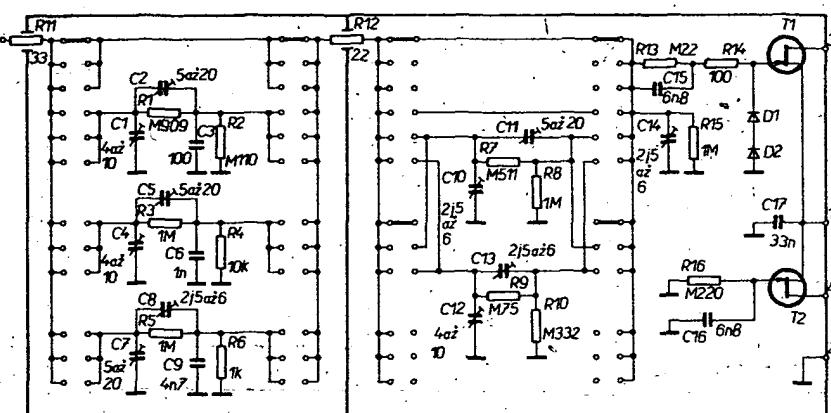

2xKA206 2xBF245C

Obr. 1. Schéma zapojenia vstupného deliča

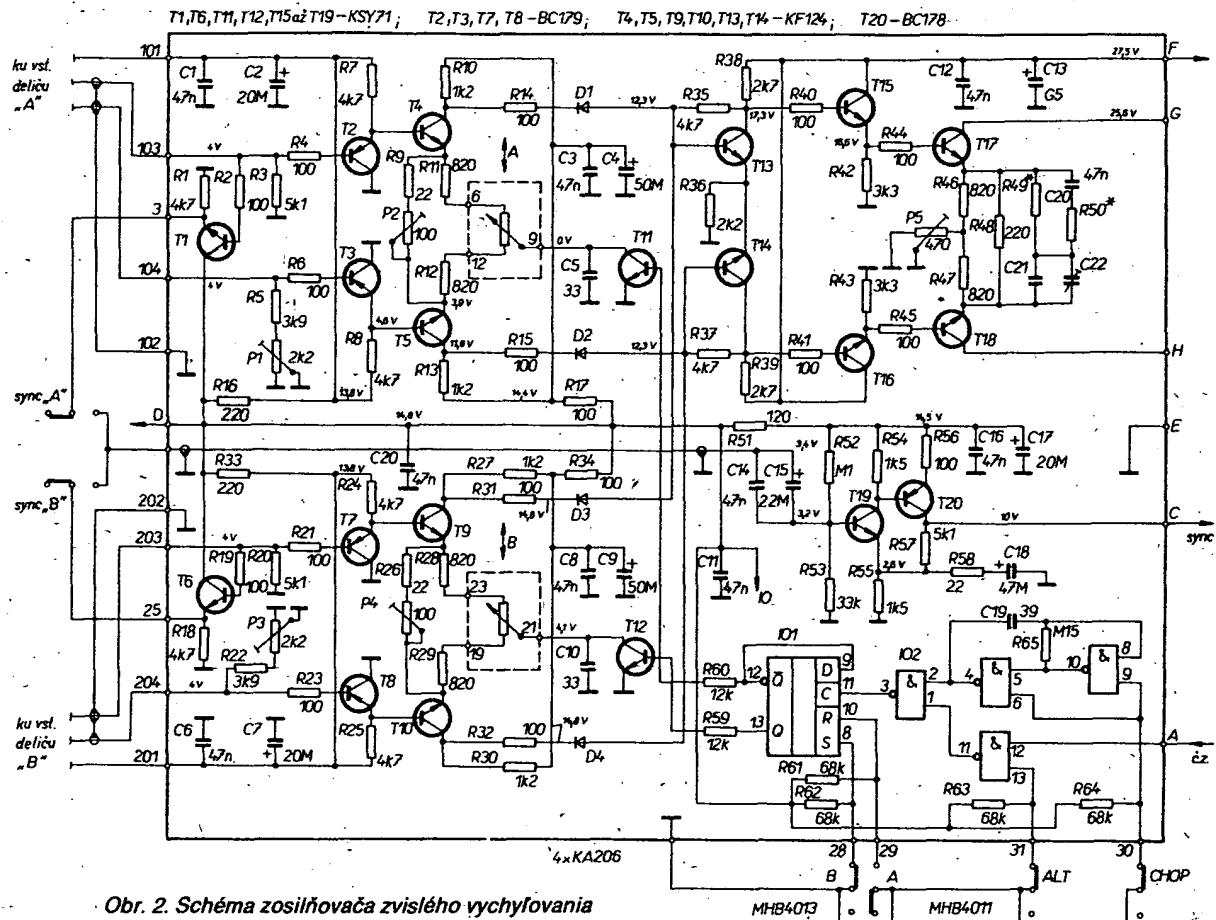

Obr. 2. Schéma zosilňovača zvislého vychýlovania

Synchronizačný signál je odoberaný priamo zo vstupu cez oddeľovacie tranzistory T1, T6, za ktorimi nasleduje prepínač synchronizácie SYNC A, SYNC B. Ďalej sa signál zosilní v bežnom zosilňovači osadenom tranzistormi T19 a T20 a zo špičky C je vedený na dosku VSTUP X.

Po sedmou časťou dosky zosilňovača Y je prepínač kanálov. Pozostáva z klopného obvodu D (IO1) a astabilného klopného obvodu (IO2). Celý

prepínač je jednoduchý z dôvodu použitia obvodov C-MOS, ktoré sú priamo zlúčiteľné s ostatnými obvodmi osciloskopu bez potreby napájacieho zdroja 5 V. Po úprave napájania a úrovne prepínacieho impulzu z časovej základne je možné použiť i obvod TTL.


Funkcia prepínača sa volí štyrmi závislými tlačidlami na prednom paneli. Pri stlačení tlačidla A sa klopný obvod D (IO1) vynuluje. Na výstupoch

bude $Q = L$, $\bar{Q} = H$. Vysokou úrovňou z \bar{Q} sa otvorí tranzistor T11, cez ktorý tečie emitorový prúd T4, T5. Poklesné napätie na ich kolektoroch, čím sa otvoria diódy D1, D2. Diódy D3, D4 sú zatvorené, pretože na T9, T10 je plne napätie zdroja, (Tranzistor T12 je zatvorený, netečie emitorový prúd). Pri stlačení tlačidla B sa klopný obvod D nastaví $Q = H$, $\bar{Q} = L$, čím sa funkcie oboch kanálov vymenia: V polohe prepínača ALT (alternovanie) je klopný obvod prepínaný impulzmi spätných behov časovej základne, tj. na obrazovke sa zobrazí celý priebeh A a potom celý priebeh B. Používa sa pri vyšších kmitočtoch. Pre nízke kmitočty sa používa poloha CHOP („choprovanie“). Dve hradlá IO2 tvoria astabilný multivibrátor (100 kHz), ktorý prepína klopný obvod D. Na jeho výstupe sú frekvenciu 50 kHz prepínané obe kanály.


Celá doska je otočne umiestnená v hornej časti osciloskopu. V zadnej časti sú umiestnené pájacie špičky pre kabeľáz (A až H), v prednej časti upravený konektor FRB (1 až 31, nie je celý osadený). Vstupné deliče sú pripojené cez kontakty 101 až 104 a 201 až 204 (upravený FRB).

Doska vstupnej časti X

Schéma dosky je na obr. 4, doska plošných spojov na obr. 10. Doska obsahuje vstupný menič impedancie,

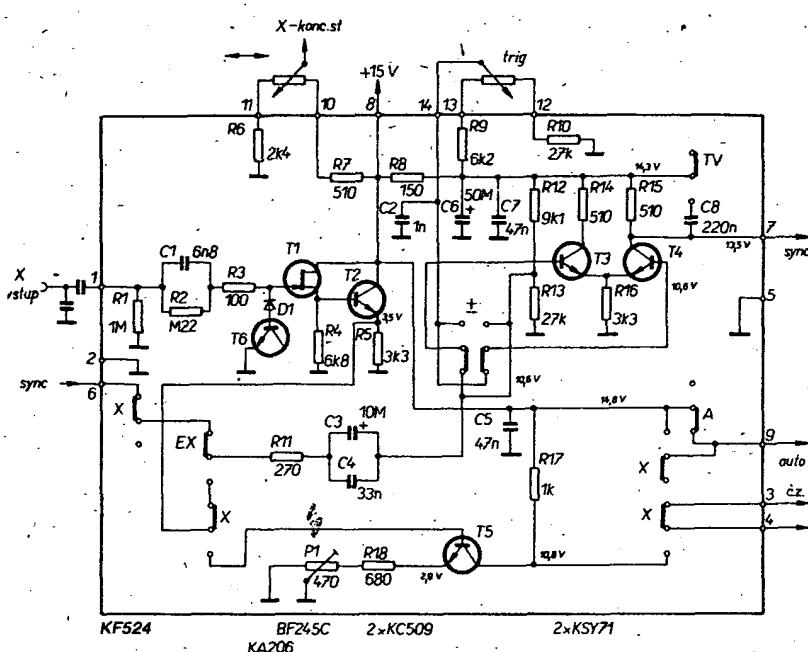

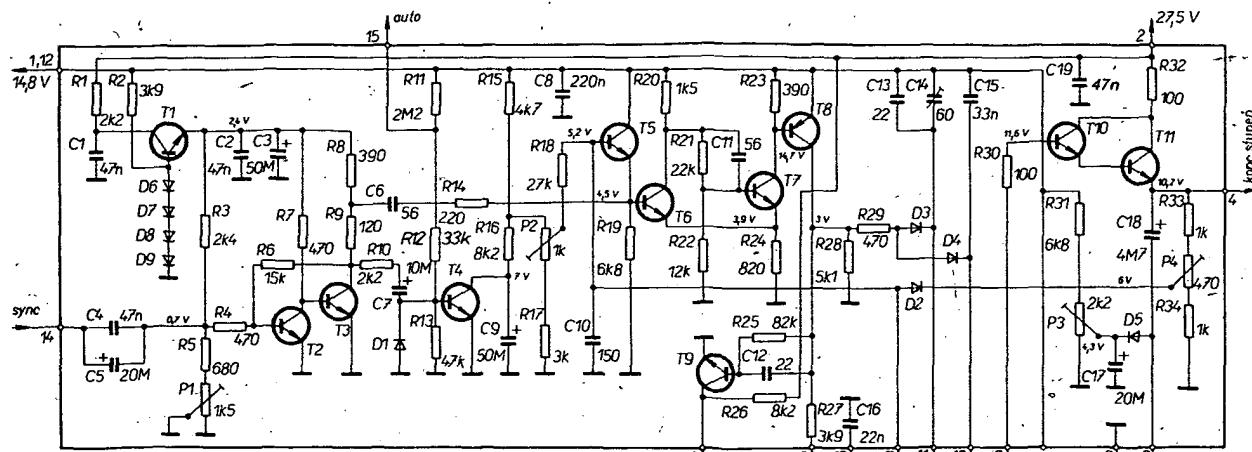Obr. 4. Schéma zapojenia vstupnej časti X




diferenčný zosilňovač pre riadenie úrovne spúšťania a pomocné odpory pre potenciometre na prednom paneli.


Interný synchronizačný signál prichádza na špičku 6, cez tlačidlo X, EX, ± na diferenčný zosilňovač. Ten pracuje ako limitujúci zosilňovač. Úroveň ohraničenia je možné riadiť potenciometrom P6 (TRIGGER LEVEL). Parallelne k výstupnému odporu (rezistor R15) sa pripája cez prepínač TV kondenzátor C8. Tako utvorená časová konštantá ($\tau = 0,1$ ms) slúži k oddeľeniu snímkových synchronizačných signálov z úplného televízneho signálu, čo umožňuje synchronizáciu snímkovým impulzom.

Externé synchronizačné impulzy prechádzajú cez menič impedancie T1 (z tých istých dôvodov, ako vo vstupnom deliči, je použitý BF245C) a T2 s ochranou D1, T6. Touto istou cestou prichádza i signál X na fázový invertor T5. V jeho emitore je potenciometer P1 pre nastavenie bodu do prostriedku obrazovky.

Výstupný signál z kolektoru cez tlačidlo X je vyvedený na špičku 4.

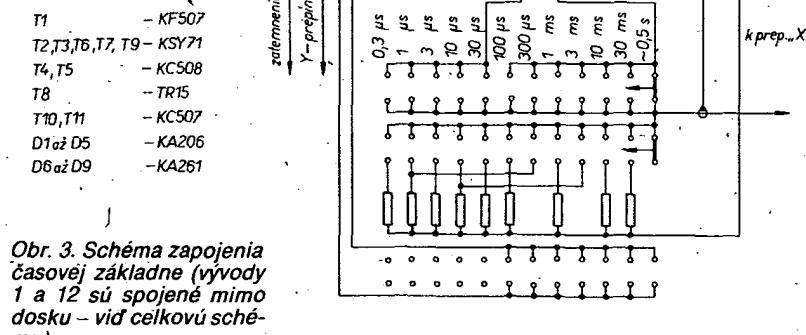

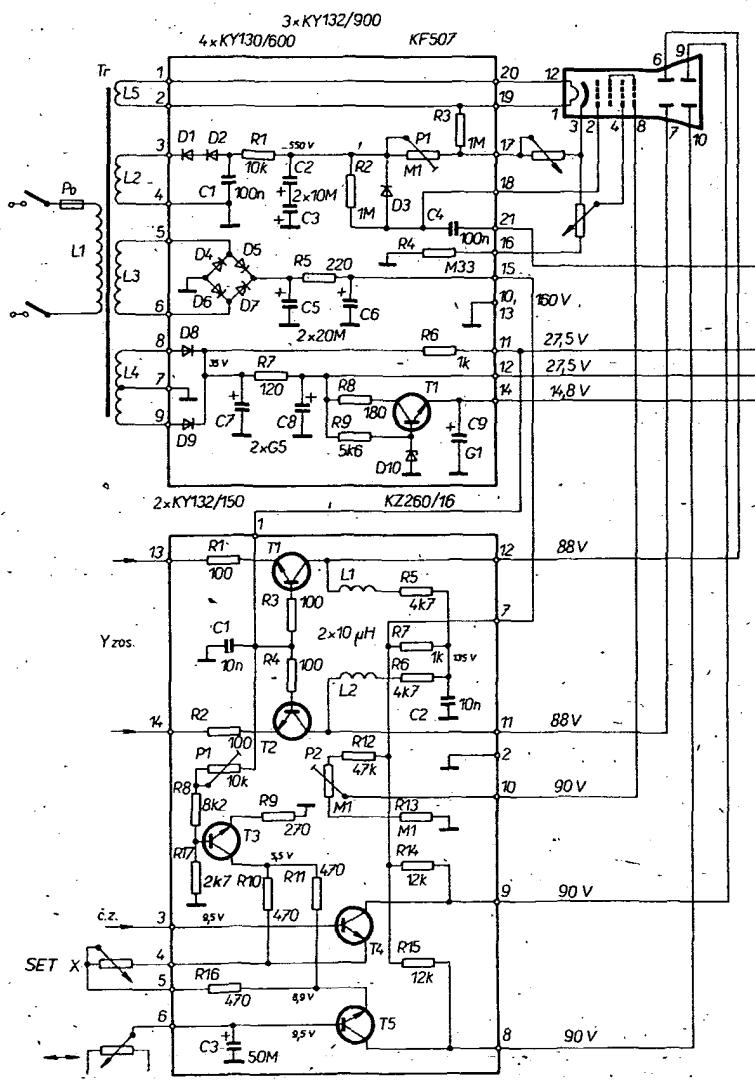Obr. 3. Schéma zapojenia časovej základne (vývody 1 a 12 sú spojené mimo dosku – viď celkovú schému)



Doska časovej základne

Schéma je na obr. 3, doska plošných spojov na obr. 9. Časová základna pozostáva zo Schmittovom klopného obvodu, riadiaceho multivibrátora, vybíjacieho tranzistoru a výstupného prúdového zosilňovača.

Synchronizačný signál zo špičky 14 je tvárovaný v Schmittovom klopnom obvode. Potrebná úroveň obdĺžnikového signálu je nastavená nižším napájacím napätiom (stabilizátor T1). Medzi vrcholové napätie na kolektore T3 je cca 2 V. Potenciometrom P1 nastavíme striedu signálu na 1 : 1 pri sínusovom vstupnom signále a pri potenciometri TRIGGER LEVEL v strednej polohe. Cez derivačný kondenzátor

Obr. 5. Schéma napájača a koncových stupňov

C6 impulzy otvárajú tranzistor T6. Tým sa zatvoria T7 a T8. Diódy D3 a D4 sú tiež zavreté, preto sa prepínačom zvolený časovací kondenzátor (C13 až C15) začne nabijať cez nabíjací odpor (na prepínači). Nabíjacie napätie nastavujeme potenciometrom P3, čím vlastne nastavujeme dobu činného behu časovej základne. V emitore zapojený kondenzátor C18 (bootstrap) sa po každom skončenom činnom behu nabija cez D5. Počas činného behu tvorí tento kondenzátor zdroj konštantného napäťia, ktoré zabezpečuje konštantný nabíjaci prúd časovacích kondenzátorov (C13 až C15). Keď pilovité napätie dosiahne hodnotu nastavenú potenciometrom P4, cez diódou D2 sa preklopí riadiaci multivibrátor a otvorí vybíjaci tranzistor T8:

Nové spustenie riadiaceho multivibrátora synchronizačnými impulzami je možné až po vybití kondenzátora C10 (C16) cez rezistor R18 na vhodné napätie. Ak nie je prítomný synchronizačný signál a je stlačené tlačidlo AUTÓ (A), kmitá generátor časovej základne voľne. Vtedy pomocný tranzistor T4, ktorý otvára synchronizačné impulzy, ostáva zatvorený a posunie pracovný bod riadiaceho multivibrátora do oblasti volného kmitania (nastavujeme potenciometrom P2). Po privedení synchronizačného signálu sa T4 otvorí a generátor časovej základne pracuje podľa predchádzajúceho opisu.

Zatemňovanie – počas spätného behu lúča obrazovky je otvorený vybíjaci tranzistor T8. Z jeho kolektora cez R25 a C12 impulzy spätného behu otvárajú tranzistor T9, kde sú zosilnené a cez kondenzátor C4 v napájači vedené na riadiacu mriežku obrazovky.

Doska koncových stupňov

Schéma je na obr. 5, doska plošných spojov na obr. 11. Doska je umiestnená v zadnej časti osciloskopu, pretože takto vedú z kolektorov koncových tranzistorov na obrazovku krátke vodiče. Zároveň je teplotne oddelená od vstupných obvodov, čím sa zlepšuje teplotná stabilita osciloskopu. Na doske je ešte umiestnený tranzistor T3, ktorý tvorí prúdový zdroj pre koncové tranzistory časti X. V jeho bázi sa potenciometrom P1 nastavuje symetrické vychýlenie lúča (približne polovičné napätie zdroja na kolektorech koncových tranzistorov). Potenciometrom P2 nastavujeme astigmatizmus. Pri vypnutej časovej základni rozostrime bod v strede tienidla a potenciometrom nastavíme kruhovú stopu.

Doska napájača

Doska je na obr. 5, doska plošných spojov na obr. 12. Napájač je popísaný podľa sekundárnych vinutí.

L2 – napätie je jednocestne usmernené, po filtrovaní tvorí hlavné napájacie napätie pre obrazovku (-550 V). Na doske je i oddeľovací kondenzátor C4 pre zhášanie spätných behov.


L3 – napätie je dvojcestne usmernené, po filtrovaní napája koncové stupne osciloskopu (160 V).

L4 – hlavné napájanie osciloskopu. Dodáva dve nestabilizované napäťia 27,5 V a jedno stabilizované 14,8 V.

L5 – 6,3 V pre žeravenie obrazovky. Sieťový transformátor je navinutý na jadre C 20 002 so zmenšeným sýtením. V navijacom predpise sú uvedené počty závitov pre jednu cievku, v transformátore sú použité dve rovnaké cievky zapojené v sérii.

Použitá literatúra

- [1] Reichert, P.; Pfahl, R.: Einstrahloszilloskop EO 211. Radio Fernsehen Elektronik č. 11/1980, s. 730–733.
- [2] Pfahl, R.; Barth, S.; Zenker, E.: Zweikanaloszilloskop EO 213. Radio Fernsehen Elektronik č. 12/1980, s. 798–803.
- [3] Doležílek, J.; Munzar, M.: Jednokanálový osciloskop 0 až 5 MHz. AR-A č. 5 až 7/1982.

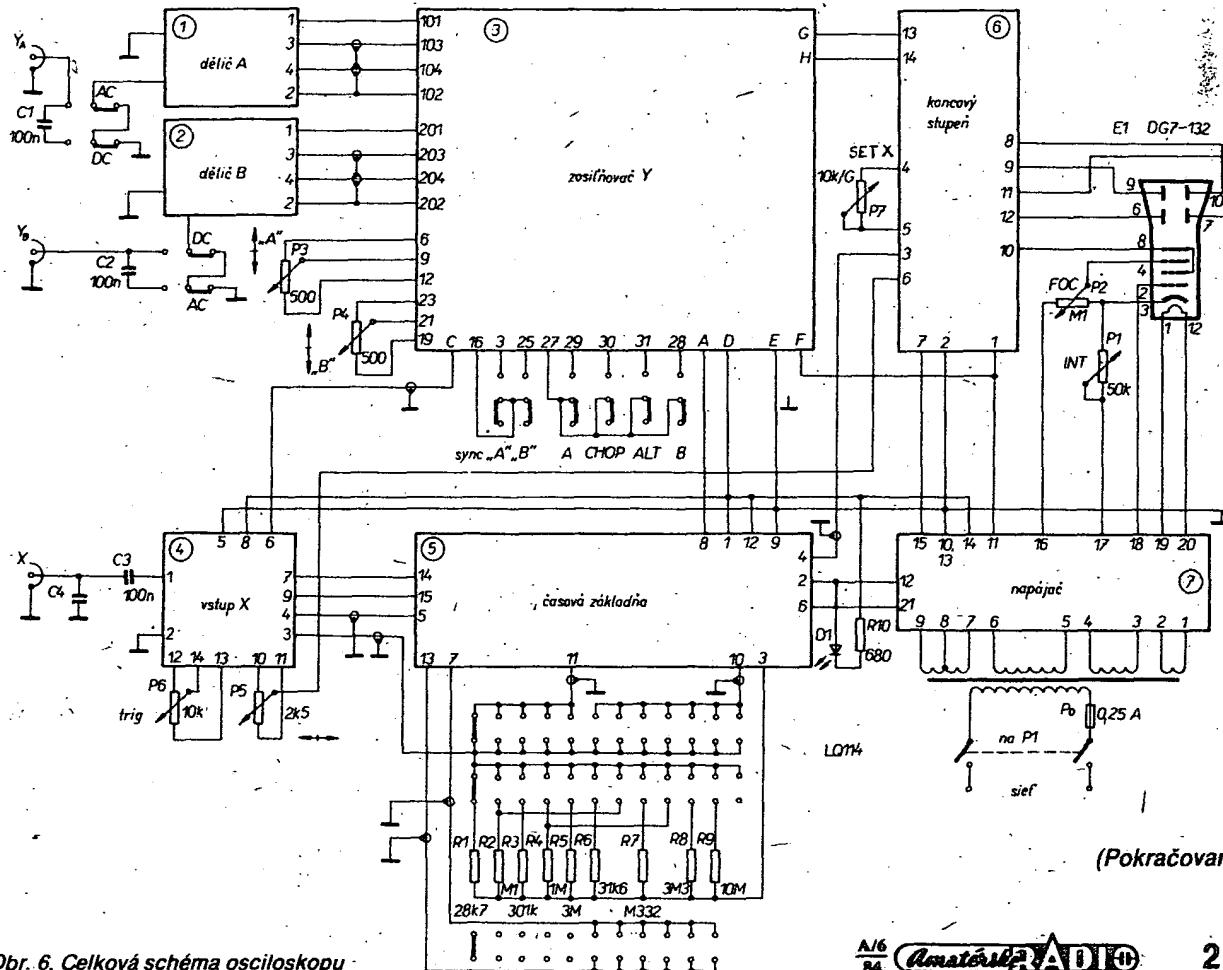

Obr. 6. Celková schéma osciloskopu

Úprava digitálních hodin s rozhlasovým přijímačem

Ing. Martin Nikl

V posledních letech se značně rozrostl počet majitelů kombinovaných digitálních hodin s rádiem. Pokud je přístroj napájen ze sítě, většinou se hodiny zpožděují až o 20 minut denně a i při krátkém výpadku sítě se vynulují a zruší se i nastavený čas vzbuzení. Příčinou zpoždění je trvale nižší kmitočet čs. sítě, přibližně o 0,5 Hz; hodinový IO odvozuje totiž základní časovou jednotku od 50 Hz.

Typů těchto přístrojů je u nás velké množství, takže nelze dát přesný návod k úpravě. Dále je třeba vzít v úvahu, že prakticky všechny hodinové IO jsou vyrobeny technologií MOS a je tedy nutno při práci s nimi dbát určité opatrnosti.

Blokové schéma hodin s rádiem je na obr. 1. Přístroj pracuje tak, že se na příslušném vývodu hodinového IO při vyrovnaní času na displeji a času buzení změní logická úroveň; tím je spínacím obvodem sepnuto napájení pro přijímač.

Na desce s plošnými spoji přístroje nalezneme tyto body:

- napájení hodin (13 až 16 V) – bod a,
- napájení přijímače – před spínacím obvodem (7 až 15 V) – bod b., za spínacím obvodem – bod c.
- společný nulový vodič – bod d.
- řídící vstup hodinového IO, kam je přivedeno původně usměrněné napájecí napětí pro hodiny – bod e.

Úprava spočívá v přípravě signálu s přesným kmitočtem 50 Hz pro řízení hodinového IO a v automatickém připojení náhradního zdroje ze tří plochých baterií při výpadku sítě.

K získání signálu pro řízení hodin, v našem případě s kmitočtem 50 Hz, se běžně používá krystalový oscilátor, pracující na vhodném vysokém kmitočtu, z nějž postupným dělením dvěma ziskáme požadovaný kmitočet. Při příjmu slabého signálu vzdálených rozhlasových stanic se provoz oscilátoru a integrované děličky projevuje rušením příjmu. Rušivý signál nelze při kompaktní konstrukci přístroje běžně dostupnými způsoby (stínění, filtrace v přívodech) zcela odstranit. U popisovaného zapojení bylo zvoleno řešení, při němž jsou v době provozu přijímače řízeny hodiny síťovým kmitočtem, na nějž se při zapnutí přijímače automaticky přepojuje (zdroj přesného kmitočtu se vypne). Schéma celého doplňku je na obr. 2, deska s plošnými spoji je na obr. 4.

Tranzistor T1 s diodou D1 napájí zdroj 50 Hz stabilizovaným napětím $U_N = +5$ V. Tranzistor T2 při zapnutí rádia zkratuje diodu D1, a tím se zmenší napětí U_N na

nulu. Na kolektoru T3 se spojují signály 50 Hz ze zdroje a 50 Hz ze sítě, přičemž síťový kmitočet se uplatní jen při vypnutém zdroji 50 Hz. Tranzistor T4 přizpůsobuje úroveň signálu řídícího kmitočtu 50 Hz pro vstup IO.

Kmitočet zdroje 50 Hz nastavíme kapacitním trimrem C3 (obr. 2), popř. sítovou C4 (10 až 27 pF), nejlépe s použitím čítače, a to např. na hodnotu $T = 19\,998 \mu\text{s}$ (20 000 $\mu\text{s} = 50$ Hz), při níž by se samotné hodiny předbíhaly asi o 8 s. za den. Při provozu přijímače se hodiny zpožděují asi o 1 s na každé dvě minuty jeho provozu, takže při denním provozu 15 až 20 min je chyba zanedbatelná. Překontrolujeme též spínání tranzistoru T2.

Nastavení lze pochopitelně měnit podle předpokládané průměrné denní doby provozu rádia; obecně platí, že je-li rozdíl $20\,000 - T = m$ [μs], je zrychlení hodin za den rovno

$$8,4 \frac{m}{2} [\text{s}].$$

Pokud je naladěná stanice dostatečně silná a rušení zdrojem 50 Hz se neprojeví, lze zařadit do přívodu k bodu c spináč (v obr. 2 nakreslen čárkován), jehož vypnutím zrušíme výpínání zdroje 50 Hz při zapnutí rádia, takže při stálém poslechu pouze silných stanic můžeme naladit


zdroj 50 Hz přesně, tj. na $T = 20\,000 \mu\text{s}$, a plně využít přesnosti, kterou poskytuje oscilátor řízený krystalem (lze dosáhnout chyby asi 1 až 3 s za měsíc). Použití jiného než krystalového oscilátoru na místě zdroje 50 Hz nepřináší uspokojivé výsledky; byl zkoušen zdroj s časovačem 555, který sice lze naladit doslova přesně, ale jeho dlouhodobá stabilita hlavně vlivem kolísání okolní teploty (a tím i napájecího napětí) není o mnoho lepší než 1 %, což je právě chyba síťového kmitočtu. Proto bylo zvoleno řešení oscilátoru s krystalem, i když výsledná přesnost chodu hodin při užití popsaného řešení je přibližně 50 až 100krát horší než u digitálních hodin klasicky řízených krystalovým oscilátorem. Přesto však při použití popsaného řešení se přesnost chodu hodin zlepší více než stokrát.

Potom připojíme doplněk do příslušných bodů v přístroji (viz obr. 1, 2), přerušíme spoj na řídící vstup hodinového IO vyjmutím rezistoru R (obr. 1), přičemž signál síťového kmitočtu (levý konec odporu R) přivedeme do bodu f (obr. 2) a řídící vstup IO připojíme do bodu e (obr. 2). Poté přístroj zapneme a vyzkoušíme všechny funkce.

Náhradní zdroj připojíme podle obr. 3. Počet diod závisí na rozdílu napětí z baterií a v bodech a,b tak, že $U_{BAT} - U_{a,b} + n,0,7\%$, kde n je počet diod. Nejméně jedna dioda vždy musí být připojena.


Závěrem ještě dodávám, že uvedenou úpravu jsem úspěšně použil u tří různých typů těchto přístrojů. Současně bych chtěl upozornit, že zapojení zdroje 50 Hz, využívajícího zahraničního IO, může být nahrazeno jakýmkoli jiným, které poskytne přesných 50 Hz a je napájeno +5 V při odebrániem proudem menším než asi 80 mA. Vhodné zapojení pro krystal 100 kHz je v [1]. Pro zájemce o realizaci zapojení podle obr. 1, využívajícího krystál s děličkou 7038, je na obr. 4 obrazec plošných spojů a rozložení součástek na desce.

[1] AR-A č. 4/1983, s. 139

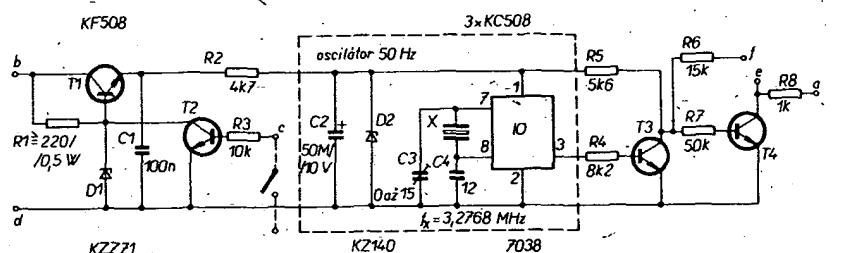


Obr. 2. Schéma zapojení doplňku

Obr. 1. Blokové schéma

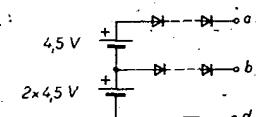


Obr. 3. Schéma zapojení náhradního zdroje

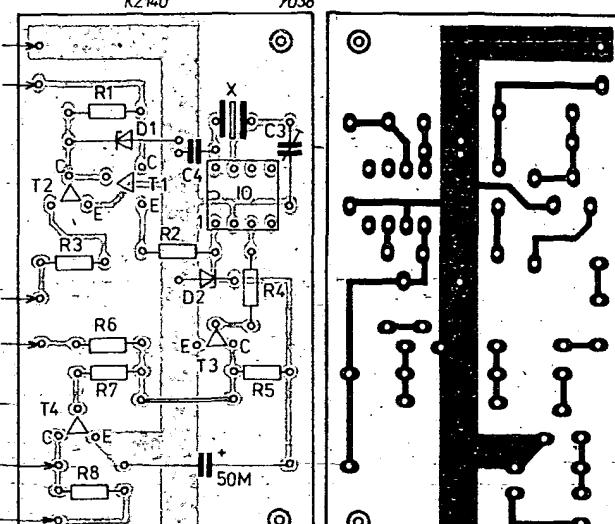

Obr. 4. Rozložení součástek a deska s plošnými spoji S26



mikroelektronika

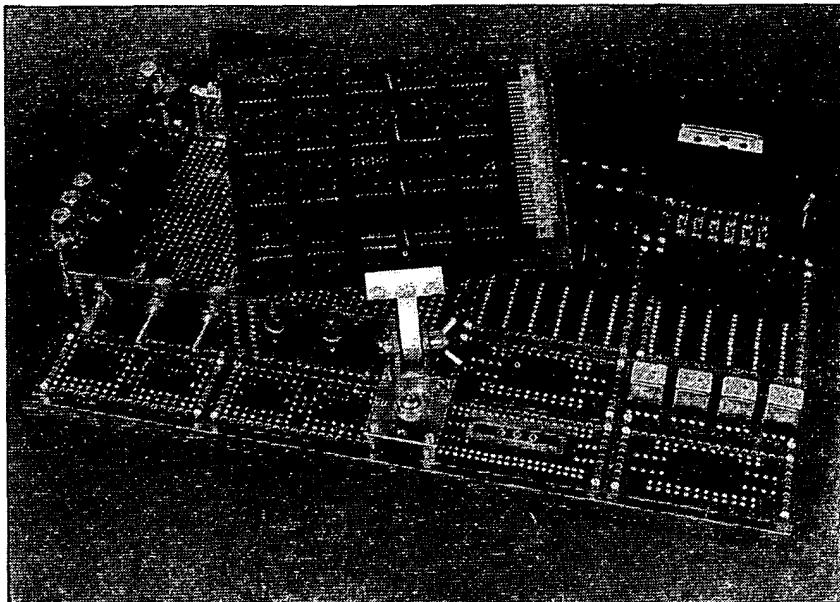

STAVEBNICE PRO KONSTRUKTÉRY

Ivo Tichý


Uvedené zařízení bylo zkonstruováno na základě mnoha trpkých zkušeností s konstrukcemi typu „vrabčí hnizdo“, kdy nejednou dojde snadno ke zničení i velmi drahých součástek. Zařízení bylo vyvinuto tak, aby mohlo být podle požadavků jednotlivců, konstruktérů amatérů i profesionálů, i opravářů již daných desek, dostavováno.

Zařízení jako celek je jednoduché, maximálně variabilní a přestavitelné za použití šroubováku, šroubků s válcovou hlavou M3×8, distančních sloupků se závitem M3 a distančních kostek (při jejich použití potřebujeme ještě šroub M3×4 a šroub M3×12 s maticí M3) ze svorkovnic „URS“. Obvody propojíme klasickým způsobem, pájením na duté, postříbřené nýty ø 1,6, které jsou ihned po nanýtování kvalitně pocinované. Hlavní deska, opatřená téměř nýty, která tvoří srdce celé konstrukce, i desky, které si podle našich potřeb vyrábíme, jsou věcné a prakticky nezničitelné. Právě z tohoto důvodu jsem zde nepoužil desky, tvořené jenom plošným spojem. Jejich použití však popsaná konstrukce nevyuluje, naopak manipulaci s nimi řeší pomocí otočného a výklopného držáku, který je zkonstruován tak, aby umožnil i upevnění například nějaké desky opravovaného magnetofonu, zesilovače, či televizoru, přesnou a jednoznačnou manipulaci s touto deskou i mnohem rychleji než s deskou. Taktak upevněné desky se lépe opravují, je možno při jejich opravě využít například destičky s pojistkovými držáky a destičky s dvojzdílkami k připojení napájení i různých měřicích přístrojů. Pracoviště se tímto stává přehlednější a není žádne nebezpečí, že by mohlo dojít k nějaké poruše například zkratováním dvou krokosvarek, či jiných připojových prvků. Další výhodou této stavebnice je, že v případě nutnosti lze přerušit právě prováděnou práci a přejít na stejném pracovním stole na práci jinou. Stačí stavebnici prostě přenést na jiné, volné místo. U „vrabčího hnizda“ to bez rizika poškození některé součástky obvykle není možné.

Na sestavě stavebnice zabírá nejvíce místa „hlavní zkušební deska“ (obr. 5), která na „základné zkušební desek“ (obr. 1) nebude asi nikdy chybět. Dále je na základně 16 desek malých (obr. 6), rozměrů 100 × 50 mm. V přední části můžeme vždy umístit „výklopný a otočný držák desek“ (obr. 2). Toto je tedy jedna z použitých verzí. Jaké použijeme destičky, a jak si je poskládáme záleží jenom na nás. Další možností je neosa-

zovat základnu čtyřmi malými zadními destičkami a na jejich místo, rovněž na připravené distanční sloupky, přisroubovat až 3 kusy univerzálních, černé eloxovaných chladičů, vyrobených ze sériové vyráběného duralového profilu. Na obr. 7 je tato verze nakreslena čárkovaná. Na tyto chladiče je možno umístit jakýkoliv výkonový prvek, tranzistory, diody, triaky a tyristory. Většinou vystačíme s vrtáním otvorů pro jeden výkonový tranzistor. K první,



i této druhé verzi je možné zvolit si pomocné destičky rozměrově větší (násobky destiček malých). Při návrhu jakékoli destičky vždy vycházíme z rastru 5 mm, ten musí být velmi přesný. Milimetrový papír jím rozhodně není. Pro tento účel se nám vyplatí rastr přesně narýsovat na pauzovací papír a obyčejným světlotiskem vykopírovat, samozřejmě do zásoby, vícekrát. Vždy před použitím (hlavně po delší době) překontrolujeme ocelovým měřítkem, nebo posuvkou, zda nedošlo ke změně rozměrů. Vlastní návrh a realizace našich desek „na míru“ je potom velmi jednoduchá. Vše navrhнемe v měřítku 1:1 na vykopívaný rastr 5 mm (ideální by byl 2,5 mm), přesně ostříhneme, nalepíme na stranu fólie kuprexitové destičky, které máme vyhotovené do zásoby podle výkresu na obr. 6. Po zatížení a zaschnutí vodou rozpustného lepidla destičky přes nalepený papír dobře naoštřeným důlčíkem nadůlčíme. Potom papír opatrně strhneme, tak, aby byl stále alespoň „čitelný“, destičku vodou omyjeme, osušíme a vyvrátíme. Otvory po obvodě vrtáme obzvláště pečlivě, je nejlépe je převrtat vrtáčkem o průměru asi 1 mm. Musíme pracovat přesně proto, aby destičky byly na základnu libovolně umístitelné. Kdo si nevěří, nebo není tak pečlivý, ať vrtá otvory (alespoň ty rohové) ø 3,7 mm. Nakonec destičku opatříme plošnými spoji podle našich možností a zkušeností. Velmi rád bych doporučil postup velmi rychlý a naprostě přesný i v amatérských podmínkách. Tato metoda mimo jiné dovoluje přímo vyrobít oboustranný plošný spoj s vysokou složitostí a hustotou, s mnoha přechody spoje z jedné strany na stranu druhou. Tyto spoje se značí jako spoje třídy přesnosti 3–4 a při jejich klasickém návrhu pro fotografickou výrobu je prakticky nelze navrhnut jinak než pomocí automatického kreslicího stolu s optickou hlavou řízenou počítačem! Metodu této přesné výroby jsem popsal v časopise „Udělej si sám“ č. 41, strana 45, pravý sloupec asi uprostřed. Velmi rád bych dodal ještě několik zkušeností. Použijeme-li popisovací tuše, kreslíme trubičkovým perem č. 4, maximálně č. 5. Důležité je, aby tuš nevzlínala. Čára při kontrole loupou musí mít přesné a rovné ohrazení. Pokud i přesto dojde ke vzlínání, olapujte desku tím nejjemnějším lapovacím papírem, pokud jej nesezenete, desku pouze po vyvrácení a opracování odhrotte a dokonale odmaste. A ještě jeden dodatek k původnímu článku v USS. Leptejte v chloridu železitěm, nebo tiskařském zahľubovači (je to koncentrát, deska je odlepána již asi za 10 minut) tak, že desku opatrně položíte stranou fólie na hladinu roztoku. Je-li deska oboustranná, po vyleptání jedné strany desku volně osušte (je to důležité, jinak se deska „utopí“)

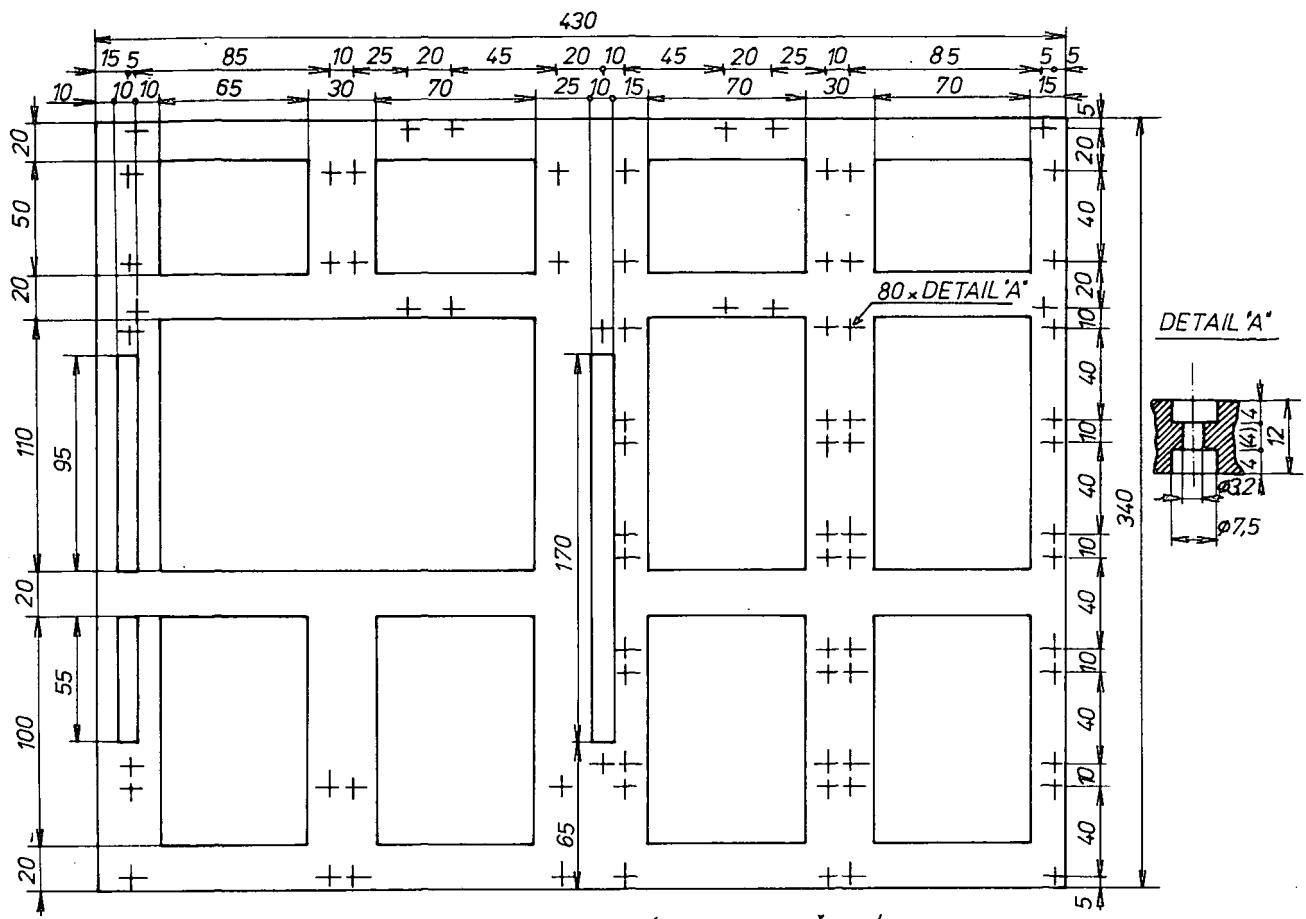



1 - ZÁKLADNA ZKUŠEBNÍCH DESEK






Obr. 1. Základní deska stavěbnice

MAT. : TEXGUMOID tl. 12 mm

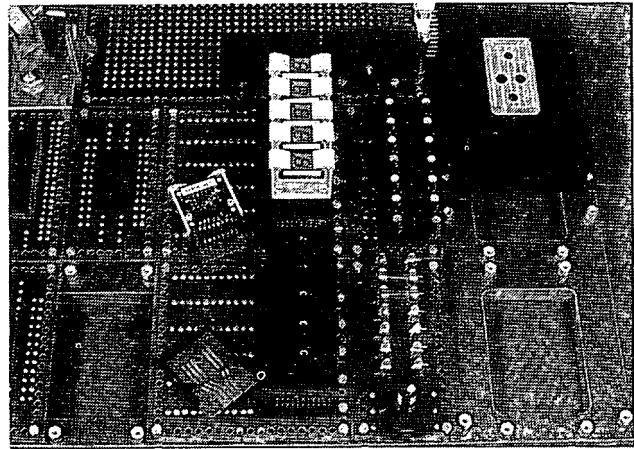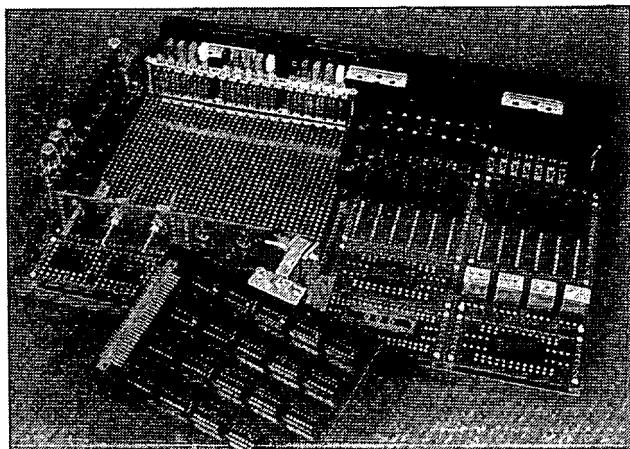

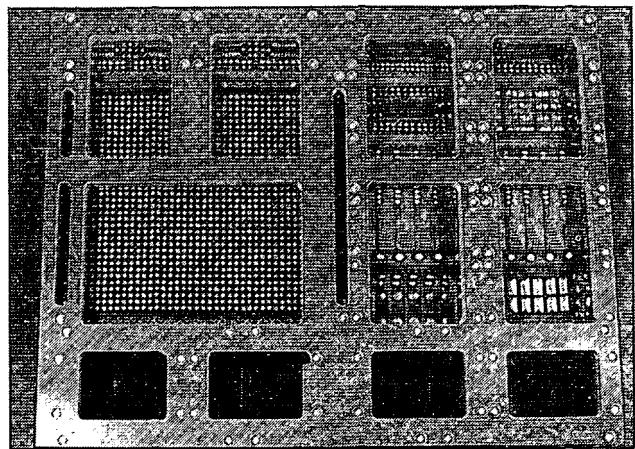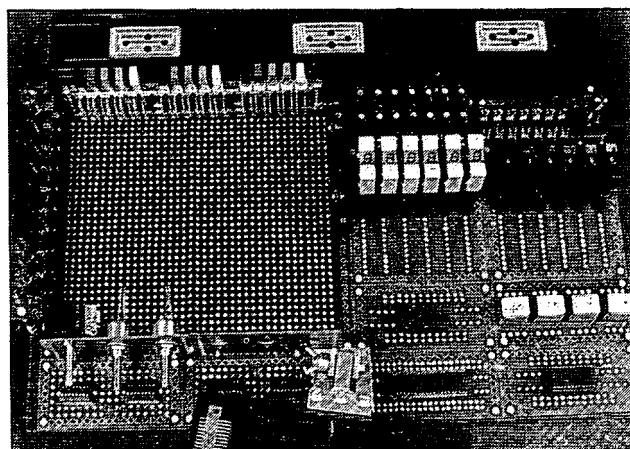
Různé pohledy na sestavenou stavěnnici pro konstruktéry



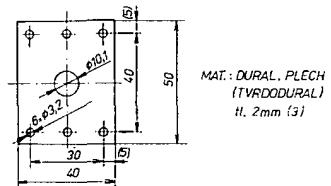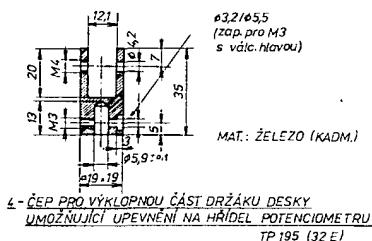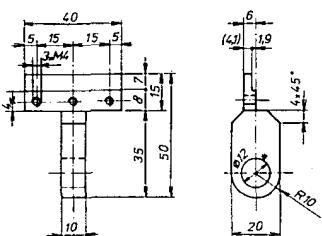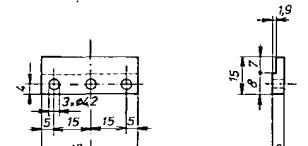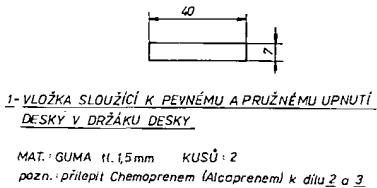

Obr. 2 Sestava a jednotlivé díly držáku desky

OSAZOVANÁ (OPRAVOVANÁ) DESKA

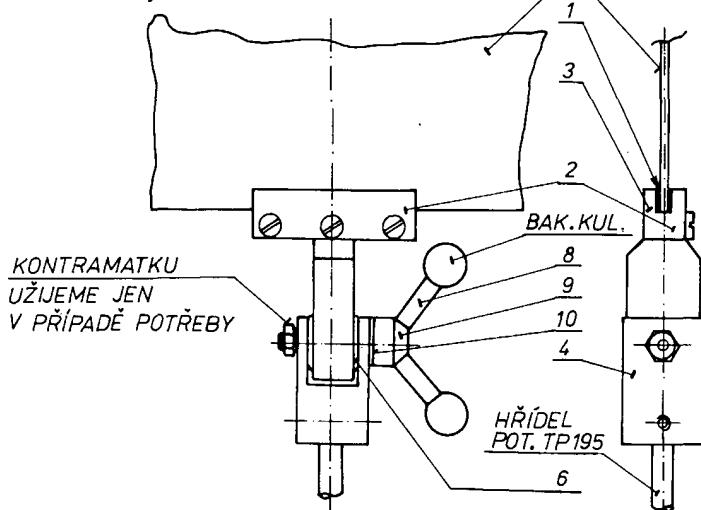

**6 - VLOŽKA PRO NALISOVÁNÍ (+) DO VÝKLOPNE ČÁSTI
DRŽÁKU DESKY**

MAT.: SILON (TEFLON)

9 - FIXAČNÍ ŠROUB DRŽÁKU DESKY

MAT.: ŽELEZO - KADMIOVAT

7 - PÁČKA PRO FIXAČNÍ ŠROUB DRŽÁKU DESKY

MAT.: ŽELEZO (KADMIOVAT)

10 - PODLOŽKA POD FIXAČNÍ ŠROUB DRŽÁKU DESKY

MAT.: ŽELEZO (KADMIOVAT)

pozn.:
srazit hrany!

**DISTANČNÍ SLOUPKY PŘIŠROUBOVANÉ NA 'ZÁKLADNÉ
ZKUŠEBNÍCH DESEK - 1'**

KUSŮ: 80-20 (NA DALŠÍ ROZŠ. POUŽ.)

MAT.: ŽELEZO - KADMIOVAT



pozn.: srazit hrany (i uvnitř)

DISTANČNÍ KOSTKY (ZE SVORKOVNIC 'URS') (VIZ FOTO)

MAT.: MOSAZ, ŽELEZO (KADMIOVAT)

Obr. 3 Distanční sloupek


Obr. 4 Distanční kostky

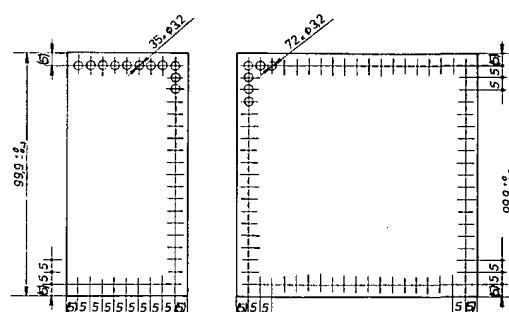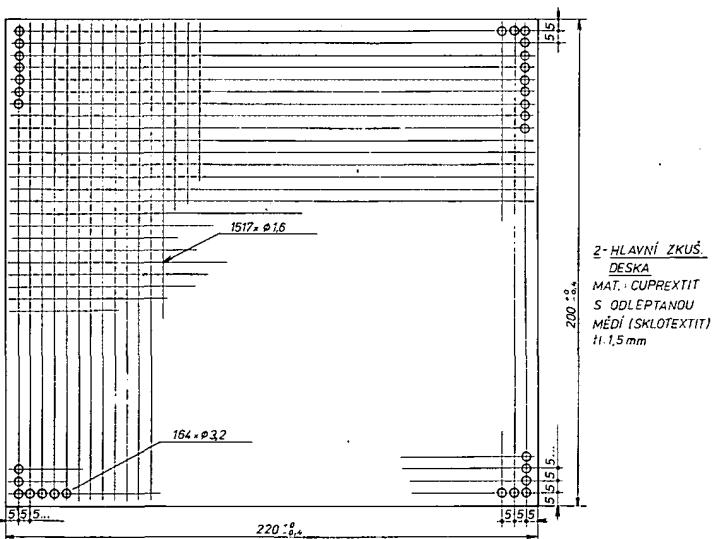

KUSŮ: ASI 30 - DO ZÁSOBY

Obr. 6 Malé zkušební desky

Obr. 5 Hlavní zkušební deska

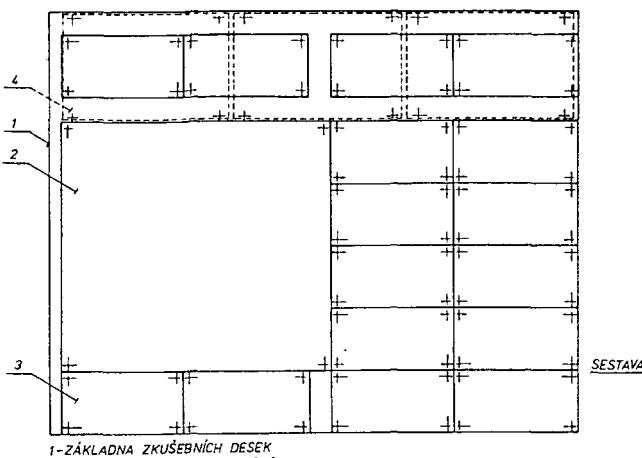

Obr. 7 Sestava desek stavebnice pro konstruktéry

Hlavní zkušební deska 2 (obr. 5) — odůlkujeme ji opět přes přesný rastro 5 mm, zvláště obvodové otvory, do vyvrťaných otvorů o \varnothing 1,6 mm náytujeme 1517 nýtů dutých \varnothing 1,6 \times 2, které pocínujeme. Při cínování je dobré použít mikropáječku s regulací teploty, aby nedošlo k pálení sklotextilu. Máme-li nekvalitní povrchově upravené nýtky, použijeme k očistění pastu EUMETOL za 6 Kcs. Desku potom dokonale v lihu (trichloru) omýjeme. Po opracování dodržíme pravouhlost a nepřekročíme max. venkovní rozměr desky.

Malé zkušební desky (obr. 6) — opět je nutné dodržet pravoúhlost a maximální rozměry. Jinak dodržte instrukce podle výkresu.


Distanční sloupy (obr. 3) lze použít i jiných délek, například získaných rozebráním nějaké zastaralé tvární konstrukce. V nouzi lze použít i trubičky nařezané na stejnou délku. Potom je však manipulace s destičkami obtížnější, je nutné užít delších šroubů M3 a matiček M3.

Distanční kostky (obr. 4) získáme nejlépe rozebráním nějakého starého zařízení, kde jsou použity tyto kostičky ve svorkovnicích. Případně je lze i vyrábít. Slouží hlavně k pravoúhlé montáži dalších destiček, držáků či chladičů na destičky stávající, vodorovně (viz na fotografiích destičky, nesoucí potenciometry).

Sestava výklopného a otočného držáku (obr. 2) — slouží k upnutí například oboustranné desky plošných spojů, nebo univerzální desky plošných spojů, která je připojena vodiči pájenými na opačné straně, než jsou součástky. V neposlední řadě slouží k „oživení“ tvrdosíjně nepracujících desek, jež jsou použity v sériově vyráběných přístrojích a ve vlastním přístroji jsou obtížně přístupné. Desku svíráme do prázni vylepených čelistí třími šroubkami M4 s válcovou hlavou. Otočnost desky je zajištěna kvalitním (a bez výlu) uložením hřídele potenciometru. S výhodou lze využít i jeho doraz. Zamezuje například překroucení vodičů, připojených ke zkoušené desce. Vedení potenciometru TP195 je natolik dobré a tuhé, že „zastavení“ desky v požadované poloze není nutno dále zajišťovat. Výklopnost desky v přípravku zajišťujeme „křídlovou maticí“ zakončenou bakelitovými kuličkami, které zabraňují zraňení. Pokud chceme, aby se deska sama zastavila v právě „výklopené“ poloze, použijeme další matici M4, kterou dotáhneme tak, aby po překonání určité síly bylo možno desku vyklopit do požadované polohy. Tření zajišťuje nalisovaný silikonový váleček. Pokud však potřebujeme například kontrolovat zapojení, desku tedy budeme stále překlápat ze strany součástek na stranu spojů, bud' ji držíme vždy v nastavené poloze rukou, nebo ji fixujeme s požadovanou pevností křídlovou maticí. Pokud neseženeme prýžtloušťky 1,5 mm, je nutno si na patřičných místech upravit míry na výkresech. V hřidle potenciometru vrtáme napříč otvor o \varnothing 3,2 mm, aby bylo možno hřidele zajistit proti protocení v délce 4 (viz obr. 2). K ostatním dílům jsou uvedeny všechny důležité údaje na příslušných výkresech.

Jednotlivé destičky — jejich údaje a použití je uvedeno přímo u jejich výkresů. Do vícekolíkových objímek lze samozřejmě vsunout i IO s danou roztečí o menším počtu vývodů, IO


a položte opatrně opět na hladinu stranou, jež má být odleptána. Pokud nemáte trpělivost na sušení desky, dejte do nějakých rohových otvorů 4 trubičky například ze silikonové žírky. Deska nyní je ponořena celá, neleží však na dně misky. Je-li oboustranná, dříve se odleptá spodní strana. Při leptání s destičkami není nutno pohybovat, jen se alespoň jednou, vytáhnutím s případným opatrným omýtím vodou (tak, abychom nenamocili druhou stranu desky) přesvědčete o jakosti leptání. Někdy se vytvoří vzduchová bublina, která zamezí vyleptání některé části. Proto i při pokládání destičky na hladinu leptadla postupujte tak, abyste vzduch vytlačovali.

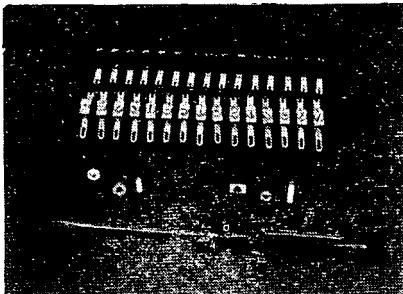


Distanční kostky ze svorkovnice

Otvory na obvodě (případně na části obvodu) všech destiček nejsou samoučelné. Jejich využití je patrné například i z fotografií. Velmi jednoduchým způsobem můžete k hlavní desce i destičkám menším prostřednictvím distančních sloupků (obr. 3), nebo distančních kostek (obr. 4) upevňovat například přídavné plechové chladiče (viz fotografie), držáky, nesoucí potenciometry, držáky nesoucí kontrolky různých barev, přepínače ISO-STAT a podobně. Na fotografii je například znázorněna sestava přepínače ISO-STAT, jejíž jedna sekce má 5 různobarevných hmatníků ve funkci tlačitek, druhá sekce 5 různobarevných hmatníků, ovládajících nezávislé přepínače, a další, třetí sekce 5 různobarevných hmatníků, které ovládají závislé přepínače.


Základna zkušebních desek 1 (obr. 1) je vyrobena z texgumoidu tlustého 12 mm, nebo jiného, podobného, pájeným nepoškoditelného izolačního materiálu dobré pevnosti a dobré opracovatelného. Texgumoid lze velmi dobře a přesně opracovat na přesné nabytkářské cirkuláče s příčným pravítkem pro úhlové řezání kvalitním kotoučem s vidiovými zuby. Obdélníkové otvory jsou výrezány ruční elektrickou vrtačkou s nástavcem „přímočará pila“. Ať desku opracováváme tímto způsobem, nebo na fréze (radiusy v otvorech nevadí), předem ji pečlivě orýsujeme a vyvrtáme. Nesmíme opět zapomenout, že je velmi důležité dodržet pravoúhlost a rastro 5 mm! Obdélníkové otvory v desce (obr. 1) jsou navrženy tak, aby se deska dobře opracovávala, aby byla i při hrubém zacházení dostatečně pevná, aby byl dobrý přístup k obvodovým otvorům \varnothing 3,2 mm na jednotlivých deskách. Pokud bychom snad někdy potřebovali něco upevnit do obvodového otvoru desky, který je právě zákrytý, lze desku čtyřmi šroubkami ze základny odšroubovat a po upevnění požadované „nástavby“ ji opět upevnit na původní místo. Detail „A“ na obr. 1 znázorňuje oboustranné zahľoubení pro šroubek M3 a snadnější navedení šestihraných distančních sloupků. K zahľoubení použijeme rovný záhlubník M4, jehož vodicí trn musí být broušen na \varnothing 3,2 mm. Pracujeme na stojanové vrtačce s dorazem. Na hotové desce necháme distanční sloupky trvale přišroubované. Pod šroubek M3 je vhodné dát kadmiovanou podložku o \varnothing 3,2. Zapuštění je navrženo tak, aby bylo možno sloupky pro uchycení destek montovat tak, jak je vidět z fotografie „pro praváka“, nebo opačně „pro leváka“.

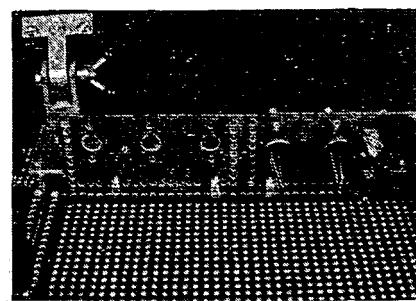


Umístění otočného kloubu

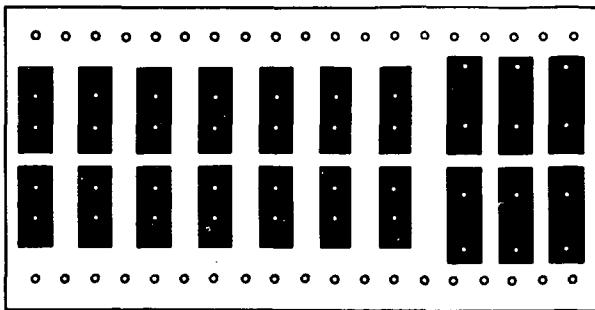

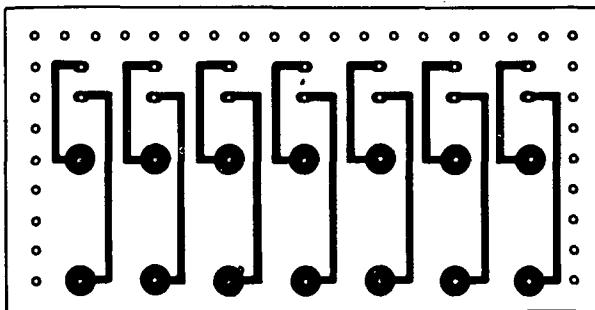
Deska s pojistkovými držáky a siťovým přepínačem (S27). Obvodové otvory mají průměr 3,2 mm, šest otvorů pro přepínač má průměr 3,2 mm, šest otvorů o průměru 1,6 mm je po vyleptání desky osazeno dutými nýty ø 1,6 x 2. Otvory pro pojistkový držák mají průměr 1,2 mm.



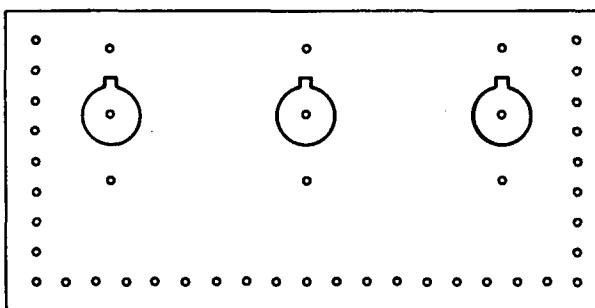
Deska dvojdířek (S28). Obvodové otvory a otvory pro dvojdířky mají průměr 3,2 mm. 14 otvorů ø 1,6 mm je po vyleptání desky osazeno dutým nýtem ø 1,6 x 2 mm.



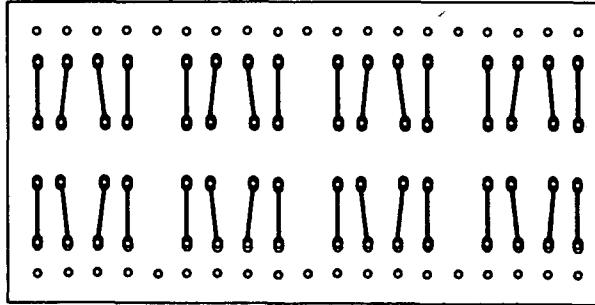
Deska pro upevnění potenciometrů a otočných přepínačů (S29). Všechny otvory mají průměr 3,2 mm. Otvory pro potenciometry mají průměr 10 mm.



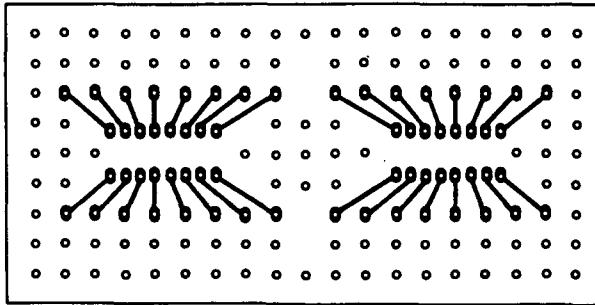
Deska subminiaturních relé (S30). Obvodové otvory mají průměr 3,2 mm. Otvory pro relé mají průměr 1,2 mm. 32 otvorů ø 1,6 je po vyleptání desky osazeno dutým nýtem ø 1,6 x 2 mm



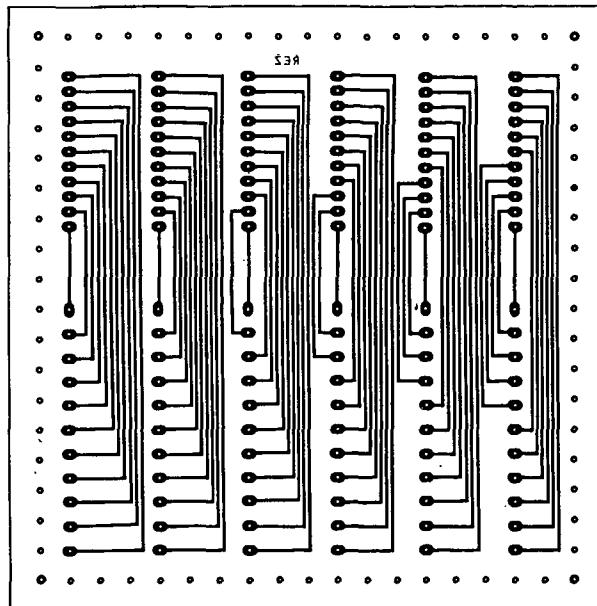
Deska šestnáctikolikových objimk IO s roztečí 2,5 mm (S31). obvodové otvory mají průměr 3,2 mm, otvory pro vývody objimk mají průměr 0,9 mm. Ostatní otvory o průměru 1,6 mm jsou po vyleptání desky osazenými dutými nýty ø 1,6 x 2 mm.



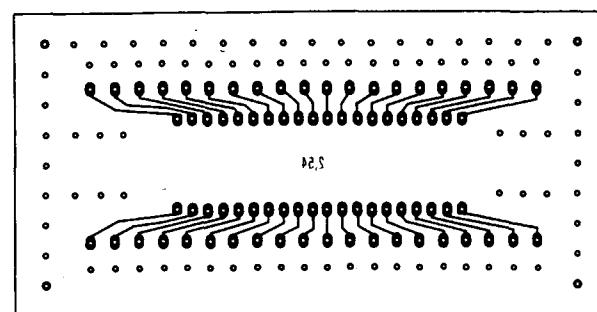
Deska konektorů palcových přepínačů a číslicových zobrazovacích jednotek (S32). Obvodové otvory mají průměr 3,2 mm. Otvory pro konektory mají průměr 1 mm. 66 otvorů ø 1,6 mm se po vyleptání desky osadí dutými nýty ø 1,6 x 2 mm.



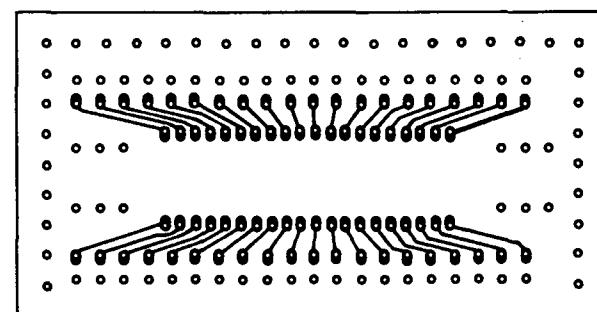
Deska čtyřicetikolikové objímky IO s roztečí 2,54 mm (S33). Otvory jsou stejné jako u šestnáctikolikových patic.



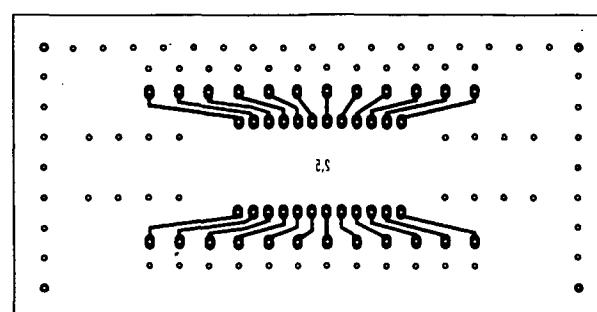Deska čtyřicetikolikové objímky IO s roztečí 2,5 mm (S34). Otvory jsou stejné jako u šestnáctikolikových objimek.



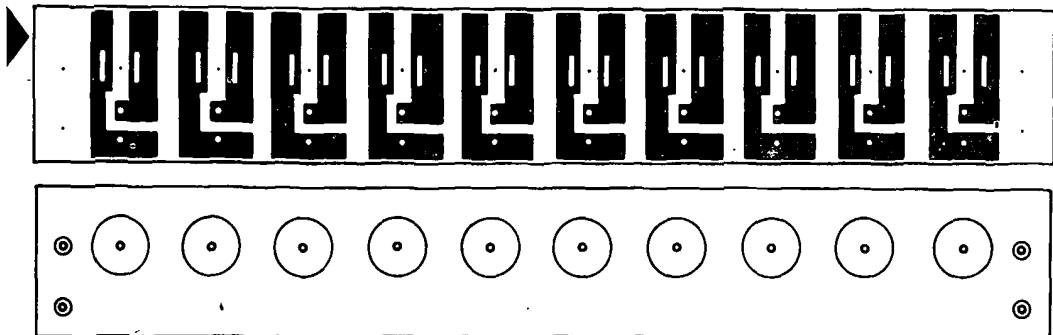Deska dvacetičtyřikolikové objímky IO s roztečí 2,5 mm (S35). Otvory jsou stejné jako u šestnáctikolikových patic.



Pár desek s kontrolkami (S36 a S37). Okrajové otvory mají průměr 3,2 mm. Obdélníkové otvory se vyřizou luppenkovou pilkou, mezi nimi jsou pomocné otvory o průměru 1 mm (slouží pro svrtání obou desek). Dvacet otvorů o průměru 1,6 mm se po vyleptání desky osadí dutými nýty ø 1,6 x 2 mm. Otvory o průměru 1 mm v horní desce zvětšíme na průměr 10 mm.

v klasickém kovovém pouzdře s dráty vývody, tranzistory a pod. Proto je například nesmyslné vyrábět destičky pro objímky čtrnáctikolíkové, když již máme destičky s objímkami šestnáctikolíkovými. Při návrhu destiček a hlavně jejich nýtování je nutné dodržet „logiku“ umístění vývodů, jinak je vše nutno označit popisem. Jen tak tento univerzální systém zrychlí a zjednoduší vývoj konstrukcí. Calek není určen k otáčení, vše musí být naprostě jasné při pohledu shora.

Důležitá poznámka: desky po ocínování nýtů omýváme velmi opatrně. Zádné špinavé ředidlo se nesmí dostat do kontaktu objímek pro IO ani do konektorů pro zobrazovací jednotky, páčkové přepínače a podobně. Po dohotovení destiček je vhodné prověřit kvalitu objímek IO (i nové nebývají nejspolohlivější) zasunutím „atrapy“. Lze ji získat například úpravou vadných IO. Organizace si je mohou objednat v k. p. TESLA Rožnov (pocínované s 14, 16, 24 a 36 vývody a zlacené se 40 vývody). Těmito atrapami lze odstranit i mnoho „záhadných“ závad v sériových výrobcích, které objímky používají.

Uvedený popis, přesto, že je podrobný, sleduje jediný cíl: Usnadnit co

nejvíce práci při návrhu podobné stavěnice hlavně mladým a „nemajetným“ konstruktérům, kteří si „něco podobného“ udělají ze svých zásob. Těm ostatním, hlavně profesionálním konstruktérům, má právě podrobnost popisu s přesnými výkresy umožnit rychlou orientaci o potřebnosti zařízení, nebo jeho části, pro jejich práci. Ti si mohou konkrétní díly bez dalšího rozpracování nechat v případě potřeby vyrobít v prototypových dílnách svých pracovišť.

Seznam vhodných součástek

Objímky na integrované obvody:

TX7822141 — čtrnáctikolíková objímka se zlacenými vývody, modul 2,5, rozteč řad vývodů 7,5

TX7822161 — šestnáctikolíková objímka se zlacenými vývody, modul 2,5, rozteč řad vývodů 7,5.

TX7825241 — čtyřiadvacetikolíková objímka se zlacenými vývody, modul 2,54, rozteč řad vývodů 7,62.

TX7875281 — osmdvacacetikolíková objímka se zlacenými vývody, modul 2,54, rozteč řad vývodů 7,62.

TX7875401 — čtyřicacetikolíková objímka se zlacenými vývody, modul 2,54, rozteč řad vývodů 7,62.

Poznámky k objímkám IO:

Pokud bude v označení objímek pro IO na předponě dvou místech údaj vždy o jedno číslo vyšší, tedy 15, 17, 25, 29, 41, značí to, že tělo je vylisované z méně kvalitní a odolnější, nedefinované hmoty, Forsanu. Výrobcem objímek pro IO je nyní TESLA Jihlava. Pokud je na posledním místě číslo 2, znamená to, že vývody jsou pocinované.

Dvojzdrojka pro elektrické přístroje:

WK45403 — výrobce TESLA Jihlava

Zdílka pro elektrické přístroje:

WK45404 — výrobce TESLA Jihlava

Přímý konektor pro plošné spoje 2,5 mm:

TX720 — s otvory pro upevnovací šrouby M3.

TX721 — bez otvorů pro upevnovací šrouby: pro nás účel využívají oba typy.

Vývody tohoto konektoru jsou zlacené.

Jednostranně plátovaný Cuprexit

deska 50x100 mm,

deska 100x100 mm,

deska — k případné násobky uvedených měr (viz text).

Páčkový přepínač dvoupólový:

4A/250 V stříd., 3336-62890.

Držák pojistky:

7AA 65412

Důtýny:

ø 1,6x2/2,5/-ČSN 022380.18

Přepínače ISOSTAT:

díly ze stavebnice

Svorkovnice URS:

Různobarevné kontroly:


1AK 49827.1 — rudá

1AK 49829.1 — zelená

1AK 49830.1 — číra

Relé subminiaturní:

15N 59919 (na napětí 24 až 27 V)

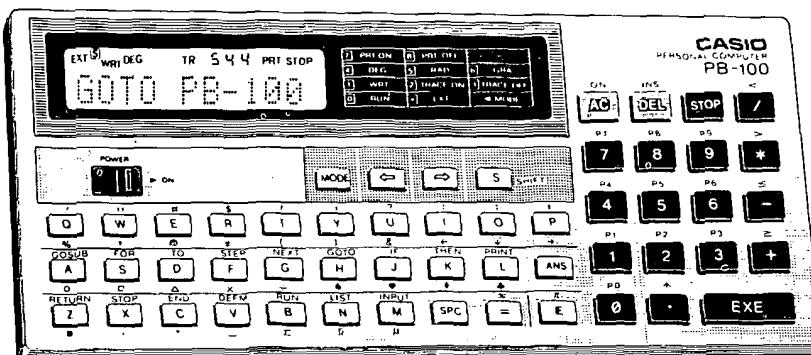

Kalkulačka PB-100

Kalkulačka FX-700P s interface FA3 a tiskárnou FP12. ▼

Kalkulačky firmy CASIO


Po tom, co firma CASIO uvedla s velkým ohlasem na trh programovatelnou kalkulačku FX 602 s alfanumerickým maticovým zobrazovačem, se pozornost vývoje obrátila na kalkulačky, které se svými schopnostmi blíží mikropočítačům.

Jednou z novinek programovatelných v jazyce BASIC je kalkulačka PB-100. Disponuje 544 programovými krokůmi, které lze podle potřeby „měnit“ v datové registry. Jeden datový registr odpovídá osmi programovým krokům. Kapacitu lze rozšířit o 1 KByte (1024 kroků nebo 128 registrů) pomocí modulu OR-1, jehož cena je rovná přibližně čtvrtině ceny kalkulačky. Dále je možno pomocí interface FA 3 programy zaznamenávat na magnetofonový pásek. Pokud vezmeme v úvahu možnost tisku výsledků či programu tiskárnou FP12, musíme uznat, že firma CASIO nenazývá tento kalkulačky osobním počítačem neoprávněně.

Ještě rozsáhlejší možnosti má kalkulačka FX700P s kapacitou 1568 kroků (nebo 196 paměti).

Nejdokonalejší je stolní kalkulačka FX801P s možností programování v jazyce BASIC a kapacitou 1680 kroků nebo 226 paměťových registrů. (Předěl lze nastavit). Má vestavěný magnetofon pro záznam programů na mikro kazety a vestavěnou tiskárnou.

Zbyšek Bahenský

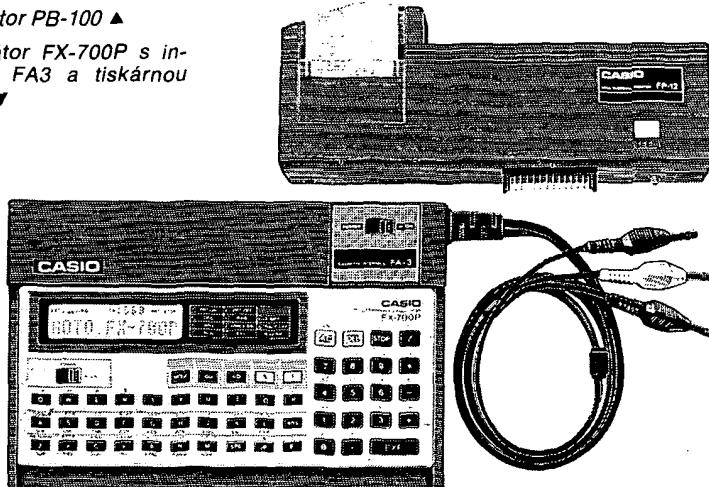

Simulační program SIM 80/85

Amatérský ADI+

29

```

9370 DB-Z          9493 GOSUB 9625
9371 B0-Z1        9494 SUB=Z
9372 GOTO 8250      9495 SH1=Z1
9375 DB-Z2        9496 RETURN
9397 GOSUB 8250      9498 SH=J
9400 GOSUB 9640      9499 GOTO 8250
9401 HB-D          9500 GOSUB 9777
9402 GOTO 8250      9501 IF Q<=1 THEN 9515
9403 IF Q=1, THEN 8251
9404 IF Q>1, THEN 8251
9405 W-H>L-B
9406 GOSUB 9235
9407 D-21>Z*56
9408 GOSUB 7245
9409 IF Q=1, THEN 9251
9410 W-H>H
9411 GOTO 8305
9415 HB-Z
9416 LB-Z1
9417 GOTO 8250
9420 IF Q=1, THEN 8251
9421 LB=W(H)
9422 GOSUB 9235
9423 D-21>Z*56
9424 GOSUB 7245
9425 IF Q=1, THEN 8251
9426 HB=W(H)
9427 GOTO 8250
9430 HB=Z
9431 LB=Z1
9432 GOTO 8250
9435 GOSUB 9410
9436 S02=D
9437 GOTO 8250
9440 SH2=Z
9441 SH1=Z1
9442 GOTO 8250
9445 SH2=Z
9446 SH1=Z1
9447 GOTO 8250
9448 IF Q=1 THEN 9452
9451 Q=2
9452 GOSUB 9542
9453 GOSUB 9480
9454 GOTO 8303
9455 F=4
9456 P81=PB2*256
9457 GOSUB 500
9458 PRINT " "
9459 PRINT " "
9460 PRINT " " PROCCESSOR HALTED AT ADDRESS" CH$;"zzz"
9461 GOTO 8020
9463 GOSUB 9825
9464 F=LB
9465 D=AB-D
9466 IF D=0 THEN 9467
9467 D-D=256
9468 Z=1
9469 GOSUB 9480
9470 GOSUB 9480
9471 GOSUB 9440
9472 GOTO 8303
9473 D=SH+SS2*256
9482 GOSUB 7245
9483 GOSUB 9277
9484 IF Q=1 THEN 9496
9485 I=H(1)
9486 Z=1
9487 P1=1
9488 P1=2
9489 P1=3
9490 GOTO 8250
9491 D-NB
9492 D-SB1+SS2*256
9493 GOSUB 4510
9494 PRINT H#
9495 GOSUB 8303
9496 F=2
9497 GOSUB 4500
9498 Z=SB1
9499 GOSUB 9625
9500 PRINT "PORT : " C$, TAB(6); "DATA IN " ;
9501 PRINT "PORT : " C$, TAB(6); "DATA OUT"; TAB(8);
9502 INPUT H#
9503 PRINT " "
9504 GOSUB 4800
9505 IF Q=1 THEN 9496
9506 I=W(H)

```

Simulační program SIM 80/85

Amatérský ADI+

31

```

9877 D=AB
9878 GOSUB 9675
9879 IF Q=0 THEN 9884
9880 D=Z1
9881 GOSUB 9675
9882 IF Q=0 THEN 9884
9883 H=H+2; Z
9884 NEXT Z
9885 AB=H
9886 Z=3
9887 D=Z1
9888 GOSUB 9675
9889 F=0
9890 Z=0
9891 Z=1
9892 GOSUB 9680
9893 D=AB
9894 GOSUB 9640
9895 GOSUB 9640
9896 IF F=1 THEN 9701
9897 Z=3
9898 D=AB
9899 GOSUB 9675
9900 IF Q=0 THEN 9902
9901 Z=1
9902 GOSUB 7660
9903 GOTO 6250
9904 H=0
9905 H=0
9906 FOR Z=0 TO 7
9907 FOR Z=0 TO 7
9908 D=AB
9909 GOSUB 9675
9910 D=Z1
9911 IF Q=0 THEN 9916
9912 IF F=1 THEN 9918
9913 GOSUB 9675
9914 IF Q=0 THEN 9918
9915 GOTO 9919
9916 GOSUB 9675
9917 IF Q=0 THEN 9919
9918 H=H+2; Z
9919 NEXT Z
9920 GOSUB 9640
9921 D=B
9922 GOSUB 9640
9923 Z=0
9924 Z=1
9925 GOSUB 9680
9926 Z=4
9927 GOSUB 9680
9928 GOTO 8250
9929 DATA "NP" ,1
9930 DATA "LX" ,6,"BP" "STAX" ,2,"IN" "2,"BP"
9931 DATA "INR" ,1,"B" ,1,"D" ,1,"B" ,1,"RCL" ,1
9932 DATA "INR" ,2,"B" ,1,"D" ,1,"B" ,1,"RCL" ,1
9933 DATA "INR" ,2,"C" ,1,"D" ,1,"C" ,1,"RCL" ,1
9934 DATA "INR" ,1,"C" ,1,"D" ,1,"C" ,1,"RCL" ,1
9935 DATA "INR" ,2,"D" ,1,"MUL" ,2,"D" ,1,"RCL" ,1
9936 DATA "INR" ,2,"D" ,1,"MUL" ,2,"D" ,1,"RCL" ,1
9937 DATA "INR" ,2,"E" ,1,"D" ,1,"E" ,1,"RCL" ,1
9938 DATA "RIM" ,1,"LXI" ,6,"H" ,1,"SHLD" ,3,"TAX" ,2,"IN" "2,"BP"
9939 DATA "INR" ,2,"H" ,1,"DCR" ,2,"B" ,1,"MUL" ,5,"H" ,1,"DAA" ,1
9940 DATA "INR" ,2,"D" ,1,"DAD" ,2,"L" ,1,"LDIX" ,2,"B" ,1,"RCL" ,1
9941 DATA "INR" ,2,"L" ,1,"DCR" ,2,"L" ,1,"MUL" ,5,"L" ,1,"CMAS" ,1
9942 DATA "SIM" ,1,"LXI" ,6,"SP" ,1,"STAX" ,2,"IN" "2,"SP"
9943 DATA "INR" ,2,"MUL" ,2,"D" ,1,"MUL" ,5,"M" ,1,"STIC" ,1
9944 DATA "INR" ,2,"D" ,1,"D" ,1,"D" ,1,"D" ,1,"RCL" ,1
9945 DATA "INR" ,2,"D" ,1,"D" ,1,"D" ,1,"RCL" ,1
9946 DATA "INR" ,2,"D" ,1,"D" ,1,"D" ,1,"RCL" ,1
9947 DATA "INR" ,2,"D" ,1,"D" ,1,"D" ,1,"RCL" ,1
9948 DATA "INR" ,2,"D" ,1,"D" ,1,"D" ,1,"RCL" ,1
9949 DATA "INR" ,2,"D" ,1,"D" ,1,"D" ,1,"RCL" ,1
9950 DATA "INR" ,2,"D" ,1,"D" ,1,"D" ,1,"RCL" ,1
9951 DATA "INR" ,2,"D" ,1,"D" ,1,"D" ,1,"RCL" ,1
9952 DATA "INR" ,2,"D" ,1,"D" ,1,"D" ,1,"RCL" ,1
9953 DATA "INR" ,2,"D" ,1,"D" ,1,"D" ,1,"RCL" ,1
9954 DATA "INR" ,2,"D" ,1,"D" ,1,"D" ,1,"RCL" ,1
9955 DATA "INR" ,2,"D" ,1,"D" ,1,"D" ,1,"RCL" ,1
9956 DATA "INR" ,2,"D" ,1,"D" ,1,"D" ,1,"RCL" ,1
9957 DATA "INR" ,2,"D" ,1,"D" ,1,"D" ,1,"RCL" ,1
9958 DATA "INR" ,2,"D" ,1,"D" ,1,"D" ,1,"RCL" ,1
9959 GOSUB 9520
9560 GOTO 8305
9561 F=LB
9562 LB=EB
9563 EBF
9564 EBF
9565 F=LB
9566 F=HB
9567 F=J
9568 J=F
9569 GOSUB 9520
9570 GOSUB 4500
9571 PRINT "PORT : " H$, TAB(6);
9572 PRINT "PORT : " H$, TAB(6);
9573 D=NB
9574 GOSUB 4510
9575 PRINT H#
9576 GOTO 8303
9577 F=2
9578 GOSUB 4500
9579 GOSUB 4500
9580 G=H
9581 PRINT "PORT : " C$, TAB(6); "DATA IN " ;
9582 INPUT H#
9583 PRINT " "
9584 GOSUB 4800
9585 IF Q=1 THEN 9588
9586 I=W(H)

```

```

9959 DATA "MOV ",4,"A","H","B","MOV ",4,"L","B","MOV ",4,"L","C"
9960 DATA "MOV ",4,"L","D","MOV ",4,"L","E","MOV ",4,"L","H"
9961 DATA "MOV ",4,"L","E","MOV ",4,"L","H","MOV ",4,"L","M"
9962 DATA "MOV ",4,"M","E","MOV ",4,"M","H","MOV ",4,"M","L"
9963 DATA "MOV ",4,"M","E","MOV ",4,"M","H","MOV ",4,"M","D"
9964 DATA "HLT "
9965 DATA "MOV ",4,"A","G","MOV ",4,"A","H","MOV ",4,"A","E"
9966 DATA "MOV ",4,"A","H","MOV ",4,"A","M"
9967 DATA "MOV ",4,"A","H","ADD ",2,"B","ADD ",2,"C"
9968 DATA "ADD ",2,"D","ADD ",2,"E","ADD ",2,"F"
9969 DATA "ADC ",2,"H","ADC ",2,"I","ADC ",2,"L"
9970 DATA "ADC ",2,"H","ADC ",2,"I,"SUB ",2,"B"
9971 DATA "ADC ",2,"H","ADC ",2,"I,"SUB ",2,"B"
9972 DATA "SUB ",2,"H","SUB ",2,"I,"SUB ",2,"L"
9973 DATA "SUB ",2,"H","SUB ",2,"I,"SUB ",2,"C"
9974 DATA "SUB ",2,"D","SUB ",2,"E","SUB ",2,"F"
9975 DATA "SUB ",2,"H","SUB ",2,"I,"SUB ",2,"L"
9976 DATA "SUB ",2,"D","SUB ",2,"E","SUB ",2,"F"
9977 DATA "SUB ",2,"H","SUB ",2,"I,"SUB ",2,"L"
9978 DATA "XRA ",2,"H","XRA ",2,"I,"XRA ",2,"L"
9979 DATA "XRA ",2,"H","XRA ",2,"I,"XRA ",2,"L"
9980 DATA "ORA ",2,"H","ORA ",2,"I,"ORA ",2,"L"
9981 DATA "ORA ",2,"H","ORA ",2,"I,"ORA ",2,"L"
9982 DATA "CMP ",2,"H","CMP ",2,"E,"CMP ",2,"I,"CMP ",2,"L"
9983 DATA "JMP ",2,"H","JMP ",2,"E,"JMP ",2,"I,"JMP ",2,"L"
9984 DATA "JNZ ",2,"H","JNZ ",2,"E,"JNZ ",2,"I,"JNZ ",2,"L"
9985 DATA "ADI ",3,"H","ADI ",3,"E,"ADI ",3,"I,"ADI ",3,"L"
9986 DATA "JZ ",7,"H","JZ ",7,"E,"JZ ",7,"I,"JZ ",7,"L"
9987 DATA "ACI ",3,"H","ACI ",3,"E,"ACI ",3,"I,"ACI ",3,"L"
9988 DATA "SUI ",3,"H","SUI ",3,"E,"SUI ",3,"I,"SUI ",3,"L"
9989 DATA "SUI ",3,"H","SUI ",3,"E,"SUI ",3,"I,"SUI ",3,"L"
9990 DATA "SRL ",3,"H","SRL ",3,"E,"SRL ",3,"I,"SRL ",3,"L"
9991 DATA "SRL ",3,"H","SRL ",3,"E,"SRL ",3,"I,"SRL ",3,"L"
9992 DATA "JPO ",7,"H","JPO ",7,"E,"JPO ",7,"I,"JPO ",7,"L"
9993 DATA "ANI ",3,"H","ANI ",3,"E,"ANI ",3,"I,"ANI ",3,"L"
9994 DATA "XCHG ",1,"H","XCHG ",1,"E,"XCHG ",1,"I,"XCHG ",1,"L"
9995 DATA "XRI ",3,"H","XRI ",3,"E,"XRI ",3,"I,"XRI ",3,"L"
9996 DATA "JPI ",3,"H","JPI ",3,"E,"JPI ",3,"I,"JPI ",3,"L"
9997 DATA "ORI ",3,"H","ORI ",3,"E,"ORI ",3,"I,"ORI ",3,"L"
9998 DATA "JMP ",7,"E","JMP ",7,"I,"JMP ",7,"L"
9999 DATA "CPI ",3,"H","CPI ",3,"E,"CPI ",3,"I,"CPI ",3,"L"

```

Translator Syntax

Program SIM80/85 umožňuje překlad zdrojového programu do strojového kódu MHB 8080A. Při psaní zdrojového programu se řídíme konvencemi o zápisu programu mnemonickými nazvy jednotlivých instrukcí mikroprocesoru a jejich formátu zápisu.

Program SIM80/85 umožňuje použití symbolických návěstí a proměnných pro snadnější programování a realizaci relativního adresování. Symbolická proměnná nebo návěstí je řetězec znaků, pouze písmen a číslic, zaklínající písmenem, s maximální délkou 10 znaků. Symbolické návěsti je navíc ukončeno znakem ":" (např.: proměnné W, VAR, VARI, A812BD a naváště L). LABEL:, LABT:, LAB12LOOP). V názvu tabulkové proměnné nebo návěsti se nesmí vyskytnout žádná mezera!

```

9586 AB=0
9587 GOTO 8250
9588 PRINT "8250"
9589 H=0
9590 PRINT TAB(12);
9591 GOSUB 9516
9592 GOSUB 9675
9593 Z=24
9594 F=Z(B THEN 9696
9595 H=H+1
9596 IF Z>18 THEN 9696
9597 GOSUB 9675
9598 D=0
9599 F=Z(B THEN 9696
9600 PBL=0
9601 IF PBL=56 THEN 9607
9602 PBL=0
9603 PBL=8224
9604 IF PBL<56 THEN 9607
9605 PBL=0
9606 PBL+PBL#256
9607 RETURN
9608 RETURN
9609 GOSUB 9400
9610 GOSUB 9245
9611 IF Q=0 THEN 8251
9612 IF Q=0 THEN 9615
9613 IF Q=0 THEN 8255
9614 RETURN
9615 IP LB#256 THEN 9706
9616 IP LB#256 THEN 9706
9617 RETURN
9618 IP LB#256 THEN 9706
9619 IP LB#256 THEN 9706
9620 IP LB#256 THEN 9706
9621 IF Q=0 THEN 8251
9622 IF Q=0 THEN 9615
9623 IF Q=0 THEN 8251
9624 GOTO 8305
9625 RETURN
9626 IF Z>256 THEN 9634
9627 Z=0
9628 Z>256
9629 IF Z>256 THEN 9634
9630 IF Z>256 THEN 9634
9631 IF Z>256 THEN 9634
9632 IF Z>256 THEN 9634
9633 IF Z>256 THEN 9726
9634 IF Z>256 THEN 9726
9635 DD+1
9636 IF D>255 THEN 9640
9637 D=0
9638 Z=0
9639 GOSUB 9675
9640 GOSUB 9675
9641 GOSUB 9675
9642 Z=0
9643 IF D=0 THEN 9645
9644 Z=1
9645 GOSUB 9680
9646 Z=6
9647 Z=6
9648 Z=0
9649 IF D=0 THEN 9651
9650 Z=1
9651 GOSUB 9680
9652 Z=0
9653 GOSUB 9680
9654 GOSUB 9675
9655 Z=4
9656 Z=0
9657 IF D=0 THEN 9659
9658 Z=1
9659 GOSUB 9680
9660 H=0
9661 H=0
9662 FOR Z=0 TO 7
9663 GOSUB 9675
9664 IF D=0 THEN 9666
9665 H=H+1
9666 NEXT Z
9667 Z=0
9668 Z=0
9669 IF INT(H/2)<1 H/2 THEN 9671
9670 Z=1
9671 Z=2
9672 GOSUB 9680
9673 Q=INT(D/2)*2-2*INT(D/2^(Z+1))
9674 RETURN
9675 Q=INT(FB/2-Z)-2*INT(FB/2^(Z+1))
9676 RETURN
9677 Q=INT(FB/2-Z)-2*INT(FB/2^(Z+1))
9678 RETURN
9679 Z=0
9680 GOSUB 9677
9681 IF D=0 THEN 9683
9682 FB=F-B#2^Z
9683 GOSUB 9677
9684 RETURN
9685 D=0
9686 IF D=0 THEN 9640
9687 D=255
9688 GOTO 9640
9689 GOTO 9675
9690 Z=7
9691 GOSUB 9675
9692 Z=0

```

Continued Translation

Snad nejvíce pozornost z celého programu SIM80/85 si zaslouhuje originálně řešená sekce překladače. Překladač je řešen jako jednopřúhodový, využívající při své činnosti dynamickou tabulkovou symbolických názvů, které jsou použity ve zdrojovém programu. Tato

ukádáme číselné konstanty, můžeme použít hexadecimální konstanty (např.: F8H nebo 028AH) a konstanty, vyjádřené v dekadické číselné soustavě (např.: 78D nebo 1234D). Je však nutno přesně dodílovat délky číselních konstant a psát na správný počet cifer konstanty dvoubytekové a čtyřbytové!

Popisované konverce zdrojového programu jsou pro větší názornost použity v krátké ukázce použití programu SIM80/85.

Program SIM80/85 umožňuje použití symbolických návěstí a proměnných pro snadnější programování a realizaci relativního adresování. Symbolická proměnná nebo návěstí je řetězec znaků, pouze písmen a číslic, zaklínající písmenem, s maximální délkou 10 znaků. Symbolické návěsti je navíc ukončeno znakem ":" (např.: proměnné W, VAR, VARI, A812BD a naváště L). LABEL:, LABT:, LAB12LOOP). V názvu tabulkové proměnné nebo návěsti se nesmí vyskytnout žádná mezera!

VIDEOMAGNETOFONY

(Pokračování)

Regulace posuvu pásku

Videomagnetofony, pracující v systémech VHS a BETA pracují na principu naznačeném na obr. 20. Při záznamu nahrávají do zvláštní synchronizační stopy vertikální synchronizační impulsy z výstupu děliče 2:1, tedy impulsy 25 Hz. Na setrvačníku hnacího hřídele posuvu pásku jsou umístěny snímače (opět optické či magnetické), které za předpokladu jmenovité rychlosti otáčení hnacího hřídele generují rovněž signál 25 Hz. V detektoru odchylky jsou pak oba signály porovnávány a motor posuvu řízen tak, aby rychlosť odpovídala jmenovité.

Při reprodukci (obr. 21) je opět používán přesný oscilátor, na jehož výstupu máme k dispozici signál 25 Hz. Tento signál nyní porovnáváme se signálem získávaným ze synchronizační stopy a případné diferenci z porovnávacího obvodu řídí motor posuvu tak, aby odpovídala jak rychlosť, tak i fáze.

V cestě kontrolního signálu ze synchronizační stopy je ještě zařazen regulační

nahrávání rotujícími hlavami současně s obrazovým a barevným signálem. Princip popíší až ve statí o DTF.

Záznam a reprodukce rotujícími hlavami

Mnohé nejasnosti jsou právě v otázkách jak obrazové hlavy videomagnetofonů rotují a jakým způsobem je k nim signál při záznamu přiváděn, popřípadě při reprodukci z nich odebírá.

Při konstrukci videomagnetofonů jsou v zásadě používány dva způsoby. Buď jsou hlavy součástí horní rotující části bubnu, buben se tedy otáčí i s hlavami, anebo buben stojí a v jeho mezeře se otáčejí pouze hlavy. Domnívám se, že druhý způsob je podstatně méně častý. V některé literatuře se uvádí, že rotující buben je výhodnější v tom, že se při jeho rotaci mezi ním a páskem vytváří jakýsi vzduchový „mikropolštář“, což se při přiznivější uplatňuje ve zmenšení odporu při posuvu pásku.


Rád bych také upozornil na to, že hlavy používané u videomagnetofonů mají

zařazen elektronický přepínač, řízený napětím obdélníkovitého průběhu přesně v rytmu půlótáček bubnu. Ten zajíšťuje přesný okamžik přepínání hlav.


Při záznamu, kdy toto opatření není nutné, jsou obě hlavy napájeny záznamovým signálem trvale a záznam zapisuje vždy jen ta hlava, která je právě ve styku se záznamovým materiélem.

Tato stručná informace měla pouze ten účel, aby čtenářům umožnila poznat základní principy přenosu signálu k rotujícím hlavám. Chtěl bych ji pouze doplnit pokusem o odpověď na otázku, jako mají rotující obrazové hlavy životnost. Zde mohu uvést pouze údaje, získané z literatury. Vzhledem k tomu, že materiál hlav je z mimořádně tvrdého materiálu, lze předpokládat, že doba, v níž hlavy vydrží v bezvadné funkci, by měla být delší než asi 1000 provozních hodin. Přitom všichni výrobci upozorňují na vliv používaného záznamového materiálu, čistotu apod.

Ještě bych chtěl upozornit na to, že existují některé komerční videomagnetofony, především systému BETA, které ihned po vložení kazety záznamový materiál opasají kolem bubnu a pásek se v této poloze i převijí (rychlé převíjení), takže hlavy a samozřejmě i pásek jsou opotřebovány i při převíjení. Považuji proto za daleko vhodnější ty konstrukce, u nichž je při převíjení oběma směry pásek nejprve vrácen zpět do kazety a pak teprve převíjen.

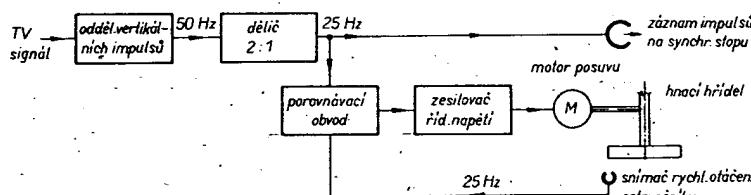

Obr. 20. Regulace posuvu pásku při záznamu

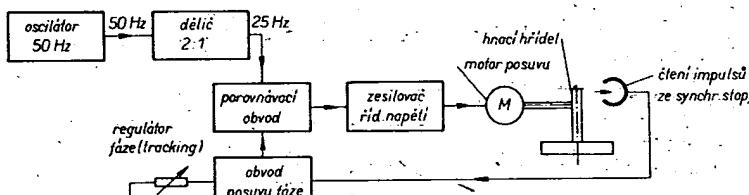

Obr. 21. Regulace posuvu pásku při reprodukci



prvek, jímž lze zvenku měnit fazí regulačního signálu. Tímto prvkem můžeme nastavit co nejpřesněji hlavy do optimální polohy v případě, že reprodukujeme kazetu nahranou na jiném přístroji a hlavy „nenajízdějí“ do příslušných stop přesně uprostřed. Tento prvek je na videomagnetofonech označován jako TRACKING.

Popsal jsem zde jeden z principů řízení rotace hlav i posuvu pásku. Rád bych upozornil, že existují i jiné, byť velmi obdobně způsobem řízení – jejich popis by se však již vymykal informativnímu charakteru tohoto článku.

Zbývá jen doplnit informaci o způsobu řízení u systému VIDEO 2000. Již na začátku jsme si řekli, že tento systém nepoužívá synchronizační stopu. Prozatím budí řečeno jen to, že řízení rotace hlav je u něj řešeno shodně s popsaným způsobem, pouze pro řízení posuvu pásku se namísto signálu ze synchronizační stopy používá signálů DTF, které jsou

s hlavami, které známe z běžných magnetofonů, společný pouze funkční princip a název – jinak je okem obtížně hledáme, protože zvenku připomínají spíše jen jakési kousky ulomených holicích čepelek. Je to pochopitelně uvědomíme-li si, že tloušťka jejich stykové části s páskem je shodná se šírkou zapisované stopy, tedy několik setin milimetru.

Signál pro záznam se do rotujících hlav přivádí (a při reprodukci z nich také odebírá) pomocí zvláštního transformátora, jehož jedna část rotuje s hlavami a druhá stojí. Transformátor je tvořen několika závitými měděnými pásky ve tvaru spirály (obr. 22), z nichž jedna část je na rotující části bubnu. Po sestavení bubnu rotuje horní část těsně nad spodní a tím je vytvořen požadovaný transformátor. Z obou vinutí spodní části se pak odebírá signál a přivádí do vstupního předzesilovače. Protože je však žádoucí, aby při reprodukci byla ve vstupním obvodu připojena vždy jen ta hlava, která je ve styku s páskem, je na výstupu transformátoru

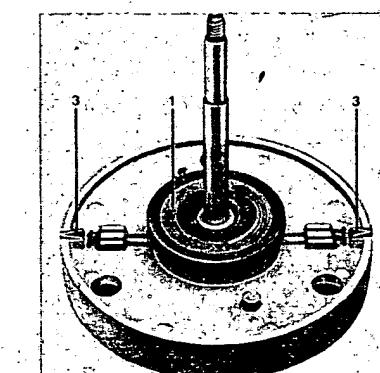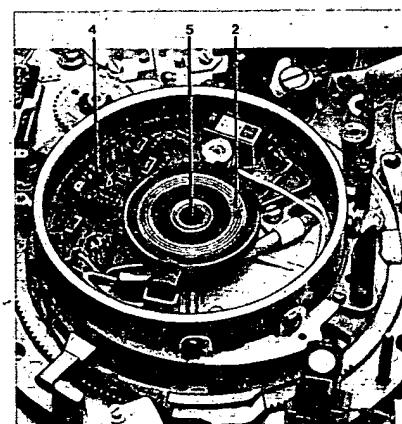


Obr. 22. Buben s obrazovými hlavami a rotačním transformátorem 1 - rotor transformátoru, 2 - stator transformátoru, 3 - obrazové hlavy, 4 - předzesilovač (u přístrojů s malým průměrem bubnu je -montován odděleně); 5 - ložisko bubnu

Výpadek obrazového signálu

Výpadek signálu (dropout) při reprodukci magnetického záznamu je mnoha čtenářům dobře znám již z techniky zvukových záznamů. V případě obrazového záznamu, kdy je zaznamenávaná a tedy i reprodusovaná stopa extrémně úzká, projevují se ještě výrazněji. Aby tyto výpadky při reprodukci nepůsobily v obraze rušivě, je vhodné je kompenzovat.

Způsob kompenzace výpadků si ukážeme na blokovém schématu na obr. 23. Z reprodukční cesty oddělíme jasový signál za horní propustí a ještě před demodulací jej vedeme na detektor výpadků. To je v podstatě obvod, reagující na amplitudovou úroveň přiváděného signálu.

Jestliže se tato úroveň změní pod stanovenou mez, přepnou se oba elektronické prepinače ES1 a ES2 a od tohoto okamžiku je na výstup dodáván signál ze zpožďovací linky, která signál zpožděuje o 64 μ s, tedy o dobu trvání jednoho rádku. Dokud se spínače ES1 a ES2 nevrátí do výchozí polohy, je na výstup dodáván opakující se signál posledního nezávadného rádku:

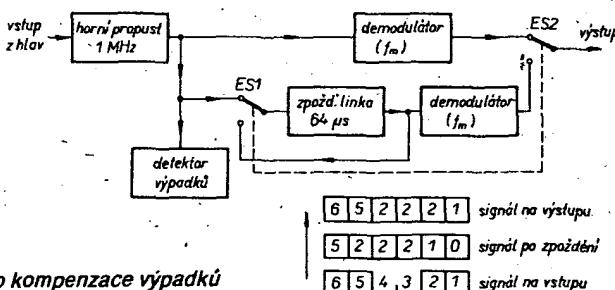

Obr. 23. Způsob kompenzace výpadků

Příklad je naznačen v dolní části obrázku. Předpokládejme, že v reprodukovaném signálu vymizely rádky 3 a 4 (výpadek tedy trval 128 μ s). Na konci druhého rádku přepnuly tedy oboje spínače na pomocný obvod zpožďovací linky a ta po dobu trvání rádků 3 a 4 dodávala na výstup opakován signál druhého rádku. Rádek 2 se tedy na výstupu objevil celkem třikrát.

Popsané řešení se sice nemusí zdát nejideálnější, v praxi je však vzhledem ke krátkosti napojení nepostřehnutelné a dokonale řeší problém, při němž by se v reprodukovaném obrazu nutně objevilo bliknutí prázdných rádků. Princip lze využít pochopitelně pouze pro nahradu několika rádků, neboť opakováním se zvětšuje šum. Jednotlivé výpadky však v praxi nikdy nejsou příliš dlouhé, takže popsaný způsob zcela vyhovuje.

Záznam zvukového doprovodu

Zvukový doprovod televizního vysílání, popřípadě zvukový signál přijímaný mikrofonem kamery, se zaznamenává dosud způsobem, běžným v technice zvukových magnetofonů. K záznamu je používána hlava umístěná mimo rotující buben v dráze pásku, která zapisuje zvukovou informaci na podélnou stopu na kraji pásku tak, jak vyplývá z obrázků strop, které byly již uveřejněny (obr. 7 a 11). Protože však rychlosť posuvu je u komerčních videomagnetofonů relativně malá (u-strojů VHS a VIDEO 2000 jen asi

2,4 cm/s, u strojů BETA dokonce méně než 2 cm/s), vyskytuje se i zde určité problémy.

Uživatelé videomagnetofonů požadují pochopitelně kvalitu zvuku, která by proti televiznímu originálu nebyla výrazněji zhoršena. Musí být proto dodrženy alespoň tři základní parametry: přijatelné malé kolísání rychlosti posuvu, dostatečný odstup rušivých napětí a šumu a uspojkový přenos signálů vysokých kmitočtů. To je vše při používaných rychlostech posuvu na hranici technických možností. Přesto se u všech tří systémů, díky bezvadné mechanice, hlavám s velmi úzkými šterbinami a různým pomocným obvodem pro zmenšení šumu, daří udržet i menované parametry na výhovující úrovni.

Nově zaváděný stereofonní, či lépe řečeno dvoukanálový, přenos televizního zvuku přinesl výrobci videomagnetofonů další problémy. Nejedná se totiž jen o standardní přenos stereofonního signálu, u něhož míra přeslechu z jednoho kanálu do druhého není příliš kritická, ale o typický dvoukanálový přenos, kdy například v jednom kanálu je vysílán zvuko-

modulátoru, tj. obvodu, který výstupní signál obrazu i zvuku z videomagnetofonu „vysílá“ na 36. kanálu souosým kabelem do televizního přijímače. U naprosté většiny dovážených (a samozřejmě v zahraničí prodávaných) videomagnetofonů je odstup nosného obrazu od nosného zvuku u tohoto modulátoru v normě CCIR, tedy 5,5 MHz. Pokud takový videomagnetofon použijeme ve spojení s televizorem, který je schopen přijímat zvukový doprovod v obou normách, například TESLA COLOR 110, pak je vše v naprostém pořádku. Pokud bychom však použili televizní přijímač určený výhradně pro normu OIRT (sovětské barevné televizory) pak bychom měli obraz „němý“. V takovém případě bychom buď museli upravit televizor, nebo přeladit modulátor.

Záznamové materiály

Pro komerční kazetové magnetofony všech tří menovaných systémů se používají záznamové materiály shodné šířky 1/2" (12,7 mm). Jsou to pásky typu Cr na polyestérové podložce. Pro informaci uvádíme jejich přehled tak, jak je nabízí evropská firma BASF.

| Typ | Délka | Tloušťka | Hrací doba |
|------------|-------|------------|-------------|
| VHS | | | |
| E 30 | 45 m | 19 μ m | 30 min |
| E 60 | 88 m | 19 μ m | 60 min |
| E 90 | 130 m | 19 μ m | 90 min |
| E 120 | 173 m | 19 μ m | 120 min |
| E 180 | 258 m | 19 μ m | 180 min |
| E 240 | 343 m | 15 μ m | 240 min |
| BETA | | | |
| L 125 | 42 m | 19 μ m | 30 min |
| L 250 | 78 m | 19 μ m | 65 min |
| L 500 | 150 m | 19 μ m | 130 min |
| L 750 | 222 m | 14 μ m | 195 min |
| VIDEO 2000 | | | |
| VCC 120 | 92 m | 15 μ m | 2 x 60 min |
| VCC 240 | 180 m | 15 μ m | 2 x 120 min |
| VCC 360 | 268 m | 15 μ m | 2 x 180 min |
| VCC 480 | 356 m | 13 μ m | 2 x 240 min |

K tomu připomínám, že někteří výrobci záznamových materiálů, hlavně zamořští, nabízejí například pro systém VHS pásky E 250 (250 min), nebo pro systém BETA pásky L 830 (215 min).

Všichni výrobci upravují kazety tak, aby je bylo možno zajistit proti nežádoucímu záznamu a tedy i smazání nahraného pořadu. Kazety systémů VHS a BETA mají vylamovací jazyčky, kazety systému VIDEO 2000 lze zajistit pootočením válečku tak, až se objeví červené pole. To má výhodu v tom, že lze kazetu kdykoli zablokovat a v případě potřeby opět kdykoli odblokovat.

Kazety VIDEO 2000 mají navíc ještě identifikační otvory, které umožňují, aby videomagnetofon okamžitě poznal, jaký typ kazety byl do přístroje vložen (pro indikaci uplynulého nahraného času).

Častou otázkou bývá, jakou trvanlivost záznamové materiály mají. Výše uvedený výrobce například zaručuje u svých záznamových materiálů nejméně 500 průchodů videomagnetofonem. Měřítkem je v tomto případě počet výpadků, který se až do zaručeného počtu průchodů nesmí proti původnímu počtu zvětšit více než dvakrát. Výrobce však připomíná, že jde o údaj čistě informativní a že životnost pásků značně závisí na konstrukci i stavu přístroje; na němž jsou materiály používány.

Připomínám, že čela všech kazet jsou opatřeny uzávěry, které se automaticky otevřou až po vložení kazety do videomagnetofonu, takže záznamový materiál je chráněn proti dotyku rukou, či jinému mechanickému poškození.

(Pokačování)

Měnič pro akumulátorový vozík

Jindřich Burian

Článek popisuje postup konstrukce malého, nákladního akumulátorového vozíku včetně ovládání rychlosti tyristorovým měničem. Hlavním impulsem k stavbě bylo získání vyřazené baterie z „ještěrky“. Jsou to alkalické akumulátory polské výroby (z roku 1963) typu NTK 160 Ah. Po očistění, konzervaci pláště a výměně elektrolytu zůstalo sedmnáct článků schopných provozu a ty posloužily k pokusům s elektrickým pohonem.


První amatérské aplikace elektrického pohonu

Pohon stavební míchačky

Nejprve články posloužily k pohonu míchačky obsahu 60 l (výrobce Kovopodniku Ostrava). Původní motor 380 V/500 W byl nahrazen sériovým motorem 28 V/700 W z leteckého čerpadla. Větší rychlosť otáčení motoru byla redukována zvětšením prevodu klinovým řemenem. Při napájení deseti článků NTK 160 Ah s celkovým napětím 12 V odebírá motor napravidlo proud 10 A, s převody 20 A, při provozu 40 až 80 A. Na jedno nabíjení lze namíchat až třicet dávek betonu.

Pohon přívěsu za auto

Další aplikací byl pohon pro automobilový přívěs zn. Kempik. Na tažnou oj bylo připojeno otočné bantamové kolo, umístěné s motorem na kyvné vidlici z motocyklu, (s pružinami a ovládané řídítky).

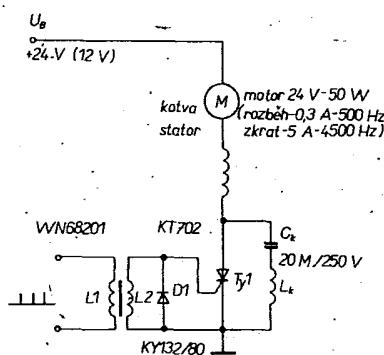

Obr. 1. Morganův měnič (cívka L_1 má 17 závitů drátu CuL o průměru 1,5 mm vinutou závit vedle závitu)

Převod je řetězový s „rozetou“ z typu Jawa 175 a šestizubovým kolečkem na motoru. Bantamová pneumatika je na disku z mopedu Stadion (i s brzdou). Použitý motor pochází z vyřazeného leteckého čerpadla hydrauliky (28 V/2600 W krátkodobě). Při napájení zatíženého motoru asi 15 až 20 V dává výkon maximálně 1800 W při rychlosti otáčení max. 600 1/min. K tomuto hnacímu agregátu byla připojena baterie 160 Ah, 2×6 V a později 2×9 V. Rozjezd byl ovládán motocyklovou rukovětí s mikrospinačem pomocí stykačů, ve dvou stupních – baterie řazený paralelně a sériově. Vzhledem k „měkkému“ napěti baterie tato regulace postačovala. Při váze s řidicím asi 250 kg bylo možno vozit na rovině náklad až 300 kg. Rozjezdový proud s čerstvě nabité baterií byl 180 A při 10 V, za jízdy byl proud až 100 A podle zatížení. Stoupavost i s menším nákladem byla až 1:5, doba provozu na jedno nabíjení asi jedna hodina. Zpětný chod umožnilo otěžení celého agregátu o 180°.

V tomto provedení byl vozík používán jeden rok pro vyvážení popelníků na skládku vzdálenou 1 km. Postupně byl zkoušen různý převodový poměr až do počtu zubů 6/50, což se ukázalo jako nejdůležitější pro dosažení minimálního proudu a maximální rychlosti s danou baterií. Provoz v zimním období a na mokru prokázal, že dvoustupňová regulace nestačí, protože jediná a málo zatížené kolo prokluzovalo. Byl proto postaven nový podvozek se sklápěcí korbovou, který zajistil větší zatížení hnacího kola; kromě toho byl zkonstruován i impulsní regulátor proudu.

Elektronická regulace proudu

Pro první pokusy byl zvolen nejjednodušší měnič Morganova typu [4], [5], [6], [7] a vyzkoušen na malém stěračovém motorku PAL 14.53 – 12 V (obr. 1). Regulace je bezeztrátová, tyristor je spinán jehlovitými impulsy z generátoru s kmitoč-

tem asi 100 až 5000 Hz. Průběhy napětí na motoru při zabrzdění ukazuje graf (v obr. 2). V čase t_1 , tyristor sepne a připojí na motor plné napětí zdroje. Kondenzátor C_k se nabije přes L_1 a $Ty1$ s časovou konstantou L_m/C_k . Při průchodu proudu nulou tyristor $Ty1$ vypne a kondenzátor pokračuje ve vybijení tlumenými kmity s časovou konstantou L_m/C_k přes motor a baterii. Proud motoru je tedy střídavý, špičkové napětí je až $3U_B$. Regulace je možná v celém rozsahu otáček, rozbeh při 0,4 A/700 Hz, běh naprázdno 0,5 A/5000 Hz. Doba zapnutí tyristoru 20 us je určena obvodem L_kC_k . Kmitočet tlumeného průběhu napěti při vybijení kondenzátoru v obvodu $L_mC_kL_1$ je asi 1 kHz. Dioda D1 chrání řídící elektrodu tyristoru. Zapojení bylo se stejným výsledkem zkoušeno několika motory 12 a 24 V výkonu do 50 W.


Měnič pro akumulátorový vozík

Z konstrukce pohonu přívěsu za auto byly známy vlastnosti motoru a baterie. Napětí původních sedmnácti článků je naprázdno 24 V, při nabíjení stoupá do 27 V. Čerstvě nabité baterie má při odběru proudu 100 A napětí asi 18 V, při 150 A asi 15 V, ke konci vybijení klesá napětí při 150 A krátkodobě pod 10 V. Maximální průtok motoru je 180 A, indukčnost 0,1 mH.


Pro hlavní tyristor měniče byl k dispozici typ T250/1100 D, který již není v katalogu CKD z roku 1977. Ekvivalentem je pravděpodobně typ T955-250-1100 V, jehož parametry jsou: $I_{st} = 250$ A, $I_{sp} = 4000$ A, $U = 1100$ V, $di/dt = 100$ A/ μ s, $t_{zap} = 6$ μ s, $t_{typ} = 150$ μ s.

Tyristor je tedy napětově i prouďově značně předimenzován a snese i přímé připojení rozjezdového proudu. To značně usnadnilo konstrukci měniče. Dlouhá vypínací doba 150 μ s při malém napěti baterie však vede k velké kapacitě komutativního kondenzátoru [3], [6], [9].

Pro první zkoušky byl zvolen měnič Morganova typu s jedním tyristorem (nulová dioda D_0 je typu D200/1200B-05). Při

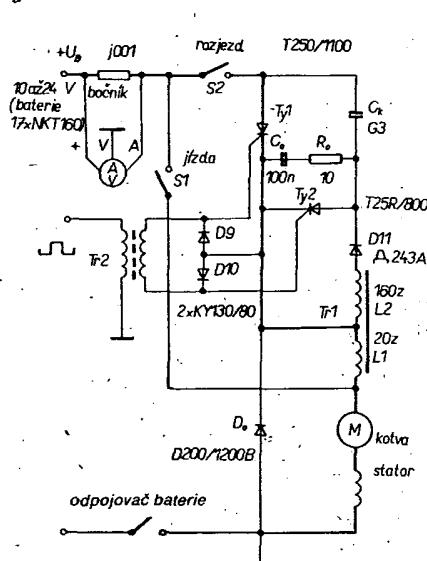

Obr. 3. Zapojení Jonesova měniče (S1 a S2 jsou stykače)

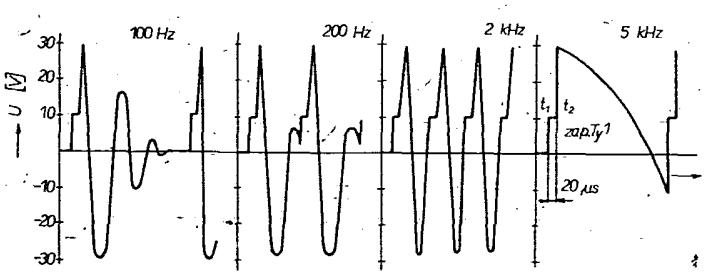

Obr. 2. Průběhy napětí na motoru Morganova měniče z obr. 1

tomto typu měniče byl však malý rozsah regulace. Výsledky výpočtu parametrů součástek byly značně rozdílné (podle použité literatury). Způsobila to i neznalost některých parametrů tyristorů, tlumivek, motoru, a také nízké napětí. Experimentálně byly zkoušeny varianty s různými hodnotami součástek, ale neprinesly výrazné zlepšení.

Výkonové obvody měniče

Pro další (a jak se ukázalo i pro konečnou) variantu řešení bylo zvoleno Jonesovo zapojení (konečné zapojení je na obr. 3). Orientačně byly vypočítány hodnoty součástek [3], jež byly později upřesněny podle výsledků měření s použitím osciloskopu. Grafy, znázorňující výsledky těchto měření, uvádí obr. 4; plná čára platí pro běh naprázdnou, čárkováná pro zatížení. Tento postup ovšem umožnil značně-předimenzování polovodičových součástek.

Obvod obsahuje transformátor, jehož cívka L2 po sepnutí Ty1 vytváří s kondenzátorem C_k kmitavý obvod. Přes diodu D11 je kondenzátor C_k nabít proudovým impulsem, indukovaným v L2 po sepnutí Ty1; další kmity jsou přerušeny uzavřením diody D11. Zapnutím tyristoru Ty2 se napětí kondenzátoru připojí k Ty1 v závěrném směru a tyristor vypíná. Zbylý náboj kondenzátoru se vybijejí obvodem C_k-Ty2-L1-M-, baterie. Poklesem proudu pak vypíná Ty2 a kondenzátor C_k zůstane nabít na napětí zdroje. Proud motoru „dozvívá“ přes diodu D₀. Při dalším zapnutí Ty1 je kondenzátor opět nabít z L2 přes diodu D11.

Předností tohoto obvodu je samočinná regulace nabíjení komutačního kondenzátoru C_k. Při větším zatížení motoru je proud impulsu větší a napětí kondenzátoru je vyšší. Vlivem převodu transformátoru může být napětí na C_k několikanásobkem napětí zdroje. Proto se obvod hodí pro malá napětí a velké proudy. Tyristory však musí být na vyšší napětí. Pro autotransformátor je použita tlumivka z výbojkové lampy typu TV 1000, která má dvě cívky na jádro U s průřezem 16 cm² (s nastavitelnou vzduchovou mezerou). Jedna cívka se 160 závitů vodiče CuL o Ø 2 mm byla ponechána jako L2, druhá byla převinuta páskovým vodičem CuL 2 × 5 mm. Na cívku se vešlo 40 závitů a indukčnost byla nastavena vzduchovou mezerou na 4 mH. Protože byl na cívce L1 velký úbytek napětí, bylo vinutí dále rozděleno na dvě poloviny, zapojené parallelně, a indukčnost byla měněna podložkami ve vzduchové mezeře. Počet závitů lze dále zmenšovat až a na poměr závitů 5:50. Kondenzátor C_k je složen z různých výbojkových typů 8 až 25 μF/250 V ze starých svítidel: v průběhu zkoušek byla zvětšována kapacita až na 300 μF.

Pro tyristor Ty2 byl zpočátku použit typ T16/600 V, ale proudové špičky přesahovaly 200 A/1 μs a obdélníkové impulsy byly až 120 A/3 ms. Proto byl tyristor nahrazen větším typem T25/800 V, byly použity omezovací členy RC a změněny délky přívodů kondenzátoru a Ty2 pro vytvoření omezovací indukčnosti.

Dioda D11 je typu D243A s polaritou pouzdra, umožňující použít společný chladič s Ty2 (nahraha je KY710). Zapalovacím transformátorem Tr2 je filtr TESLA WN 682 03, který má převod 1:1.

Dioda D₀ a tyristor Ty1 jsou umístěny na samostatných chladičích z hliníkového profilu o ploše asi 1500 cm². Oteplení je malé; větší je u D₀ (závisí na délce jízdy s regulací). Stykače jsou letecké, s kontakty 400 A/28 V, které spinají již při napětí 10 V na cívce a odpadají při 4 V. Proud odebírány cívou je 1 A.


Ke kontrole baterie je použit „ampér-voltmetr“ s přepínačem.

Rídící obvody


Vzhledem k typu měniče (s předimenzovanými součástkami) a k vlastnostem baterie jsou použity pouze základní řídící obvody (obr. 5). Základem je oscilátor s operačním zesilovačem MAA501 podle AR B 4/80. Po zapnutí jističem 5 A je na neinvertujícím vstupu OZ připojen dělič R2R3. Výstup OZ se otevře téměř na

napětí zdroje. Tím se změní napětí děliče na dvě třetiny napájecího, protože k R2 je paralelně připojen rezistor R4. OZ zůstane otevřen a z jeho výstupu se nabije kondenzátor C2 přes diodu D3 a rezistory R6, R8, R9. Po nabíjení C2 na napětí, dané děličem R2R3R4 se OZ překlopí a na výstupu je téměř nulové napětí. Tím se přepojí rezistor R4 paralelně k R3 a napětí děliče se změní na jednu třetinu napájecího napětí. Kondenzátor C2 se dále vybijí přes diodu D2 a rezistor R7 až do třetiny napájecího napětí, kdy se OZ opět překlopí. Na výstupu OZ je tedy obdélníkové napětí s úrovní mezi třetinou a dvěma třetinami napájecího napětí.

Hlavní předností tohoto obvodu je nezávislost kmitočtu na změnách napájecího napětí, protože se změnou rychlosti nabíjení kondenzátoru C2 se změní i napětí děliče (obdoba obvodu 555). To umožnilo použít nestabilizované napětí,

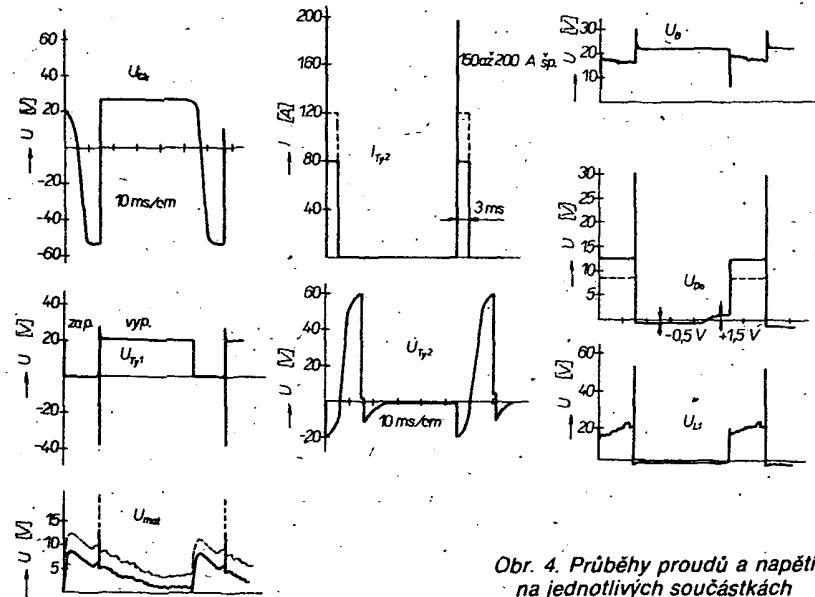

Obr. 4. Průběhy proudů a napětí na jednotlivých součástkách Jonesova měniče podle obr. 3

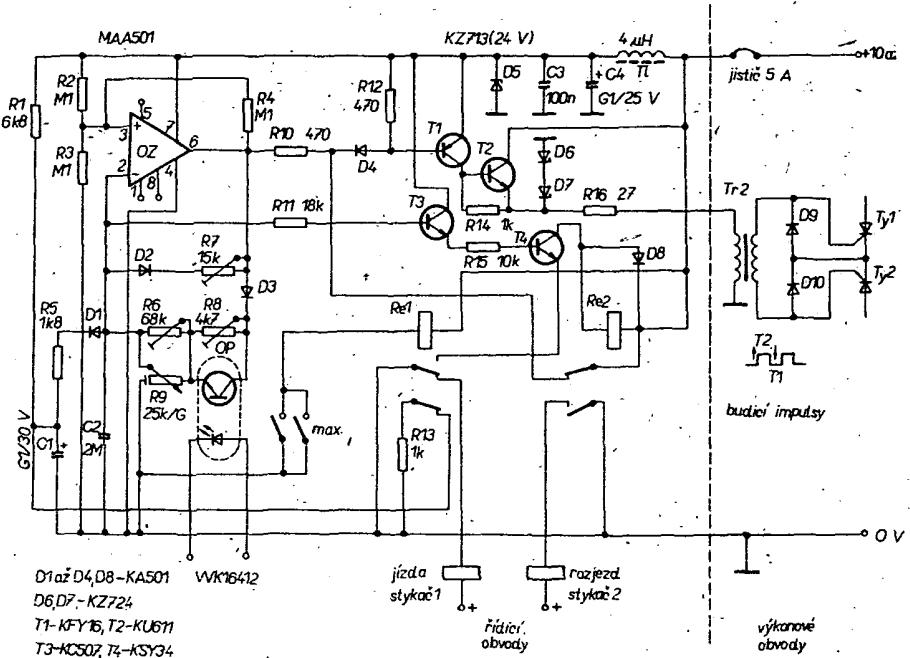

Obr. 5. Řídící obvody

pouze s omezením na max. 24 V při nabíjení baterie. Z výstupu OZ je přes blokovací diodu D4 buzen zesišovač (T1, T2) s ochrannými diodami D6, D7. Přes impulsní transformátor je náběžnou hranou spínán zhášecí tyristor Ty2 a sestupnou hranou hlavní tyristor Ty1. Doba vybijení C2 určuje tedy délku sepnutí Ty1 a nastavuje se trimrem R7. Doba nabíjení C2 určuje opakovací kmitočet stejných impulzů a tím i proud motoru. Nastavuje se potenciometrem „plynu“ s omezením rozsahu rezistory R6, R8. Optoelektrický člen OP slouží k případnému zavedení zpětné vazby s omezovačem proudu a snižuje horní hranici nastavení proudu. Potenciometr je typu TP 161 - 25 K/G s vypínačem a má přerušenou dráhu v pokovené části na opačné straně, než je vypínač. Tím je zajištěno vypnutí pohonu v nulové poloze „plynu“. Potenciometr se používá v obráceném smyslu otáčení a linearizuje svým průběhem regulaci. Umístěn je v trubce řídítka a je ovládán otočnou rukovětí s vratnou pružinou.

Obvod pomalého náběhu kmitočtu obsahuje kondenzátor C1, který se po zapnutí pomalu nabije přes rezistor R1 a přes diodu D1; rezistor R5 zpomaluje nabíjení kondenzátoru C2. Při rychlém nastavení plného proudu z nulové polohy je tím zajištěno pomalé zvýšování kmitočtu (exponenciálně) po dobu asi 2 s. Ke spínání stykačů a k blokování funkce jsou použita relé R1, R2. Vzhledem k funkci spínače potenciometru je kotva relé Re1 po zapnutí napájení přitáhena, v maximální poloze „plynu“ odpadá a uvádí se v činnost stykač pro přemostění regulátoru. V této poloze kotvy se také vybije obvod pomalého náběhu kmitočtu, protože při ubrání „plynu“ by se nastavil (po odpadnutí kontaktu stykače S1) skokově maximální kmitočet. Relé Re2 je spínáno zesišovačem (T3, T4) při počátečním nabíjení kondenzátoru C2 a úrovni 1,5 V; tím zapne stykač S2 pro regulaci proudu. Ve vypnutém stavu blokuje relé Re2 výstup impulsů z OZ pro zapínání tyristorů.

Ovládání měniče

Po zapnutí napájení řidicích obvodů jističem 5 A lze nastavit potenciometrem „plynu“ žádaný rozjezdový proud. Sepne stykač S2 a vozík se plynule rozjíždí. Při maximálním „plynu“ sepne stykač S1 a připoji motor přímo k baterii. Rychlé „zadání“ velkého proudu je zpomalenou, a to i při ubrání „plynu“. Při výbití baterii může velkým zatížením poklesnout napětí tak, že nestartí k vypnutí hlavního tyristoru Ty1 (tyristor „prohoří“). Tento stav lze snadno zrušit vypnutím a opětovným zadáním menšího proudu pokračovat v jízdě. S danou baterií a tyristorem není tento stav pro obvod nebezpečný.

Prepínání směru jízdy ani elektrické brzdění není použito. Mechanické brzdy jsou však při provozu značně namáhány vzhledem k velké váze vozíku. Po skončení jízdy je třeba baterii ihned dobít; postačuje proud 15 A po dobu asi 15 hodin. Cena nabíjení a tím i jedné hodiny provozu vychází při zlevněné sazbě a nočním proudu na 3 Kčs. Při častém nabíjení je třeba počítat u alkalického akumulátoru s úbytkem destilované vody (v popisovaném případě to bylo asi patnáct litrů za sto nabíjení).

Maximální rychlosť odpovídá přibližně rychlosti traktúru Terra (asi 20 km/h) a vozík ji dosáhne za 10 s. S takto postaveným amatérským vozidlem není samozřejmě možné jezdit po veřejných komunikacích. Na zahradě, v lese nebo na

parkových cestách však využijeme levný, čistý a tichý provoz při jednoduchém ovládání, podobně jako u malotrátorů, které vozík úspěšně nahrazuje. Popis vozíku s technickými údaji a fotografií byl uveřejněn v časopise Svět motorů č. 38 1983 v rubrice Elektromobily.

Použitá literatura

- [1] Čadil a kol.: Elektrické pohony. SNTL: Praha, ALFA: Bratislava 1976.
- [2] Tyristorové měniče pro akumulátorová vozidla – seminář pro uživatele 1980. ČS VTS EVU Nová Dubnica.
- [3] Lóška P.: Készítünk elektromos kisautót. Rádio-technika évkönyve – Ročenka časopisu Rádiotechnika (MLR) 1980, s. 75 až 92.
- [4] Kamenický: Pulsní řízení vozidel napájených ze ss troleje. Technické zprávy ČKD 1/1976.
- [5] Heřman, J.: Bezkontaktní spínání. SNTL: Praha 1971, 1975.
- [6] Žíka, J. a kol.: Tyristory. SNTL: Praha 1966.
- [7] Aoki, Hasegawa: Morgan circuit. IEEE Transactions on magnetics 1965, s. 115.
- [8] Katalog tyristorů a diod ČKD Polovodiče 1977.
- [9] Sandler, A. S. a kol.: Tyristorové měniče pro regulaci motorků s velkou otáčivou rychlostí. SNTL: Praha 1973.
- [10] Markus, J.: Electronic circuit manual s. 433 (SCR Manual General Electric 1967, s. 237 až 243).
- [11] Výkonová elektronika. EVÚ Nová Dubnica, č. 2/1983, s. 1.
- [12] Tyristorové měniče pro akumulátorová vozidla. Sborník. EVÚ Nová Dubnica 1983.

METRONOM DIRIGENT


Stanislav Holubář

Jak vypadá z obr. 1, je to metronom jednoduché konstrukce s dostačující hlasitostí a s odlišenou „těžkou dobou“ včetně optické indikace pro dvou, tři, čtyř a šestičtvrtové takt. Přitom přesahuje požadovaný rozsah 40 až 208 Hz.

Pro nedostatek obvodů CMOS jsem zvolil Schmittův klopový obvod s tranzistorem T1 a invertorem I1, který jen málo ovlivňuje větev R1, R2 a C1. Nabitém C1 se klopový obvod překlopí a na výstupu I1 bude log. 1, která ovládá invertory I3, I5 a IO2. Pro úsporu jednoho pouzdra byly použity invertory I3 a I5 spolu s diodami D1 až D4, které zde plní funkci dvouvstupových hradel. Posuvný registr IO2 má na A1 trvalou log. 1, takže se hodinovým

vstupem při každém cyklu naplňuje. Pokud je na zvoleném výstupu Q2 až Q6 log. 0, je pomocí I2 a I1 (oba mají na výstupu log. 1) překlopen inverter I5. Na konci této větve je otevřen tyristor Ty2, který vybije náboj C1 reproduktorem. Jestliže je na výstupu Q log. 1, je ovládána větev za I3 a tím je náboj C1 vybit zvonkem přes Ty1. Vybitím náboje projde týl impulsu klopovým obvodem, větví za I3 a diodou D5 nuluje posuvný registr. Registr se pak začne znova naplňovat a přichodem „těžké doby“ se vždy vynuluje. Každá z obou větví má optickou indikaci, takže se změny barev dosáhne odlišení.



Všechny součástky jsou na desce s plošnými spoji, která je oboustranná

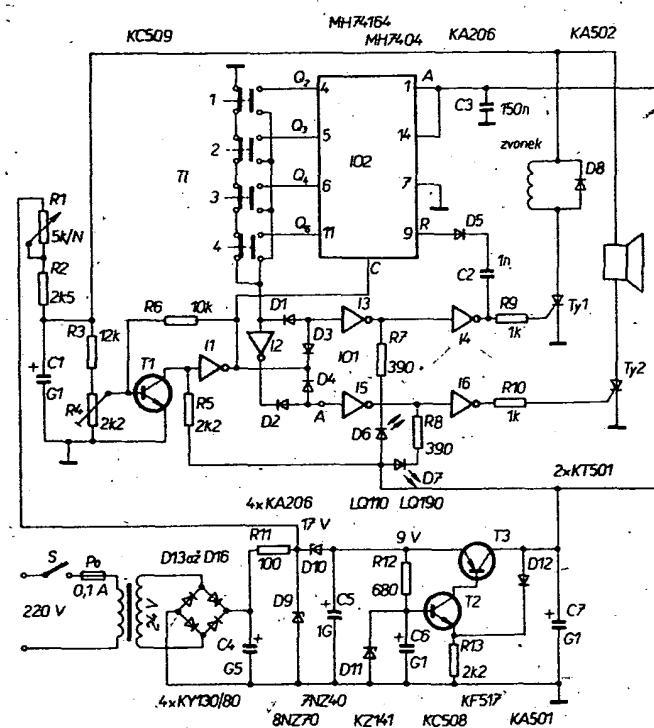


Obr. 1. Celkové zapojení

(obr. 2) a mechanická sestava je patrná z obr. 3 a 4. Metronom nastavujeme tak, že požadovanou hlasitost rázů (velikost náboje na C1) nařídíme trimrem R4 a pak ocejchujeme stupnicí při změně odporu R1. Obráceným postupem bychom pak měnili již nastavený kmitočet. Horní hranice rozsahu se nastavuje odporem R2. Udaný odpor 2,5 k Ω je minimální a dalším jeho zmenšováním se snižuje kmitočet až oscilace vysadí. Potenciometr R1 určuje spodní hranici rozsahu a můžeme ji jemně nastavit i trimrem R4, nebo paralelním odporem k R1.

Stupnice je nelineární a částečně zlepšíme můžeme dosáhnout zapojením podle obr. 5. V tomto případě byl použit potenciometr sestavený ze dvou: lineárních a běžně dostupných potenciometrů. Rezistor 2,2 k Ω zlepšuje linearitu u nejvyšších kmitočtů a rozšiřuje rozsah i u nejnižších kmitočtů. Lepšího výsledku by bylo možno dosáhnout použitím logaritmického potenciometru, stupnice by však byla obrácená, nebo by byla nutná pracná mechanická úprava.

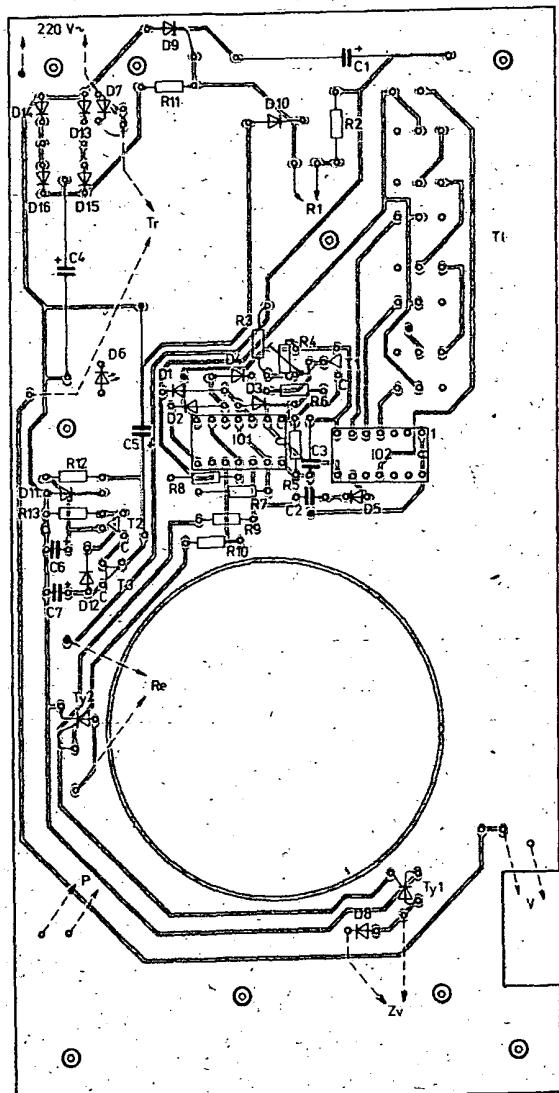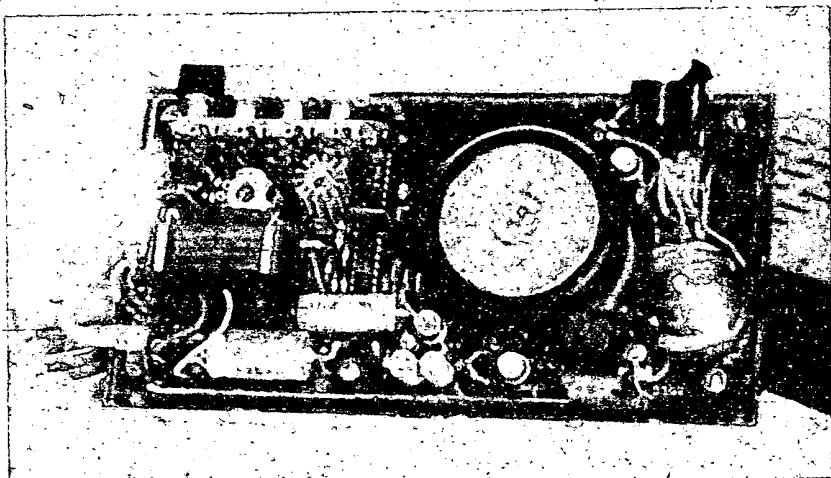


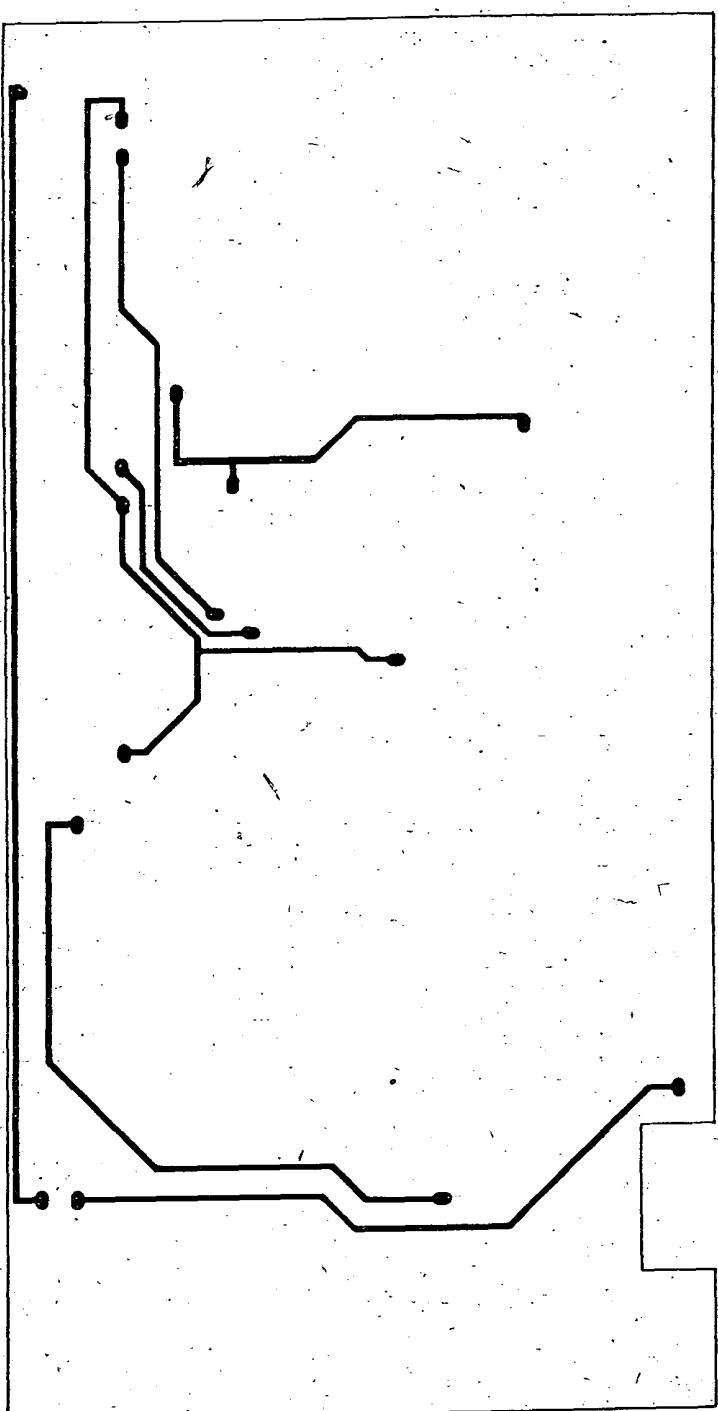Obr. 2. Deska s plošnými spoji S38 (vnitřní přívod sítě nemá vést k D7, ale ke spoji Tr; není označeno propojení obou stran u kolektoru T3)






◀ Obr. 3. Vnitřní uspořádání

Obr. 4. Vnější provedení ▶

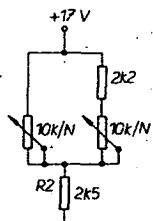

Obr. 5. Detail obvodu s R1

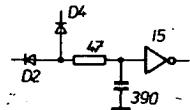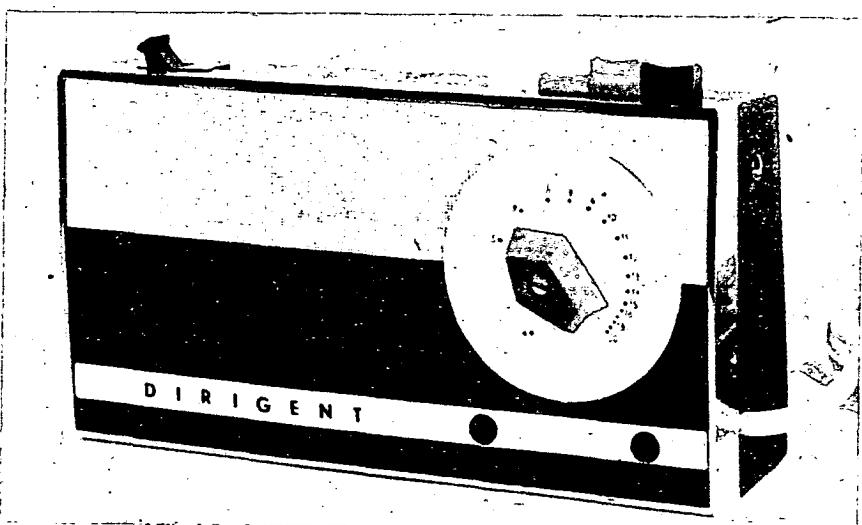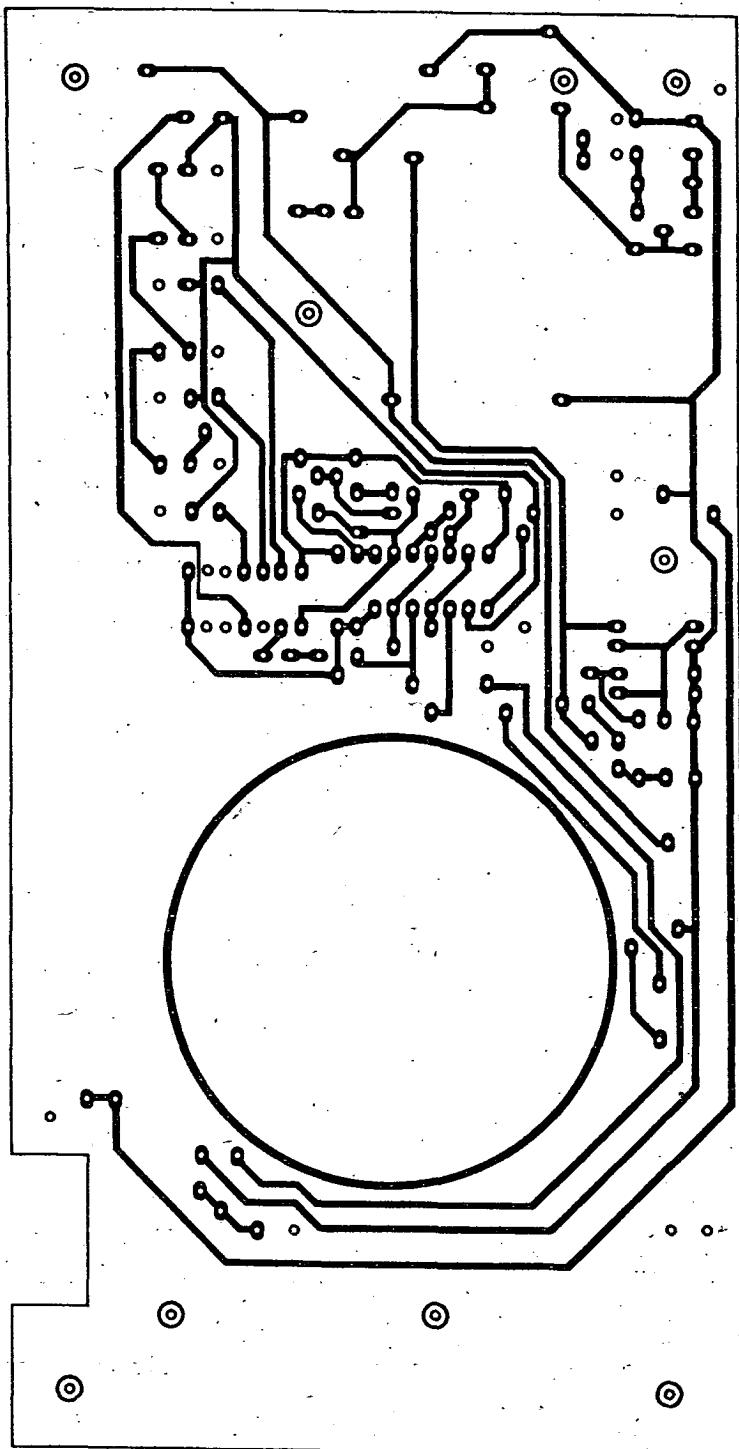

Obr. 6. Zpožďovací obvod

Ke konstrukci bych rád poznamenal, že MH74164 příchodem „těžké doby“ překlápi větev s I3. Kdyby tomu tak nebylo, bylo by nutno zařadit do bodu A zpožďovací obvod podle obr. 6.

Záblesky LED jsou poměrně krátké, doba jejich svitu by se v případě potřeby dala přídavnými obvody prodloužit.

Pro zlepšení časové stability je třeba chladit T1 a trimr R4 použít cermetový nebo keramický.

Použité součástky

| Rezistory (TR 151) | |
|--------------------|------------------------------------|
| R1 | 5 kΩ, TP 160, nebo 2 × 10 kΩ/N. |
| R2 | 2,5 kΩ, TR 152 |
| R3 | 12 kΩ |
| R4 | 2,2 kΩ, TP 095 |
| R5, R13 | 2,2 kΩ |
| R6 | 10 kΩ |
| R7, R8 | 390 Ω |
| R9, R10 | 1 kΩ |
| R11 | 100 Ω |
| R12 | 680 Ω |

Kondenzátory

| | |
|--------|-----------------|
| C1 | 200 µF, TE 986 |
| C2 | 1 nF, ker. |
| C3 | 150 nF, ker. |
| C4 | 500 µF, TE 986 |
| C5 | 1000 µF, TE 982 |
| C6, C7 | 100 µF, TE 002 |

Polovodičové součástky

| | |
|------------|----------|
| I01 | MH7404 |
| I02 | MH74164 |
| T1 | KC509 |
| T2 | KCS08 |
| T3 | KF517 |
| Ty1..Ty2 | KT501 |
| D1 až D5 | KA206 |
| D6, D7 | LQ110 |
| D8 | KA502 |
| D9 | 6NZ70 |
| D10 | 4NZ70 |
| D11 | KZ141 |
| D12 | KA501 |
| D13 až D16 | KY130/80 |

QRPP transceiver

„Kolibřík“

Ladislav Oliberius, OK1DLY

V AR a RZ již byla popsána řada QRPP zařízení od transceiverů přes vysílače až po „solooskolátor“ podle AR 4/82. Všechna tato zařízení však měla určitý nedostatek – byla řízena krystalem. Pominu-li obtížné shánění vhodných krystalů, je to významný handicap zejména při provozu QRPP, protože krystal lze v nejlepším případě rozladit jen o pár kHz.

Proto jsem postavil jednoduchý transceiver, který splňoval mé požadavky na provoz QRPP v pásmu 3,5 MHz. Transceiver jsem stavěl celkem třikrát a vždy bez jakýchkoliv potíží. K uvedení do chodu stačí komunikační přijímač a měřicí přístroj – vém případě jsem použil R3 a multimetr C4323. Transceiver je napájen ze tří plochých baterií, ale lze jej napájet z palubní sítě automobilu nebo stabilizovaného zdroje. Výběr tranzistorů není kritický. Pokud někoho zaráží, že jsem použil zahraniční tranzistory BC237, bylo to z toho důvodu, že jsem prostě jiné neměl. Stejně vyhoví naše KC147 až 9 nebo KC507 až 9. Příkon transceiveru je asi 0,5 W, výkon je okolo 250 mW. Po změně laděných obvodů lze transceiver provozovat i v jiných pásmech (1,8 nebo 7 MHz).

Přijímací část

V přijímači jsem použil IO MAA661, který pracuje v obecně známém zapojení (viz obr. 1). Vf signál přichází do IO přes pásmovou propust (L1, L2, L3, L4, C1, C2, C3) naladěnou na 3,55 MHz na vývody 2 a 12. Signál z VFO se přivede přes kapacitní dělič C4, C5 na vývod 6. Nf signál odeberáme z vývodu 14 a přes potenciometr P2 přivádíme do nf zesilovače s T1 a T2. Zesílený signál přivádime do sluchátek přes jednoduchý nf filtr, tvořený cívками L5 a L6 a kondenzátory C15 a C16, který je naladěn na 800 Hz. Tento filtr podstatně zlepší vlastnosti celého přijímače. Trimr P1 má funkci attenuátoru a slouží k potlačení silných místních rozhlasových stanic. IO MAA661 je vhodné vybrat z několika kusů, ale není to bezpodmínečně nutné.

VFO a oddělovací stupeň

VFO pracuje ve známém Clappovém zapojení. Napájecí napájetí je stabilizováno T5 a mělo by být 9 až 10 V. Doporučují co nejvolnější vazbu s oddělovacím stupněm. Kondenzátory C20, C21, C22, C23, doporučují slídové, vyhoví i styroflexové. Cívka L7 jsem zalil roztokem pěnového polystyrenu rozpuštěného v acetolu. Signál z oddělovacího stupně je přiváděn na LC obvod L8, C27, který je naladěn na 3,55 MHz. Tento obvod má za úkol potlačit nežádoucí harmonické kmitočty.

Obr. 1. Schéma zapojení transceiveru Kolibřík

Po připojení napájecího napájetí 13,5 V zkонтrolujeme funkci stabilizátoru T5. Na emitoru má mít napájetí shodné se závěrným napětím D2.

Multivibrátor

Spojeníem emitoru T8 a T9 se zemí by se měl rozkmitat multivibrátor. Pokud ne, máme v zapojení chybu nebo se parametry obou tranzistorů podstatně liší. Pokud multivibrátor knítá, naladíme jeho tón změnou C35, C36 asi na 1 kHz.


Nastavení nf zesilovače a CW filtru

Signál z multivibrátoru připojíme na „živý“ konec P2 a připojíme sluchátká. Zesilovač nastavíme na největší zesílení změnou odporu R2 a trimrem P3. Potom odpojíme kolektor T2 a mezi něj a pól +13,5 V připojíme sluchátká. „Živý“ konec obvodu L5 a C15 připojíme na bázi T1 přes kondenzátor 0,1 μ F. Dotkneme-li se prstem C17, uslyšíme ve sluchátkách tón, na který je naladěn CW filtr. Změnou C15 a C16 filtr naladíme asi na 800 Hz a filtr opět připojíme na nf zesilovač.

VFO a oddělovací stupeň

Po připojení napájecího napájetí přes stabilizátor T5 se VFO obvykle rozkmitá, což zjistíme připojením měřicího přístroje pomocí vln sonda k emitoru T3. Pokud VFO nekmitá, nahradíme R8 trimrem asi 22 k Ω a nastavíme pracovní bod T3. Trimrem nastavíme výstupní vln napájetí asi na 0,4 až 0,5 V, trimr změříme a nahradíme pevným odporem. Potom připojíme C24 a změříme vln napájetí na kolektoru T4 – mělo by být asi 3 až 6 V. Pokud je menší, upravíme pracovní bod T4 změnou odporu R12. Pomoci přijímače nastavíme kmitočet VFO na 3,55 MHz zašroubováním jádra cívky L7.

(Pokračování)

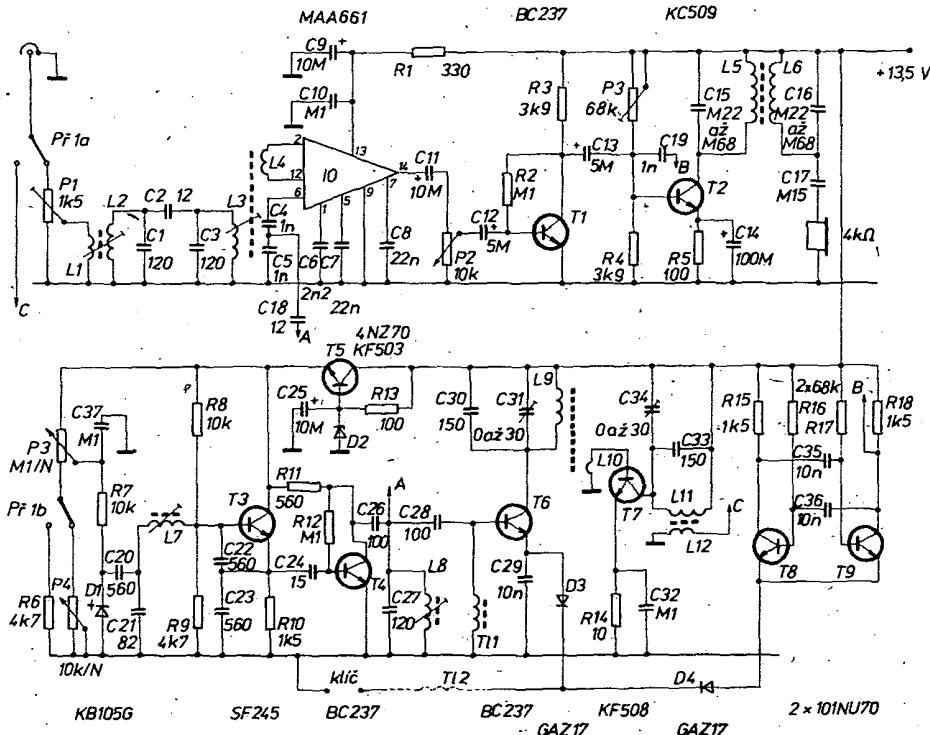

Obr. 2 Desky plošných spojů S39 a S40
transceiveru Kolibřík

Součástky C1, C2, C3, C18, C19, C24 a C28 jsou pájeny ze strany plošných spojů

Stínící přepážky připájet i po obvodu desek a mezi obě desky

Seznam součástek

Rezistory

| | |
|-----|--------|
| R1 | 330 Ω |
| R2 | 100 kΩ |
| R3 | 3,9 kΩ |
| R4 | 3,9 kΩ |
| R5 | 100 Ω |
| R6 | 4,7 kΩ |
| R7 | 10 kΩ |
| R8 | 10 kΩ |
| R9 | 4,7 kΩ |
| R10 | 1,5 kΩ |
| R11 | 560 Ω |
| R12 | 100 kΩ |
| R13 | 100 Ω |
| R14 | 10 Ω |
| R15 | 1,5 kΩ |
| R16 | 68 kΩ |
| R17 | 68 kΩ |
| R18 | 1,5 kΩ |

Všechny rezistory jsou miniaturní.

P1 trimr 1,5 kΩ

P2 potenciometr 10 kΩ/G

P3 potenciometr 100 kΩ/N

(nebo 50 kΩ/N)

P4 potenciometr 10 kΩ/N

(nebo 5 kΩ/N)

Kondenzátory

| | |
|----------|-------------------------|
| C1 | keram. 120 pF |
| C2 | keram. 12 pF |
| C3 | keram. 120 pF |
| C4 | keram. 1 nF |
| C5 | keram. 1 nF |
| C6 | keram. 2,2 nF |
| C7 | keram. 22 nF |
| C8 | keram. 22 nF |
| C9 | elektrolyt. 10 µF/15 V |
| C10 | keram. 0,1 µF |
| C11 | elektrolyt. 10 µF/15 V |
| C12 | elektrolyt. 5 µF/15 V |
| C13 | elektrolyt. 5 µF/15 V |
| C14 | elektrolyt. 100 µF/15 V |
| C15, C16 | MP 0,22 až 0,68 µF |
| C17 | keram. 0,15 µF |
| C18 | keram. 12 pF |
| C19 | keram. 1 nF |
| C20 | styroflex. 560 pF |
| C21 | slida 82 pF |
| C22 | styroflex. 560 pF |
| C23 | styroflex. 560 pF |
| C24 | keram. 15 pF |
| C25 | elektrolyt. 10 µF/12 V |
| C26 | keram. 100 pF |
| C27 | keram. 120 pF |
| C28 | keram. 100 pF |
| C29 | keram. 10 nF |
| C30 | keram. 150 pF |
| C31 | trimr. 0 až 30 pF |
| C32 | keram. 0,1 µF |
| C33 | keram. 150 pF |
| C34 | trimr. 0 až 30 pF |
| C35 | keram. 10 nF |
| C36 | keram. 10 nF |
| C37 | keram. 0,1 µF |

Integrovaný obvod

MAA 661

Diody

D1 – varikap KB105G, KA201 a pod.

D2 – 4NZ70, 5NZ70, KZ721

D3, D4 – GAZ17, GAZ51, OA7 až OA9 a pod.

Tranzistory

T1 – BC237, KC147 až 149, KC507 až 509 a pod.





T2 – KC147 až 149, KC507 až 509, KC507 a pod.

T3 – SF245, KF124 až 125, KSY62A a pod.

T4 – BC237, KC147 až 149, KC507 až 569 a pod.

T5 – KF503 až 508

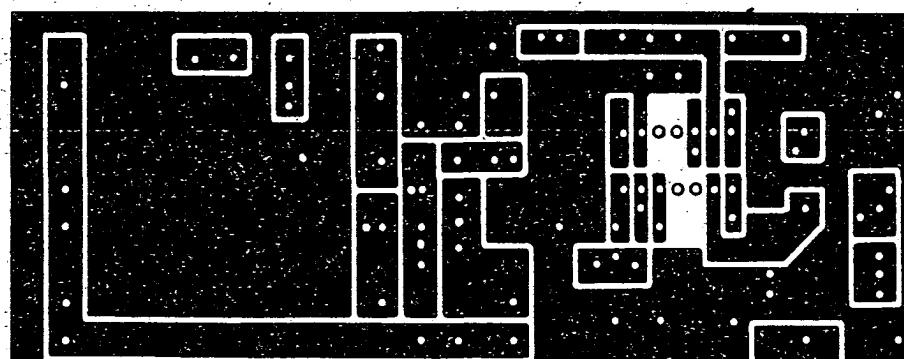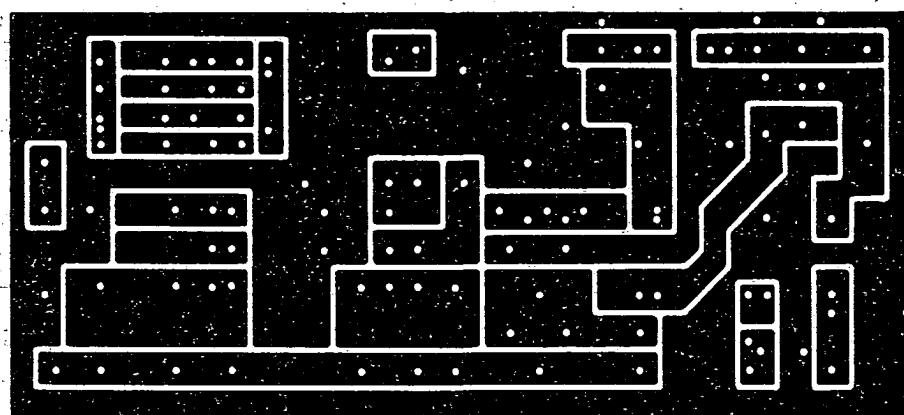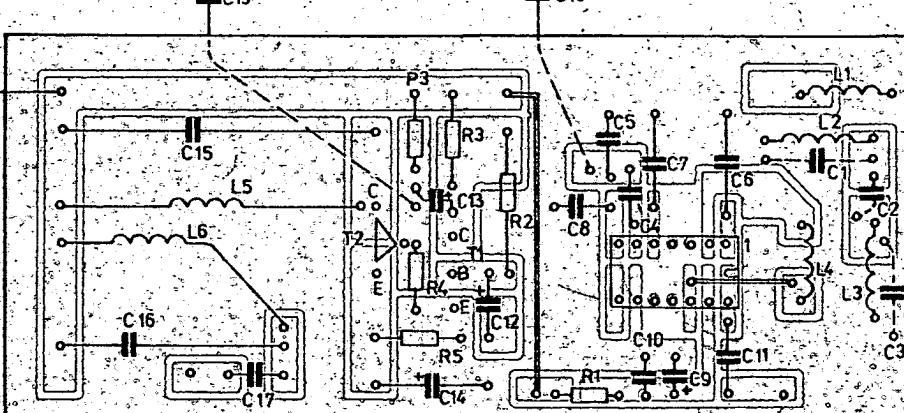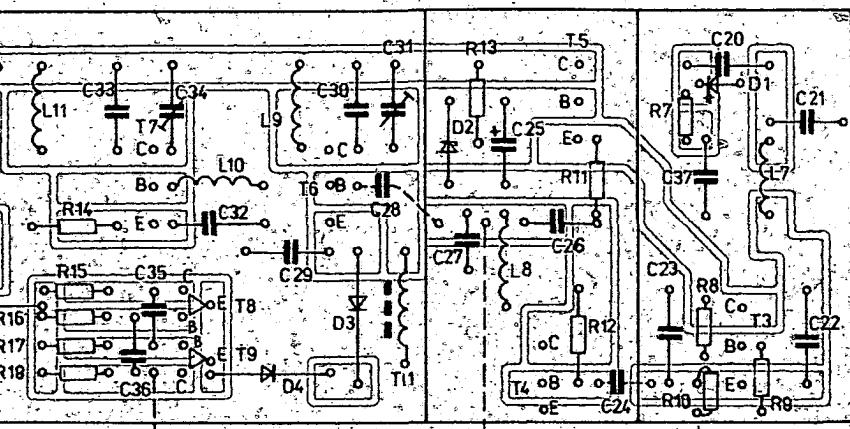T6 – BC237, KC147 až 149, KC507 až 509 a pod.



T7 – KF507, KF508, KSY34

T8, T9 – 101 až 106NU70 a pod.

Cívky

L1–3 z 0,15 CuL na kostřičce Ø 5 mm s jádrem

L2 – 55 z 0,25 CuL na L1

L3 – 55 z 0,15 CuL na L4

L4 – 10 z 0,15 CuL na kostřičce Ø 5 mm

s jádrem

L5, L6 – 2 x 400 z bifilárně 0,15 CuL v hrničko-

vém jádru N22 o průměru 20 mm

L7 – 65 z 0,15 CuL na kostřičce Ø 5 mm s jádrem

L8 – 55 z 0,15 CuL na kostřičce Ø 5 mm s jádrem

L9 – 7 z 0,5 CuY na dvouotvorovém jádru z TVP

L10 – 2 z 0,5 CuY na L9

L11 – 7 z 0,5 CuY na dvouotvorovém jádru z TVP

L12 – 2–4 z 0,5 CuY na L11 – viz text

L11 – 50 z 0,15 CuL na toroidním jádru

(Pokračování)



AMATÉRSKÉ RÁDIO BRANNÉ VÝCHOVĚ

TT

Pozvánka na přehlídku

Jako každoročně uspořádají všechny KV Svažarmu a MV Svažarmu v Praze a v Bratislavě i letos krajské přehlídky technické tvorosti v elektronice AMA (HIFI-AMA). A ještě více, než v uplynulých letech mají pořadatelé zájem, aby se přehlídka zúčastnilo nejen co nejvíce zvědavých diváků, ale také co nejvíce množství soutěžících konstruktérů. To samozřejmě souvisí s naplněním závěrů VII. celostátního sjezdu Svažarmu k tvořivé práci v elektronice, k její úloze pro rozvoj hospodářského a společenského života, na čemž se v nemalé míře podílí také nás časopis.

A tak zveme na přehlídky všechny naše čtenáře. Jako návštěvníky, kteří získají pro svou zálibu v elektronice další inspiraci. Jako soutěžící, kteří představí své výrobky, stavební návody, projekty, technická řešení, podané i přijaté zlepšovací návrhy a vynálezy. Účast na těchto přehlídkách není prakticky omezená. Soutěž se mohou zúčastnit ve svém kraji všechni zájemci z ČSSR jakýmkoli elektrotechnickým exponátem s jedinou podmínkou, a to, že řešení nebylo uloženo jako pracovní úkol zaměstnavatelem soutěžícího. Organizátor přehlídky nevyžaduje od soutěžících na krajských přehlídkách členství ve Svažarmu:

Proto můžeme všechny tvořivé čtenáře AR pozvat k soutěžím na krajských přehlídkách AMA (HIFI-AMA), které se v letošním roce uskuteční v říjnu v Praze, středočeská 25.—27. 5. v Příbrami, jihočeská 21.—24. 6. v Plzni, západoceská 15.—17. 6. v Mariánských Lázních, severočeská v říjnu v Děčíně, východočeská 8.—10. 6. v Litomyšli, severomoravská 16.—20. 5. v Rožnově pod Radhoštěm, jihomoravský 1.—3. 6. v Bystřici nad Pernštejnem, bratislavský 30. 6., západoslovenský 23.—24. 6. v Šale, střodoslovenský 16.—17. 6. v Martině a východoslovenský 8.—10. 6. v Košicích (termíny bez záruky). Vybrané a oceněné programy z CSR budou představeny na FAT od 21. do 23. 9. v Jihlavě a ze SSR na FAT od 16. do 18. 9. v Banské Bystrici:

ravská 22.—24. 6. v Gottwaldově a na Slovensku 28.—30. 9. v Bratislavě, západoslovenská 28. 6.—1. 7. v Senici, středoslovenská 14.—20. 5. v Prievidzi a východoslovenská 18.—23. 9. ve Svidníku (termíny bez záruky).

Bližší informace získáte a přihlášit se můžete ihned u tajemníků pro zájmovou brannou činnost na vašem OV (MV) Svažarmu anebo u vedoucích kabinetů elektroniky příslušného KV (MV) Svažarmu. Vítěze čekají čestné a věcné ceny a postup na 16. celostátní přehlídku AMA 84, která se uskuteční od 19. do 25. listopadu 1984 v Oblastním domě kultury horníků a energetiků v Mostě.

Obdobná pozvánka je pro zájemce a tvořce rozhlasových, audiovizuálních, televizních a filmových programů, kteří představí své práce na krajských (městských) festivalech audiovizuální tvorby (FAT). Ani zde není podmínkou účasti členství ve Svažarmu. Soutěžní program však nesmí uvádět ve svém repertoáru žádná profesionální kulturní organizace. Bližší informace a soutěžní propozice jsou k dispozici u výše uvedených pracovníků Svažarmu.

Pořadatelé vás zvou na pražský festival 2. 6. v Malostranské besedě, středočeský 8.—10. 6. na Kladně, jihočeský 4.—6. 5. v Pelhřimově, západoceský 4.—6. 5. v Klatovech, severočeský 8.—9. 6. v Mostě, východočeský 18.—20. 5. v Chrudimi, severomoravský 16.—20. 5. v Rožnově pod Radhoštěm, jihomoravský 1.—3. 6. v Bystřici nad Pernštejnem, bratislavský 30. 6., západoslovenský 23.—24. 6. v Šale, střodoslovenský 16.—17. 6. v Martině a východoslovenský 8.—10. 6. v Košicích (termíny bez záruky). Vybrané a oceněné programy z CSR budou představeny na FAT od 21. do 23. 9. v Jihlavě a ze SSR na FAT od 16. do 18. 9. v Banské Bystrici:


Amatérské rádio i svažarmští pořadatelé zvou všechny čtenáře časopisu k účasti na technických i programových přehlídkách v letošním roce, k soutěži či alešpoř návštěvě. O svých zkušenostech nám můžete napsat na adresu redakce.

QRQ

Mistrovství Evropy v telegrafii

Historické první mistrovství Evropy (regionu IARU) ve sportovní telegrafii se uskutečnilo v závěru loňského roku v Moskvě za účasti pouhých pěti států. Ale z telegrafní „špičky“ nechyběl nikdo. Soutěžila družstva Bulharska, Československa, Maďarska, Rumunska a Sovětského svazu.

Pořadatel vypsal na rozdíl od schválených propozic IARU čtyři kategorie — muži, ženy, junioři a juniorky. Tato skutečnost nás poněkud zaskočila, protože jsme se již řadu let připravovali na kategorie do 20 let a nad 20 let a na kategorie žen a dívek jsme nebyli připraveni. Leč přesto jsme všechny kategorie obsadili. Na základě výsledků v dlouhodobé přípravě i okamžité kondice byli do reprezentačního družstva ČSSR nominováni ing. Jiří Hruška, OK2MMW, MS, Mária Farbiaková,

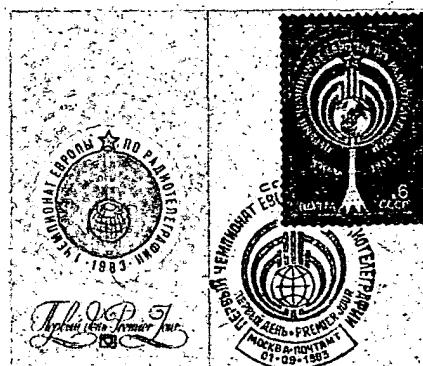

Výlez z obálky prvního dne se speciální známkou vydané při příležitosti prvního mistrovství Evropy v telegrafii




Stanislav Zienov,
absolutní mistr Evropy v telegrafii

OK1DMF, MS, Ján Kováč, OL8CQF, a Zdeňka Jírová, OK2-21949. Družstvo doprovázel státní trenér ing. Alek Myslík, OK1AMY, MS, vedoucím celé delegace byl místopředseda ÚRRA L. Hliník, OK1GL.

Celé mistrovství proběhlo během dvou dnů v nové budově Ústředního radioklubu DOSAAF SSSR. Další tři dny byly zaplněny slavnostními ceremoniály, kulturním pořadem a návštěvou patronátních závodů. Organizační příprava byla velmi dobrá, vše probíhalo hladce a rychle, i výsledky byly zveřejňovány průběžně s minimálním zdržením. Během mistrovství byla v provozu speciální vysílač stanice U3ACE.

Mistrovství sestávalo z tzv. povinného programu a z rychlostního programu. Obě tyto disciplíny byly vyhodnoceny zvlášť a jejich vítězové odměněni. Součtem bodů získaných v obou disciplínách bylo pak získáno celkové absolutní pořadí. Povinný program spočíval v příjmu a kličkování smíšeného (písmena, číslice, interpunkční znaménka) a otevřeného anglického textu. Přijímal se tempo do 200 PARIS, vysílalo se stanovenou rychlosť (podle kategorií 80 až 140 PARIS). V rychlostním programu se přijímal jednominutové texty písmen a číslic (zvlášť) a vysílaly se padesáti-

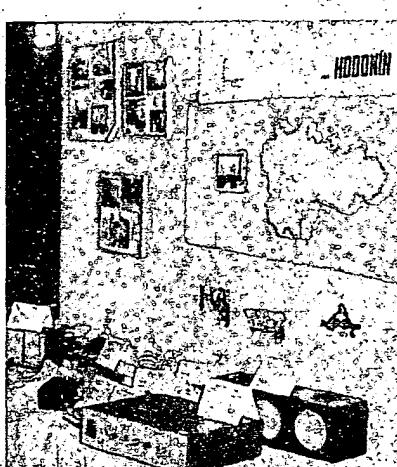

Na krajských výstavách AMA (HIFI-AMA) jsou exponáty vystavovány v kójích podle jednotlivých okresů v kraji. Nás záběr je z hodonínské expozice při krajské přehlídce v roce 1982

skupinové radiogramy písmen a číslic (na čas).

Mezi pozoruhodné výsledky patřil každopádně příjem číslic sovětského juniora Olega Bezzubova — tempo 500 PARIS bez chyb. Sovětský senior S. Zelenov přijal tempo 480, nás J. Hruška 360. V příamu písmen byl nejúspěšnější S. Zelenov — tempo 320 PARIS, O. Bezzubov 310 PARIS, pozoruhodný byl výsledek rumunské reprezentantky J. Manea — 280 PARIS (J. Hruška 240). Vyrovnání výsledky byly v klíčování, kde byly rozdíly pouze v sekundách.

Naši reprezentanti odvedli každopádně takové výkony, jaké se od nich očekávaly. Stačilo jím to vesměs na třetí místa, když první byli suverénně sověští reprezentanti a na druhých se vyšídali Bulháři a Rumuni. Slabší výsledky naši juniorky jsou způsobeny tím, že jsme na tuto kategorii nebyli připraveni a za půl roku se připravit nelze. Zdeňka dělala, co bylo v jejích silách, a patří ji stejně uznání jako ostatním.

Po osmi letech od zasedání IARU, kde bylo rozhodnuto pořádat mistrovství Evropy v telegrafii, jsme se ho tedy dočkali. Další mistrovství by mělo být za dva roky, ale pouze v tom případě, najde-li se pořadatel. Mezitím by mělo na základě získaných zkušeností dojít k definitivní úpravě pravidel. Budeme se těšit, že třeba některé z dalších mistrovství Evropy uspořádáme u nás, v Československu.

Výsledky I. mistrovství Evropy ve sportovní telegrafii

Muži

| | |
|----------------------------|------------|
| 1. Zelenov Stanislav, SSSR | 782 body |
| 2. Kajkiew Todor, BLR | 709,6 bodu |
| 3. ing. Hruška Jiří, ČSSR | 676,8 bodu |
| 4. Cimpeanu George, RSR | 595,2 bodu |
| 5. Laki Lajos, MLR | 506,9 bodu |

Zeny

| | |
|---------------------------|------------|
| 1. Sviridovič Elena, SSSR | 763,4 bodu |
| 2. Manea Janeta, RSR | 733,3 bodu |
| 3. Farbiaková Mária, CSSR | 597,1 bodu |
| 4. Lendvai Klara, MLR | 433,6 bodu |
| 5. Minčeva Vasilika, BLR | 230 bodu |

Juniøi

| | |
|------------------------|------------|
| 1. Bezzubov Oleg, SSSR | 748 bodu |
| 2. Kotev Ivan, BLR | 676,2 bodu |
| 3. Kováč Ján, ČSSR | 652,6 bodu |
| 4. Udrescu Adrian, RSR | 618 bodu |
| 5. Chudanik Antal, MLR | 454,7 bodu |

Juniøky

| | |
|---------------------------|------------|
| 1. Arjutkina Elvíra, SSSR | 760,4 bodu |
| 2. Alinkai Manuela, RSR | 702,4 bodu |
| 3. Csásar Valeria, MLR | 548,3 bodu |
| 4. Mešinevá Janeta, BLR | 458,8 bodu |
| 5. Jírová Zdeňka, ČSSR | 422,2 bodu |



1st ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПЫ ПО РАДІОТЕЛЕГРАФІЇ

MVT

Ako dalej v MVT?

Jedným z úkolov rádioamatérských rád na všetkých stupňoch je zváčšovať členskú základňu, hlavne pokiaľ ide o mládež. Týka sa to všetkých rádioamatérských odborností. Kým k 30. 6. 1983 mal Zväzarm v ČSR v rádioamatérstve organizovaných 20 800 členov, predpokladá sa ďalší rast a v tomto roku, by sa mala členská základňa rozšíriť na 22 200 členov. Takmer jednu tretinu by mala mať zastúpenie mládež do 15 rokov a ženy v počte 1200.

Jednou z rádioamatérskych odborností, ktorá by sa mala viac snažiť o rozširovanie svojej členskej základnej, je aj MVT. Pravdu je, že patrí medzi náročnejšie športy, lebo združuje niekoľko disciplín — streľbu, orientačný beh, hod granátom, telegrafiu aj praktickú prevádzku na staniciach. Že ani toľko disciplíny nie je prekážkou a každým rokom sa objavujú nové tváre nadšencov pre MVT, dokazujú svojimi výsledkami Juhomoravský kraj a kraj Praha-mesto. Tam sa zváčšujú počty pretekárov, trénerov i rozhodcov. V prebore ČSR 1983 mala Praha zastúpenie 12 pretekárov, Juhomoravský kraj 20, zatiaľ čo Západočeský kraj vysílal štyroch a Východočeský a Severomoravský kraj po dvoch pretekároch. Z ostatných krajov ČSR sa vždy od roku 1981 v prebore ČSR neobjavil nikto. Nie je to nedostatkom materiálneho zabezpečenia. Všetky kraje sú na tom približne rovnako. Príčinou je v tom, že nie všeade vedia využiť všetky prostriedky a k hlavnej záujme tých najmladších, ktorí sa chcú naučiť niečo nové, rozširovať svoj obzor i zvýšiť svoju fyzickú zdatnosť — čo im šport, akým je MVT, ponúka.

V SZTM (športová základňa talentované mládeže) vyhodnocuje jeho vedúci dr. V. Krob, OK1DVK, každoročne účasť pražských viacbojárov v súťažiach aj ich celkovú aktivitu a výkonosť. Z prehľadu sa dozvédame, že najväčšie zastúpenie má kategória C, t.j. tí najmladší. Príkladom pre ostatných môže byť aj 20 tréningových závodov, ktoré môžu pražskí viacbojári v priebehu roku absolvovať. Tí najlepší okrem toho majú možnosť ešte súťažiť v šiestich klasifikovaných pretekoch (včetne majstrovských súťaží).

OK1DVA

VKV

Závod na VKV k Mezinárodnímu dni dětí 1984

Závod bude uspořádán v sobotu 2. června 1984 od 11.00 do 13.00 hodin UTC. Koná se v pásmu 145 MHz a soutěž mohou pouze operátoři, kteří v den konání závodu ještě nedosáhli 18. rok věku. Závodí se z libovolného QTH. Budou hodnoceni pouze operátoři tř. C a D pracující z kolektivních stanic a stanice OL, u kterých rovněž platí podmínka „jen do 18 let“.

Kategorie: I. — maximální výkon vysílače 25 W, pro stanice OL 10 W, provoz A1, A3, A3j a F3. II. — maximální výkon vysílače 1 W, provoz A1 a F3 (stanice typu BOUBÍN a podobné konstrukce amatérské).

Ve II. kategorii není povoleno používat zařízení typu FT221, FT225 a podobné, a to ani s redukovaným

výkonem! Provozem F3 je během závodu dovoleno vysílat v kmitočtových úsecích 144,500 až 144,900 a 145,300 až 145,575 MHz. V závodě se předává kód sestávající z RS nebo RST, pořadové číslo spojení od 001 a čtverce QTH.

Bodování: za spojení se stanici ve vlastním velkém čtverci QTH se počítají 2 body, v sousedním pásu velkých čtverců QTH 3 body a za spojení v dalších pásech velkých čtverců vždy o jeden bod více. Součet bodů, za spojení se vynásobí počtem různých velkých čtverců QTH, se kterými bylo během závodu navázáno spojení, a tím je dán výsledek stanice. Spojení je možno navazovat i se stanicemi, které nesoutěží a nepředávají pořadové číslo spojení. V závodě nejsou dovolena spojení přes převáděče, a to ani za účelem domluvy spojení přímého!

Deníky ze závodu na formulářích „VKV soutěžní deník“ vyplněné právdivě ve všech rubrikách se posílají do 10. dne po závodě na adresu ÚRK ČSSR v Praze. Titulní strana deníku musí navíc obsahovat ještě seznam soutěžících operátorů a data jejich narození. Datum narození musí v denících uvádět i stanice OL!

Žádáme VO našich kolektivních stanic, aby v co největší míře umožnily mladým operátorům účast v tomto závodě!

OK1MG

KV

Kalendář závodů na červen 1984

| | | |
|------------|---------------------------|-------------|
| 2.-3. 6. | Japan CHC SSB contest x) | 00.00-24.00 |
| 2. 6. | KV polní den | 12.00-16.00 |
| 2. 6. | KV polní den mládeže | 19.00-21.00 |
| 2.-3. 6. | Fieldday CW | 17.00-17.00 |
| 4. 6. | Test 160 m | 19.00-20.00 |
| 9.-10. 6. | South America CW x) | 15.00-15.00 |
| 9.-10. 6. | VK-ZL RTTY contest | ??? |
| 10. 6. | RTTY Kurzkontest 80/40 m | 13.00-17.00 |
| 15. 6. | Test 160 m | 19.00-20.00 |
| 16.-17. 6. | All Asia DX contest fone | 00.00-24.00 |
| 23.-24. 6. | Summer 1,8 MHz CW xx) | 21.00-01.00 |
| 1. 7. | Canada contest | 00.00-24.00 |
| 2. 7. | Test 160 m | 19.00-20.00 |
| 7.-8. 7. | Alexander Volta RTTY con- | ??? |

x) pro tyto závody nezajišťuje ÚRK odesílání deníků.

xx) viz podmínky zveřejněné dále.

Podmínky závodu Fieldday CW — viz AR 5/83, KV polní den a KV polní den mládeže viz AR 5/81, All Asia DX contest viz AR 6/81 a závod South America CW — viz AR 5/84. Adresy pro odesílání deníků: Japan CHC SSB Contest: Contest Committee, 7-53 Midorigaoka Hami, Hyogo 664, Japan. South America CW na: WWSA Contest Committee, Caixa Postal 18003, 20772 Rio de Janeiro, RJ, Brazil.

Podmínky Summer 1,8 MHz contest

Závod se pořádá v termínu podle kalendáře; přípustný je pouze telegrafní provoz a navazují se spojení pouze se stanicemi britských ostrovů (G, GD, GI atd.). Spojení se hodnotí třemi body, 5 přidavných bodů je za prvé spojení s každým britským regionem (předávají britské stanice v kódu) a naše stanice předávají RST + pořadové číslo spojení počínaje 001. Učastníci musí deník zaslat přímo pořadateli, nejpozději týden po závodě na adresu: RSGB HF

Contest Committee, c/o D.F. Beattie, Mayerin, Church Way, Stone, Aylesbury, Bucks HP17 8RG, England. (Vzhledem ke krátkému termínu odeslání deníku do zahraničí nelze zajistit přes URK.)

Zprávy v kostce

OK1DWA v telegrafní části loňského CQ WW WPX contestu obsadil 4. místo na světě mezi DX stanicemi! ● Z Bruneje se do Anglie vrátil VSSLH a chybějící QSL si od něj můžete vyžádat na adresu: L. Hickinbotham, G3HZG, 95 Oakenshaw Rd., Redditch, Worcs., B98 7PR England ● Pod značkou VP8ADE se ozval nově instalovaný maják z ostrova Adelaide (Antarktida) na kmitočtu 28,284 MHz – uvedený nominální kmitočet však nedří přesně ● Nová adresa organizace ISWL je: ISWL HQ, 88 The Barley Lea, Coventry, W. Midlands, England ● Bývalý VSSRP má nyní značku P29PR a adresu P.O. Box 1565, Boroko, Papua New Guinea ● Ostrov Palmyra je nyní zcela uzavřen pro radioamatérské expedice. Ty mohou vysílat jen z ostrova Jarvis, i když pro DXCC vlastně každý z ostrovů splňuje podmínky samostatné země DXCC ● V loňském roce začaly vysílat stanice C21BD a C21RK; dalšími aktuálními stanicemi na ostrově Nauru jsou C21FS, C21KH a klubová C21NI ● Z Antarktidy je v provozu stanice DK0GDA/ZL5, jejím operátorem je OE8NOK – QTH Gwondana Station.

OK2QX

Předpověď podmínek šíření KV na červenec 1984

Podle předpovědi SIDC z 29. 2. 1984 čekáme v červnu až srpnu hodnoty slunečního indexu R_{12} 38, 36 a 35; pro srovnání – za stejně období loňského roku bylo pozorováno a vypočteno 70,5, 65,5 a 65,7. Poslední hodnota je vysší než předposlední, což není chyba, ale důsledek rychlého vzrůstu sluneční aktivity v únoru tohoto roku, který bude mít ještě větší vliv na výpočet

R_{12} za měsíce září 1984 až červenec 1985, případně i srpen 1985 (důsledek matematického vylazování křivky).

Výkonový tok rádiového šumu Slunce ϕ se bude tedy v červenci pohybovat okolo 86, odpovídající hodnotě ionosférického indexu Φ_F je 90 a bude ještě zpřesněna CCIR. V závislosti na tom, zda se Slunce rozhodne pokračovat v pětiměsíční periodicitě, můžeme čekat vzrůst sluneční aktivity, a to nejspíše okolo 10. 7. – nicméně na změny šíření KV to přiliš velký vliv mít nebude, jak je ostatně v leteckém období obvyklé.

Termické změny, jak se říkalo dříve, anebo spíše vertikální pohyby ionizovaného plynu ve výškách 100 až 400 km nad Zemí, jak se uvádí nyní, budou příčinou nízkých hodnot použitelných kmitočtů v denní době, nejvyšší hodnoty zpozorujeme po ránu a zejména v podvečer a bude to něco málo přes 20 MHz, nejnižší před východem Slunce – okolo 16 MHz. Od uvedených hodnot se budou odchylkovat jižní směry nahoru, severní dolů. Šíření podstatně vyšších kmitočtů za účasti ionosféry, a to až do oblasti VKV, nám umožní sporadicák vrstva E, jedna z přetravajících přírodních záhad. Ze čtyř meteorických rojů, které na její aktivity budou mít vliv, jsou nejznámější a nejaktivnější Perseidi, ale ty budou mít maximum až okolo 12. 8., četnost zbylých rojů bude kulminovat v posledních dnech měsíce.

Pásma 160 metrů bude, obdobně jako v červnu, použitelná pro místní provoz mezi 18.30–05.30 místního času; pro spojení se stanicemi DX mezi 19.00–03.00 UTC. Proti květnu a červnu se začnou podmínky měnit v opačném směru. Ještě v první polovině měsíce čekáme výskytu dobrých otevření na Jižní Ameriku, později se budou otevření opořeďovat a přesouvat ještě k jihu. Nejvzdálenější stanice z VK6 uslyšíme před a okolo 23.00 hlavně počátkem měsíce. Směr na W se otevře okolo 01.00 a může následovat ještě druhé otevření okolo 02.00 UTC, teoreticky je možné otevření v intervalu 23.00–04.00 UTC, podobně jako by mělo být spojení s jihem Afriky možné mezi 22.00–04.00 a s jihovýchodem Asie mezi 20.00–23.00 UTC.

Osmadesátka se začnou otevírat na východ již od 17.00, na JA mezi 18.00 nebo spíše 19.00 až 20.00, na Jižní Ameriku mezi 23.00 až 04.00 (současně a o něco dříve i na Afriku), do USA od 23.00 do 04.00, z toho ke konci až po W6.

Osobnosti radioamatérského světa



Na snímku vlevo je Jim, VK0JS, před ním leží mrtvý rypouš sloni. Bílé body v pozadí jsou tučňaci. Na snímku vpravo je Jimova manželka Kirsti, VK0NL, u cisterny, která je pozůstatkem australské vojenské základny z druhé světové války. Oba snímky jsou z úspěšné expediční výpravy na ostrov Heard v roce 1983, přičemž Kirsti je první ženou, která z tohoto ostrova vysílála. (z alba OK2JS)

Ctyřicítka je nejnižším z amatérských pásem, kde se budeme moci setkat s pásmem ticha; a to jen okolo východu Slunce a do vzdálenosti řádově stovek km, čímž se podstatně liší od třicítky s denním pásmem ticha přes 1000 km, prodlužujícím se v druhé polovině noci až přes 1500 km.

Dvacítka bude otevřena stále pro spojení DX, s pásmem ticha pod 2000 km ve dne a okolo 3000 km v noci, přičemž (výrazněji než na delších pásmech) bude ve směru na sever větší, do jižních směrů menší. K nejšířším otevřením do velkých vzdáleností bude pravidelně docházet okolo východu a západu Slunce.

Patnáctka se bude v lepších dnech otevírat do velkého počtu směrů s výjimkou severních, velmi dlouhé pásmo ticha a tudíž i velmi malé úhly mezi povrchem Země a přicházejícím signálem budou ovšem znamenat, že s ní budou spokojeni pouze majitelé nízkovztažujících antén. Ostatní vezmou jistě zavádět signály, jejichž šíření zprostředkuje sporadická vrstva E. Pro ně pád bude patnáctka pásmem až na výjimky použitelným pro spojení s okrajovými oblastmi Evropy. Zmíněnými výjimkami jsou jižní směry a dále vliv ionosférických vlnovodů. Vstup do nich ovšem mnohdy zprostředkuje též vrstva E.

Desítka bychom mohli v leteckém období počítat spíše mezi pásmá VKV, uslyšíme-li stanice z kratších vzdáleností (nikoli ovšem přízemní vlnou), znamená to, že můžeme hledat stanice DX v pásmech podstatně kratších.

OK1HH

ČETLI
JSME



Hájíček, M. a kolektiv: ROČENKA SDĚLOVACÍ TECHNIKY '84. SNTL: Praha 1983. 280 stran, 98 obr., 31 tabulek. Cena váz. 26 Kčs.

Letošní Ročenka navazuje svým zaměřením, obsahem i způsobem zpracování na předchozí ročníky tohoto titulu, které jistě zná většina čtenářů AR, a které mají za sebou již 25 let úspěšné existence. Pro bližší seznámení s obsahem Ročenky '84 uvedeme alespoň nejzajímavější námy z jednotlivých kapitol.

Z obecně sdělovací techniky si zaslouží pozornost úvaha na téma problémů, spojených se širokým uplatněním elektroniky v ostatních odvětvích národního hospodářství, s názvem Elektro-technika národního hospodářství. Zajímavý je i přehledný seznam fyzikálních jevů, souvisejících se sdělovací technikou.

Ve třetí kapitole zaujme začínající amatéry přehled základních aplikačních pravidel obvodů TTL, zájemce o rozvoj mikroelektroniky stat: „Nejen mikroprocesory, ale i programovatelné polozakázkové obvody velmi velké integrace“ a uživatele TI-58/59 dvojice programů pro tyto kalkulačky. I další části kapitoly o návrzích a výpočtech obvodů a přístrojů vzbudí jistě zájem mnoha čtenářů, stejně jako osvědčené návody a zapojení z kapitoly čtvrté.

V části, týkající se provozu sdělovacích zařízení najdou zájemci přehled pásem, na nichž byl dodatečně povolen amatérský provoz příslušným výnosem z 29. 12. 1981; dále se pak mohou seznámit s novým pojmem **telematika** a se základními telematickými službami.

Z údajů o součástkách je nejzajímavější popis vlastností hliníkových elektrolytických kondenzátorů s leptanými elektrodami typu TF.

Hlavním námetem kapitoly o mikroprocesorech a mikropočítačích je stručná charakteristika školního mikropočítače TEMS 80-03, zajímavý bude jistě i programátor paměti EPROM typu 2758 a 2716.

Z oblasti rozhlasu a televize je publikováno několik doplňků přijímačů pro FM; statí, týkající se komerčních rozhlasových a TV přijímačů již čtenáři AR znají, neboť jsou to výhradně odkazy na tento časopis. Zajímavá je úvaha o současném stavu v oblasti digitální televize.

V kapitole o elektroakustice lze doporučit k přečtení zejména rodičům nezletilých i mladým nadšencům pro diskotékou úvahu o vlivu a následcích zážitku sluchových orgánů nadměrným hukem.

Z měřicí techniky přináší Ročenka popis sedmi typů přístrojů TESLA (Programovatelná modulační jednotka BP 5461, Souprava adaptérů pro měření tranzistorů BP 5522, Logimat 2 — BM568, Číslicový analogový převodník BM 572, Osciloskop BM 574, Příznakový analyzátor BM 578, Milivoltmetr BM 579); zajímavý pro amatéry bude jistě i výčet možností využití sacího měřiče.

Pošlední, jedenáctá kapitola (Technická literatura a odborné názvosloví) najde jistě mnoho vděčných čtenářů zejména mezi redaktory odborných časopisů, ale měli by ji věnovat pozornost i autoři článků z technické literatury.

Na závěr jen poznámkou: je škoda, že ve statí Katalogu součástek pro elektroniku nenajdou čtenáři zmínku o novém systému vydávaném Katalogu elektronických součástek, konstrukčních dílů, bloků a přístrojů, vzniklému z pověření Federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu, a jehož první díl vyšel v loňském roce. Vzhledem k tomu, že do příštího vydání Ročenky bude ná zpracování tohoto námětu dostatek času, věřím, že se v něm příslušná informace jistě objeví.

Ročenku Sdělovací techniky není třeba čtenářům doporučovat — lze jí pouze přát, aby ji měli v prodejnách k dispozici v dostatečném počtu výtisků.

JB

Pütz, J. a kolektiv: ÚVOD DO ČÍSLICOVÉ TECHNIKY. Z německého originálu Digitaltechnik. Eine Einführung für Anfänger, 6. vydání, vydaného nakladatelstvím VDI. — Verlag GmbH Düsseldorf roku 1978 přeložili Ing. Jan Hlavíčka, CSc., a Ing. Petr Golan, CSc. SNTL Praha 1983. 480 stran, 834 obr., 143 tabulek. Cena brož. 40 Kčs, váz. 47 Kčs.

Kniha je úvodem do číslicové techniky i jejího využití. Její původní verze byla vlastně průvodním textem k televiznímu kursu číslicové techniky, který byl vysílán jako součást cyklu vzdělávacích poradů. V praxi se pak ukázalo, že se velmi dobře hodí i k samostatnému studiu a brzy se (od r. 1976 do r. 1978) dočkala šesti vydání. Protože je kurz zaměřen na obecné základy číslicové techniky a funkce obvodů a nezabývá se podrobně konkrétním provedením jednotlivých typů součástek, je její obsah aktuální dodnes a lze jen ocenit, že byla ze strany příslušných pracovníků SNTL věnována výběru titulu s tímto zaměřením náležitá pozornost.

Výklad je v knize rozdělen do třinácti kapitol: Principy číslicové techniky; Odpovědi na otázky mohou být i v logice pravdivé nebo nepravdivé; Logické problémy a jejich řešení pomocí logického součinu, součtu a negace; Technické provedení logických členů; Logické členy NOR a NAND — univerzální stavební prvky; Klopné obvody; Časové řízení signálů; Posuvné registry; Elektronické čítače; Použití dvojkových čítačů; Základy přenosu číslicové informace; Číslicové řízení stroje; Číslicové počítače. Ve čtrnácté kapitole jsou soustředěna řešení úloh, uváděných ve všech částech výkladu. Poslední, patnáctá kapitola, shrnuje přehledně důležité základní údaje, potřebné při práci v oboru číslicové techniky: označení logických stavů a logických úrovní, přehled nejdůležitějších logických funkcí a schematické značky logických členů. Závěr knihy tvoří seznam titulů doporučené literatury, vydaných v ČSSR, a rejstřík.

Kniha je určena širokému okruhu čtenářů, kteří se chtějí seznámit s číslicovou technikou

neb formou samostatného studia, nebo formou seminářů a kursů, pro které může sloužit jako příručka. Vysvětuje názorně výhody i možnosti číslicové techniky v porovnání s analogovou technikou, vykládá číslové soustavy, systémy kódování, základní logické funkce a jejich symboliku. Uvádí příklady praktické realizace logických členů a obvodů i použití různých číslicových zařízení až po číslicové řízené obráběcí stroje. Pro názorný přístupný výklad a jeho šířku i pro logickou návaznost jednotlivých partií výkladu, stejně jako pro možnosti důkladného procvítování prostudované látky je kniha velmi vhodná zejména pro mladé čtenáře, popř. pro zájemce, pracující v odborných oborech, kteří chtějí získat alespoň základní znalosti číslicové techniky. Věřím, že i čtenáři AR v ní nalezou dobrého pomocníka při získávání i prohlubování svých odborných vědomostí.

Ba



Radio (SSSR), č. 12/1983

Radioamatérská činnost v Antarktidě — Amatérské konstrukce transceiverů — Transceiver Radio-76 M2 — Obvod automatické ochrany — Jak zlepšit barevný obraz — Indikátor složení mléka — O mikroprocesorech a mikropočítačích pro amatéry — Nové výrobky sovětského a elektronického průmyslu pro radioamatéry — Voltmetr s operačním zesilovačem — Unifikace v radioamatérských konstrukcích — Výpočet stabilizátoru napětí s logickým prvkem — Napájecí zdroj modulové koncepcie — Ještě jednou o logaritmickém indikátoru — Síťový magnetofon z hotových bloků — Stavba soupravy pro řízení modelů Signal-1 — Univerzální transformátor pro amatérskou činnost — Obsah ročníku 1983.

Radio (SSSR), č. 1/1984

Krátké informace o nových výrobcích — Doplňek pro pásmo 10 m k zařízení, postaveném na bázi stavebnice Elektronika-Kontur-80 — Směšovač — Zařízení k určení vhodných barevných filtrů — Blok řízení pro vodní čerpadlo — O synchronizaci generátorů síťového pole pro kontrolu TVP — Čítač s asynchronním spouštěním — Barevná hudba s číslicovým zpracováním kmitočtu — Číslicové zpracování analogových signálů — Aktivní pásmová zádrž s elektronickým přefeděním — Konstrukce tangenciálního ramene pro přenosy ke gramofonu — Hledákov — Jednoduché měřicí přípravky, zkoušečky — Konstrukce mladých radioamatérů — Nová označení ve schématech, zaváděná v časopisu v souladu s GOST — Optoelektronické součástky na principu svítivých diod — Číslicový multimetr VR-11.

Radioelektronik (PLR), č. 2/1984

Z domova a ze zahraničí — Tuner pro VKV s číslicovou stupnicí (2) — Technické údaje polovodičových součástek, vyráběných v CEMI — Reproduktorová souprava pro kytaristy — Magnetofon MDS411D Etiuda — Korektory kmitočtové charakteristiky — Ochrana ve výkonových zesilovačích — Programovatelný generátor impulsů — Datum v číslicových hodinách TTL — Základy číslicové techniky (7) — IFA '83, výставка výrobků z oblasti audio-video — Univerzální doplněk k měřicímu přístroji Lavo-3.

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), č. 2/1984

Gle vývoje materiálů pro mikroelektroniku — Dělic, IO 1^2 L E351D — IO A2030H/V, univerzální mf výkonový zesilovač — Analyzátor logických stavů pro mikropočítač k 1520 — Realizace televizních her — Mikropočítač MC 80 — Viceúrovňové přerušení u šestnáctibitového mikroprocesorového systému — Rozhlas v Severní Americe — Světové konference rozhlasových unii — Informace o polovodičových součást-

kách 200 — Pro servis — Katalog obvodů 20 — Miniaturní systém S 3000 tlify hi-fi — Zkušenosti s TR 2010 — Praskot a šelesty při reprodukci gramofonových desek — Stereofonní zkušební zařízení pro opravy rozhlasových přijímačů — Programování časových okamžíků statickou pamětí RAM — Interface pro připojení tiskárny VY-G-24A.

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), č. 3/1984

Informační technika a společnost — Osobní počítač Z 9001 — Zpracovatelský systém v jazyku BASIC pro IO U880 — DL000, IO s Schottkyho logikou TTL s malým ztrátovým výkonem — Bipolární IO pro mikropočítačové systémy — Vývoj materiálů pro mikroelektroniku (2) — Programovatelný generátor slov s vyhodnocovacím zařízením — Informace o polovodičových součástkách 201, IO CMOS (2) — Pro servis; jakostní stereofonní kazetový magnetofon SK 3000 — Minivěž S 3000 (2) — Analýzator barev pro barevnou fotografiu — Páječka Delta R 50 — Zkušenosti s číslicovým voltmetrem se zkušebními hroty — Programovací modul pro paměti EPROM počítače v systému CAMAC — Dvoukanálový modul s analogovým výstupem pro mikropočítač K 1520.

Radio, televizija, elektronika (BLR), č. 2/1984

Transceiver malého výkonu pro pásmo 3,5 až 3,7 MHz — Doplněk VKV s elektronickým laděním a s tranzistory řízenými polem — Anténní předzesilovač pro IV. a V. TV pásmo — Využití přijímače BTV jako monitoru pro barevné zobrazovací zařízení — Výkonový nf zesilovač — Tyristorová ochrana proti zvýšenému napájecímu napětí — Poplašné zařízení do automobilu — Časové relé — Označení ve schématech elektronických zařízení.

Radio-amater (Jug.), č. 2/1984

Transvertor pro 23 cm s použitím mikropáskové techniky — Vf měřicí přístroj pro radioamatéry — Anténa „J“ — Měření vlastností jakostních nf zesilovačů — Pomocné zdroje elektrické energie — Technika radioamatérského provozu — Digitální elektronika — Konstrukce lineárních zesilovačů (2) — Plynulá regulace světla žárovek a zářivek — Deska, která se neodře — Zajímavá zapojení.

Radio-amater (Jug.), č. 3/1984

Barevný TV monitor — Transvertor pro 23 cm s použitím mikropáskové techniky (2) — Mobilní anténa pro 144 MHz — Voltmetr k měření vrcholových hodnot napětí impulsních periodických průběhů — Digitální TV přijímač — Měniče ss napětí — Technika radiamatérského provozu (3) — Číslicová elektronika: monostabilní multivibrátory — Konstrukce lineárních zesilovačů (3) — Výběr magnetofonové kazety — Radioamatérské rubriky.

Radiotechnika (MLR), č. 2/1984

Speciální IO (17), 2240 — Zajímavá zapojení: Jednoduchý indikátor světelného množství; Ako-sticky řízený spínač; Odpalování druhého blesku; Jednoduchý časovač — Činnost a programování mikroprocesorů a mikropočítačů (3) — Připojení kazetového magnetofonu k mikropočítači — Seznamte se s technikou dálkomíru (7) — Amatérská zapojení: Jednoduchý předzesilovač pro 432 MHz; Konverzor 430/144 MHz; Filtr s Wienovým můstekem — Nový kód pro určení QTH — Plynulá regulace šířky pásmá v mf stupních — Videotechnika (3) — Systémy video-desek — Stavební prvky společných antén (13) — TV servis: Junoř C401 — Číslicová stupnice u přijímačů VKV — Tříkanálová barevná hudba

— Zdroj kmitočtu 50 Hz pro hodiny řízený kryštalem 1 MHz — Ověřená zapojení: Oscilátor pro zkoušení krystalů; Ziskání trifázového napětí.

Rádiotechnika (MLR), č. 3/1984

Speciální IO (18), XR-2240, 8250, 8260 — Od mechanických tlačítek k průzvým — Činnost a programování mikroprocesorů a mikropočítačů (4) — Seznamte se s technikou dálkopisu (8) — Širokopásmové v tranzistorové stupňi (12) — Výsledky radioamatérských soutěží 1983 — Amatérská zapojení: Konverzor pro příjem na VKV pro začátečníky, Sací měřič pro pásmo 100 až 300 MHz; Kalibrátor pro několik kmitočtů — Videotechnika (4) — Soustavy videodesek (2) — VKV anténa s velkým ziskem — TV servis: Junost C401 — Zkušební ní generátor — Katalog IO: CD4006, CD4014, CD4015, K176IR2 — Jednoduchý gong s multivibrátorem.

Funkamateur (NDR), č. 2/1984

Amatérský mikropočítač AC 1 (3) — Experimentální mikropočítač (7) — Zlepšení kazetového magnetofonu MIRA — Programovatelný generátor melodie — Tužková zkoušečka PS 101 — Elektronický bezpečnostní zámek — Integrované obvody pro amatérské použití — Zpracování dat v kódě BCD kapesním kalkulačtem — Trojznaměrné zobrazení na stínítku osciloskopu — Elektronický telegrafní klíč s pamětí — Občanská radiostanice s FM pro pásmo 2 m s mf kmitočtem 600 kHz (3) — Amatérský zhotovené měřicí hroty — Jednoduchý koncový stupeň 10 W pro KV — Rady ke zhotovování desek s plošnými spoji — Pravítka ke kreslení obrazců plošných spojů — Amatérské převáděče v NDR.

Das Elektron International (Rak.), č. 12/1983

Auto-Scout, systém pro řízení dopravy a dopravní informace ve zkušebním provozu — K optickému záznamu informací — Odstranění hovorového signálu z rohlasového programu při příjmu — Paměť 1 GByte s laserovým optickým záznamem — Stav vývoje rakouského digitálního telefonního systému OES — Rozhlasová družice — Stereofonní bytová kombinace Schneider TS1422 — Ústup TV her na světovém trhu — IO pro rozhlasové a TV přijímače: MAA2500, MAA2600, MAA4000 MEA2050, MDA2061, MAA4000, TBA2800, MAA2900 — Ukázky zapojení Siemens. — Uplatnění „kabelové“ televize.

Elektronikschau (Rak.), č. 2/1984

Aktuality z elektroniky — Výkonové tranzistory MOSFET zlepšují účinnost spináň zdrojů — Vývoj součástkové základny — Diskety v praxi — Z80 — software pro 8085 — Roboty: integrace do systémů — Mikroprocesorová sběrnice pro devadesátá léta — DMM Rohde Schwarz UDS 5 — Hlukoměr Brüel a Kjaer 2230 — Optoelektronické součástky pracující s odraženým světlem — Zajímavá zapojení — Nové součástky a přístroje.

ELO (NSR), č. 2/1984

Technické aktuality — Kosmické letiště 39B — Počítače a hospodářská kriminalita — Měření času při sportovních soutěžích — Základy programování (7) — Programy — Modemy s akustickou vazbou pro mikropočítače — Kmitočty a vlnové délky elektromagnetických vln — Aktivní horní propust pro potlačení rušivých hluků gramofonu — Nf korektor a Fletcher Munsonový křivky — Nádražní gong pro modelové železnice — Automatický odpojovač odmrzovače zadního skla automobilu — Číslicový multimeter 5E (3) — Reproduktarové soustavy — Tipy pro posluchače rozhlasu.

INZERCE



Inzerci přijímá osobně a poštou Vydavatelství Naše vojsko, inzerční oddělení (inzerce AR), Vladislavova 26, 113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-9, linka 294. Uzávěrka tohoto čísla byla dne 12. 3. 1984, do kdy jsme museli obdržet úhradu za inzerát. Neopomněte uvést prodejní cenu, jinak inzerát neuvěřitelně. Text inzerátu pište čitelně, aby se předložit chybám vznikajícím z nečitelnosti předlohy.

PRODEJ

2 ks časové relé RTS-61 0,3 s—60 hod., 220 V/50 Hz (á 1500). Dodám i spinaci relé 220 V/10 A (á 50). Vše nové, i jednotlivě. J. Marek, Machuldova 573/25, 140 18 Praha 4-Libuš.

2 ks ARN738 (á 380) nové, dosku L11 (30) vstup AR 2/77, kúpim AR-A 2, 4/76, 8, 11/82, 7/83, AR-B 4/76, 5/83, ST 10/72, 1/81. J. Vydra, Lomonossova 24, 949 01 Nitra.

Nový BFR91 (175) pro TV antén: zesilovač na dálkový příjem, kázel: magnetofon stereo — Unitra M531S (2000), japonský Mono prináš SL-9 (1650), kvalitní. F. Frantík, Lučická 31, 120 000 Praha 2.

Digitrony 6 ks (150), skříň, kalk. Elka (80), krok. volič (10), GE p-n-p tr. (0,50). Ing. V. Forejtová, Nad úpadem 439, 149 000 Praha 4.

Lambda V., (1000). J. Jiřík, Lhůta 30, 332 01 Tymákov.

Grundig Satellit 2400 stereo (12 000), obě normy, digit. stupnice SSB, předvolba atd., japonská minivěž (11 000), Gramo S1-Q3 Technics (7500). Vojtek C., Kamýnská 13, 747 06 Opava.

Tangenciální gramošasi Mitsubishi LT-5V (13 000) minivěž Hitachi včetně repro (15 000). Z. Polák, Budovatelská 830, 500 03 Hradec Králové 3.

Nízkoušum. ant. zasil. VKV—CCIR přip. OIRT, zisk 25 dB (400) kanál. TV zasil. osaz. 1x a 2x MOSFET pro k. 5.—12. a 21.—60. (390, 490) zádrž pro TV k 26, kopie fy. Astro, potlač. 35 dB, propust pro k. 28., potlač. sous. k. 28 dB, obojí mohu přelad. na jiný k. UHF přip. VHF (290, 250), konvertor pro převod VKV-OIRT do CCIR (190), vše půjčím k vyzkoušení, napáj. zdroj 220 V/12 V (140). Ing. M. Krejčí, Dobročkovická 46, 100 000 Praha 10.

Cassette deck Pioneer CT3000M, vynikající kvalita (20 až 19 000 Hz). Nehraný (12 000). J. Křeček, Krteňská 777, 252 22 Praha 5-Řeporyje.

ZX81+16k RAM (10 000). M. Konopíský, Jiřího Franka 1742, 256 01 Benešov.

AR 60—67, 69, 70—76 (á 1, 2, 3) ST 60—74 (á 2). V. Karas. Na okraji 328./47, 162 00 Praha 6-Velešlavín, tel. 35 59 453.

Sinclair Spectrum 48 k, ZX-81, 16k RAM (18 000, 5900, á 2900), hifi zes. 2x 60 W a dálk. ovlád., 2 ks repro 70 W/50 l (2900, 2200). VKV jedn. BIP.

MOSFET (400, 600), tuner OIRT-CCIR, TV hry (1500, 600). Miloš Červinka, 281 63 Kostelec n. Č. L. 903, tel. 24 53.

Sinclair ZX81 nový + manuál (6000). Ing. V. Strnad, Gotwaldova 1063, 535 01 Přelouč.

MDA2020 (á 65), MAA741C (á 25). J. Tichý, Českomoravská 13, 180 000 Praha 8.

Sedmsegment. LED hp 5082—7740 8 mm (120).

J. Vosáhlo, Švermová 439/IV., 503 51 Chlumec n. Cidlinou.

Tuner JVC model JT-V.31 1,9 µV. (5000) málo hranič. Kdo nabídne tape deck Pioneer typ 608 HE, K. Valek, 378 42 Nová Veselice 82.

Přijímat 816A (5800), tape deck B116A (4800), sasi Technics SL-3300 (6800), zes. TW40 (1900)

2 ks reproboxy am. výr. 20 W/8Ω (á 1000). Z. Suráš, 687 61 Vlčnov 390.

Kvadrofonní dekodér SQ kompletne osadený na plošnom spoji s IO MC1312P, MC1314P, MC1315P + schéma zapojenia (700), 2 ks MC1312P (300), výbojku RVL 125 W (200), RVL

250 W (230). Projekční žiarovku Tungsram 1000 W (300). J. Húška, Rázusová 4, 031 01 Lipt. Mikuláš.

SI zes. 2x 30 W (1500), gramošasi (150), el. kyaru (1100), J. Brabenec, U stadionu 465, 675 21 Okříšky.

Mgf ZK147 + mikro + 3 pásky (1750), Hudba a zvuk 70, 71 (á 45), ST 78, 79 (á 30), různé AR 61—63, ST 80, 81, 77. Haz 69 (á 3) Franzis RPP 337, 135 (á 60). J. Kusála gymnázium, 755 11 Vsetín.

Reproduk. Corona hi-fi, 50/70 W, kalot. výšk. + stř. (á 1650). IO, OZ, C, min přep., TR112a — E12, AR, A, B 76—83, literaturu, koupím kvalitní trojkomb. V. Vavroň, Burkertova 93, 397 01 Písek.

Amatér. radio roč. 1959—1961 kompletní svázané v jedné knize (200). O. Horáček, Bitovská 7, 141 00 Praha 4.

IO pro TV hry AY-3-8500 (500). T. Varga, Zelezníčná 7/5, 945 01 Komárno.

Display osadený 3x LED v. č. 13 mm, červ., 3x 7448, 3x 7475, 3x 7490, vhodný pre DMM (600). Ing. Š. Bartek, Športová 5, 947 01 Hurbanovo.

Zdroj A3/82 (700), VKV jedn. A2/77 (400), senz. jedn. s predv. (250), mf zos. + šum. br. + stereodek. — B4/79 (400), ind. vyladenia A9/81 (100), zdroj (150), TV hry s AY-3-8500 (800). J. Zábranský, Panenská 4, 811 03 Bratislava.

CD4002 (á 20), CD4049 (á 30), VA556 (45), OM335 (200). E. Valentová, Tešedíkova 4, 841 06 Bratislava, tel. 93 32 02

Tuner Technics — ST7300 (4000). Nepoužitý. J. Veselý, Lipová 181, 250 67 Klecany.

Mechanika B200 (s nehrájící elektronikou) (400), vstup VKV díl A3 (300), dekodér stereo s A290, 4-KC509 (300), 2x MA3005 (á 50), MAA748 (40), konvertor VKV-OIRT na CCIR (150). V. Folvarčník, Leningradská 95/610, 9736 01 Havířov.

Novú kamery priemyselnej televízie maďarskej výroby + 3 objektívy (10 000). M. Potrovič, muž. slob. Ročianska 1, 831 05 Bratislava.

Mgf Unitra M2405-S (4500), šasi NC420 (2000), repr. sústavy Orion (3 pásm.) HS200 (3500), vložka Shure (400), kor. predzos. mag. dyn. prenosky (500), pásky Maxell, Agfa nahrané (á 155—205), LPs. Ing. L. Sokyra, Štúrova 38, 066 01 Humenné.

Osadený oživený dosku s AY-3-8500 bez prepišačov (600). V. Dian, Soblahovská 33, 911 01 Trenčín.

Cievkový magnetofon B730 stereo v dobrém stave (3300). M. Slezák, Družstevná 477/100, 916 01 Stará Turá.

Sony hi-fi všetko: FM-AM Receiver STR2800L 4x 20 W (7800), gramo PS5100 (4600), magnetofon TC252 (5600), reproboxy SS5177A 30/50 W 2 ks (4500), sluchátka DR-5A (1100). D. Šutek, Valová 14, 912 01 Piešťany.

Sinclair ZX81 + 16 kB +, velké klávesnice + interface (připojení tiskárny, flopy, rozšíření na 64 kB) + kompletní literatura s progr. knihou v Basic, 2. knihy her, 5-kazet s různými hrami (originál) (13 000). J. Záhora, Němčická 1112, 140 000 Praha 4, tel. 46 44 24 — po 17.00 hod.

TI58C nepoužívaný (4100). G. Hladík, Rehořova 5, 130 000 Praha 3, tel. 22 96 214.

8 ks Jap. dyn. RAM 4116 — 200 (1000), vyzkoušené. O. Lukavský, Pštrossova 33, 110 00 Praha 1, tel. 29 61 86.

Sharp PC1251, program. kapes. kalk., 3486 kroků, 4, 2 kB RAM, 24 kB ROM, rozšířený BASIC (9800). M. Nedost, Podskalská 27, 128 00 Praha 2.

Gramo NC440 s JVCZ-4S, 20 až 25 kHz (á 2900) zesil. TW120 (1250), reproboxy 100 W 8 Ω 20 až 20 kHz (900), sluch. SN62, SN50 20 až 20 kHz (300), palcové přep. SP741 0 až 9, + segment (á 10), staveb. SQ dek. (600), 2 páry motorola MJU 3055/MJE2955 90 W/5 A, 60 C (190). S. Slezák, Vyžlovka 239, 281 66 Jevany.

Vešk. kov. části na kosočtv. ant. dle AR B6/81 (600), ant. 12Y2-0,92 pro 88 až 100 MHz dle AR B 1/84 (800), 4 ant. KC91-BL (Xcolor) upravené pro K55 dle AR B 1/82 (2000), nf gener. BM269 (4000), ant. rotátor (1000). K. Urban, Vyžlovská 50, 100 00 Praha 10, tel. 78 14 396.

Cassette deck NEC K311E, 30 až 16 000 kHz (metal), Dolby, ind. LED, servis zaj., stříbrný, perf. vzhl. (6400) i přenos. TV. Videoton, úhl. 31 cm (2980), tuner ST100 (1900), mgf B73 HiFi, málo hraný (2600). S. Tesař, Fučíkova 1023, 252 63 Roztoky.

Barevný přenosný televizor Elektronik 430, v poruše (2800). B. Sýkora, Krokova 20, 796 01 Prostějov.

Sony zos. TA1630 (6000), FM, AM tuner ST3950 (7000), tapecorder cievk. + 2 náhr. motory (7000), 3 pásm. repr. (1700). P. Kotešovský, ul. Febr. vif. 8, 955 01 Topolčany.

AR od r. 1960—83 vázaná i jednotlivá čísla (á 5), přepínače, relé, tranzistory, voliče TV, vychytovací cívky, elektronky, odbornou literaturu, plošné spoje částečně osazené aj. (5000). Pište o co může zájem. J. Hochmann, Biřkov 15, 340 13 p. Křenice.

Radiopřijmač RA5350S Prometheus + 2 reproboxy Videoton D402 (6000) a gramošasi MC400 (3000). L. Karbáč, Rijn. revoluce 11, 682 01 Vyškov.

Quadro sluchátka fy Telephonics, fixler effect s quad adaptorem pro poslech ze stereo (á 1800). J. Hudák, Polárná 20, 040 01 Košice.

Terometr 0 — 100 Ω (400), vrak mgf B42 (bez elektroniky) (300), kónv. VKV CCIR — OIRT (150), MCA460 — 660 (á 20), alter. 12 V/42 A (1000), motorek s přev. ze stř. 12 V (200), MP40 — 150 μA pol. ± vym. za MP 80 — 100 μA pol. ± nebo prod. a koup., koupím WK 533 37 (2x) — 39 (1x), BNC — pan. zdří. a zást. (6x) a TV Štěleš. S. Stuchý, 739 41 Palkovice 538.

Komunikační přij. svýc.—jap. výr. Globephone GS8008DX, LV, MV, KV 1,6 kHz — 30 MHz, SSB, reg. sel., 5 pásem VHF a 1-UHF squelch, dig. disp. 220 V/12 V (20 000). J. Kočka, 289 12 Sadská 56, tel. po 19.00 hod. 963 56 so. ne. stále. **Hi-fi tuner Grundig RT100**, všechny vlnové rozsahy, 6 předvoleb VKV-CCIR atd. Cítilost je při 26 dB, 1,4 μV na 300 Ω (3000). M. Kos, Zborovská 826/6, 460 01 Liberec.

C5020D (á 300) čas. relé 0,6 s — 60 h (400), kúpím MP bloky, fah. pok. 22 K/N — 9 ks, pristrojové skrinky. Sirota, Súmráčná 17, 821 02 Bratislava. **Tuner 3603A** hiFi, výborný (2500), optičteny WK 164/12, 13 (á 80, 90), KY710 (á 5), KA213 (á 5). Kúpím zrkadlovú gulu na disku a iné efekty. D. Sirota, Súmráčná 17, 821 02 Bratislava.

Mgi Erkel 822, málo používaný, st. elektronky, seznam zašlu, (1000+200). O. Stěpánek, Brněnské nám. B10/9, 946 3 Kolárova.

Termistorové perličky (20). Ing. Šroubek, Karlovarská 115, 323 17 Plzeň.

Čas. relé Mera — 3 s — 60 hod. (1500), čas. relé TU60 — 3 s — 60 hod. (1000), relé RP210 (100). L. Němec, 552 11 Velichovky 66.

Dynamická RAM Mostek, MK4027-P3, 4096 × 1 bit, zabudovaný refresh cyklus, pájená, včítane dokumentácia (á 60). Ing. M. Gajdoš, Kováčska 1, 831 04 Bratislava.

Stereo radiomagnetofon JVC, přenosné i na síť, (5000). V. Kupcová, Dukelská 1857/2, 412 01 Litoměřice.

TV hry s IO AY-3-8810 (1500). J. Jureček, 30: výr. osvob. 186, 789 91 Štíty, tel. Šumperk 90 12 09.

Studio Echo, nové (5500). Rodinné důvody. R. Slenc, Pouchov zadní 330, 503 41 Hradec Králové.

Osazené desky (built and tested), tuneru Ambit, vstupní jednotka, MF a dekódér, firemní práce, součástky Toko, včetně dokumentace, nové (3000). Ing. B. Křemének, U majáku 418, 763 51 Gottwaldov.

RX-R4 v původním stavu, včetně zdroje a dokumentace, rozsah 1,48—12,8 MHz (1600). J. Růžička, U škol 887, 685 01 Bučovice.

Kalkulačku TI-Avstar-Nav mode. V. Vítvar, Moravská 2411, 470 01 Česká Lípa.

Různé RA součástky, nové 90 %, použité 50 % z SMC. Seznam proti známce. Pavla Vladimír, Leninova 1, 795 01 Rýmařov.

Reproduktor Celestion 15", 100 W, 50—8 Hz (4500) a radmf NEC RM1250E. jap. výroby v záruční lhůtě (7500). B. Novák, Hybešova 645, 530 03 Pardubice.

Diktafon TESLA D8 též nepoužívaný s přísl. (400). Pro TI-59 50 ks MG štítků nových (250). A. Marek, P. P. 14, 735 14 Orlová 4.

Trojkombinaci Rosita (10 000), výkon 60 W. J. Veselý, Lipová 181, 250 67. **Jap. cívkový tape desk AKAI 4000 DS MH II** + 3 pásky Basf profesional metal kotouče ø 18 (10 500). Z. Venkrbec, Leningradská 262, 405 05 Děčín IX.

BM366, BM223 uvedete cenu, cuprexit, prodám širokopásmový zes. I. až V. pásmo (380). J. Durec, 916 01 Stará Turá 1224.

Rádiomag. NEC RM-1250E (8500), AY-3-8500, 8610 (500, 700) 741, 748, 725, D147 (50) 74192 (40) LCD, LED čísla (90). M. Ondřejkov, 059 84 Výsné Hágy.

Novou obraz. B126S (400), desky zes. SMBA 810 AS (45), mf zes. 10,7 MHz (200), vstup VKV (110), čas. zákl. 10 MHz—0,1 Hz (280), voltmetr R vstup. 10 M Ω (350) tahové pot. (3) stíněný vodič; konektory, cívky, C, ZD, T, IO, např. KC(2) TTL SSI (2—8) KU611 (4). Vše měřené, oživené. F. Houska, Fučíkova 2614, 276 01 Mělník.

IO HEF4080BP (300). Ing. L. Pachta, Černigovská 1354/504, 500 06 Hradec Králové. **Gramo šasi JVC L-A 21** (4600). Přecházím na Compact Disk. J. Ryška, Hornická 1023, 696 03 Dubňany.

Trafonavječka s odvíjecem, počítadlem a mot. (4600), krizová navječka s odvíj., počítadlem (380), manuál 4 oktávy (450), spínaci bronz. péra se stř. kont. (2,30), hi-fi přenos. raménko, zvedáček, antiskating (480). K. Fajtl, Zborovská 1116, 397 01 Písek.

Bas. reproduktor RFT 50 — 100 W/4 Ω (1900), obrazovky AW 43 — 80, 25QP20 (50), hifi boxy 2x 50 W/8 Ω (á 1800), Stereodirigent (800), elektronky 604, LV3, STV280/80z, EL51 (20—50), zpěv. boxy 2x 80 W/8 Ω (á 1600), ARZ669 (50), ARO689 (45); transport. box robust. okov. osaz. 2x ARO667 (200), hifi boxy s konc. zes. Texan 2x 100 W osaz. 4x ARV 161, 4x ARO667, 2xARN734, 1x ARO667 (á 45). M. Hochman, Krčín 45, 549 02 Nové Město n. Metují, tel. do zam. 715 87.

IO, T, L z mf., civ. soupr. a kostičky, C otoč. přep. řady WK 533, ferit. jádra hrn. a E, relé, trafo. i plechy, jedn. čísla AR od r. 1963, odb. zahr. lit. a katalogy, RM 32P, EK 10, starý osc. (200,100, 60). Končím, seznam proti známce. V. Cibulká, 5. května 1460, 440 01 Louny.

IO 7400, 10, 26, 50, 51, 111 (5), 7470, 137 (10), 7476, 161, 175 (15), 74259 (20), 74180, 197 (30), 74H30, 50, 51 (10), 74S181 (60), 74S182, 280, 573 (40), 74LS51 (10), 74LS259, 298, 375 (20), 75107, 108, 110, 150, 154, 451, 461 (20), FZH161 (30), F9614 = TI SN55114 (15), DM8123, DS8838, DS36 179 (25), tranzistory BSV10-10, ZN3646 (5), BSY18, BSY 62/5 (10), BSX62-10, AF239 (20), elko 1 μF, 40 V (2). Súčiastky sú odborne vyletované z nepoužívaných dosiek. K väčšine IO dokumentácia, kópia strany (1). V. Gajdoš, Kutuzova 6, 831 03 Bratislava.

Kvadrozesilovač 4x 15 W s pseudokvadrokódérem a SQ dekódérem s IO dle AR B3/76 (4200). I. Formánek, Fučíkova 912, 675 51 Jaroměřice / R 912.

Časové relé RT, -61, 0,3—60 hod./5A (800) nepoužité. J. Čásar, Svatoplukova 437, 951 16 Nitra.

BTVP C-430 (slabý obraz — 3000), BM215 (bez MP. — 150), W-metr (50), Dolly (200), KT809A (120), trf. 12 V/8,3 A (90), vrak el. VΩ-metr M-107 (100), DN 9-3 (80), TR13 (10), KF124 (3), KZ799 (4), 9WN67420 (15), TE121—5 (10), tel. relé jednotl. + dvojité (7+12), el. počítadlo 12 V (20) aj. trf., R (vice W), C, elky, T, D, sluch. ARF 260 (200). Seznam proti známce. M. Havlík, VPA KG/PGS, Kutuzovova 8, 832 28 Bratislava.

Tuner Technics ST7300, SV, VKV, CCIR, odstup šumu 70 dB, citl. 1 μV (5200), popř. s konvertem pro příjem OIRT (140). Z. Morávek, 507 51 Holovousy.

Kalkulačku Commodore s adapt. 66 fci, 9 paměti, výpočet integrálu, převody angl. mér a jiné (2000), kalk. Novus 821 s adapt. zákl. fce ± 500%. L. Pfeiffer, Nerudova 16, 741 01 Nový Jičín.

Philips N 4450, 3. motory, 6 hlav, cívky do ø 26,5 cm (13 500,—). D. Kopecká, Praha 8, Podlipníkho 21.

Kompletání elektr. části pro bar. hudbu na zabudování 4x 80 W (290), regulátor otáček pro mot. a vrtáčky 220 V (180), napájecí k tranz. radiu 6 V a 9 V (160), bar. hudba se světelným panelem 8 žárovek (780), směs radio součástek (200), sluchátka 4000Ω (50). Jen ná. dobrík. Cena a poštovné. I. Duda, Arbesova 2, 638 00 Brno. **10pásmový equalizér** (700). V. Vojtka, Garbiarska 11, 040 00 Košice.

Hi-fi věž Pioneer (19 500), gramo. Technics (5500), 2x repro JVC 60 W (5000) se stojany, skříní (600), kompletní LP Beatles (4000).

V bezvadném stavu. L. Votruba, Husova 268, 264 01 Sedlčany.

A277D (UAA180) (á 80), MDA2020 (á 60), LQ410 (á 75), A250D (á 50), A244D (á 80), A290D (á 50), různé MAA, MH, KT, KU, KD, KF. D. Sirota, Súmráčná 17, 821 02 Bratislava.

Reverzni jednotáž servomotor s prevodovkou do pomala (10 ot/min.) 220 V/0,55 A, vhodný na anti. rotátor (300), repre ARO942 (400), ART481 (150), ARE667 (40), plynule regulovatelné trafo prim. 120/220 V, sekundár 0—220 V 1,7/3 A (400). M. Klímková, Cihelní 1, 748 01 Hlučín.

Sinclair ZX Spectrum 16 k (1700). J. Plevač, Družstevní 152, 405 02 Děčín X.

2 ks. bas. repro. Hi-fi ARN8604/4 Ω v záruce (á 1260). V. Hyžák, Rokytnice 431, 755 01 Vsetín. **AY-3-8500** (400), různé souč., a koupím ARA 1, 2, 3/81 ARB 1/81, 1, 2/83. J. Řehka, 384 22 Vlach. Březí 410.

Hi-fi rameno P1101 (1150), obrazovku typ D7-G11 (300), vlnoměr 30 kHz—112 MHz (220), vše nové, jen pišemně. J. Mandík, SNB 18, 101 00 Praha 10.

Měřicí přístroj PU120 (500), RC generátor TESLA TM52423 (400), radio — tranzistor Riga 302 (300), radio — tranzistor Selga (200), a koupím vadné měřicí přístroje SSSR L4312, L4313, L4317, vadné měřicí přístroje L4340, L4341, L4311, L4323, S. Zeisberger, 747 44 Březová 7.

Viazané ročníky RK r. 1967 až 1981 a AR r. 1972 až 1981 (á 60). Ing. Dušan Čintala, Hrnčarska B-10, 081 01 Stropkov.

Stavebnici továr. čís. DMM 3,5 LCD — ICL 7106 (1950), čip CPU Z 80 (850), tov. čís. hodiny/LED 8 mm, MOS, X-tal (1500). Závodský, Rovníková 14, 821 02 Bratislava.

REVOX A77, perfektní stav, bohaté přísluš. (plexi-kryt, konc. zesišováče, NAB adapt. atd.) Cena 19 000 Kčs. Tel. 33 63 108 od 8—15 hod. J. Homolka, Sumberová 9, 162 00 Praha 6

Koupě

Osciloskop, nf gener. R. Sglunda, Okrajová 33, 736 01 Havířov — BL.

Nf zes. 10,7 MHz vhodný k vf dílu ST100 a filtr SFC, 10,7 MHz. P. Konvalina, Klostermannova 1795, 143 00 Praha 4-Modřany.

7QR20, Lambda 5, RZ69—77, IO: SO42P, SO41P. J. Panský, 341 53 Pačejov 68.

Citlivý detektor kovů. RNDr. P. Sztačo, Cimburová 9, 130 00 Praha 3.

K. pár obč. radiost. plechy El40 (i celá tr.), starší radiomat. (větší množství — levně). T. Miota, Doubravčická 8, 100 00 Praha 10.

Sedemsegmentový číselník, případne 3 kš LED LQ100 (LQ110). Súrne. P. Šlesár, Hanžlíčková 9, 821 03 Bratislava.

IO: TDA1028, TDA1029, NE542, LM387, AR roč. 76 až 75. M. Lukš, Čajkovského 33, 130 00 Praha 3.

Rx: MwEc, KwEa, LwEa, UKwEm, UKw, FUHEv, FUHEt, FUHEa, FUHe, FUHE, FUHEC, EBL3, EK2, EK3, Köln E52, KST Körting, EMIL, CIHLA, EZ6, Karlík, R1155A, FUG16, FUG200, RaS a jiné. V chodu dobrě zaplatím. Odkoupím v vrak. Elky: LDI, LD2, LD5, RV, RL. Prodám 7QR20, B7S2 (100, 250). O. Böhml, Kovopodnik, Pohr. stráže 31, 669 02 Znojmo.

Jaderná elektrárna k. p. DUKOVANY

přijme pracovníky do 45 let s praxí v energetice nebo v příbuzných oborů

- mechaniky měřicích a regulačních zařízení
- mechaniky výpočetní techniky, (vyučen (USO), praxe 6 let, platové zařazení D 7-9)
- vedoucí referenty péče o základní prostředky, požadované vzdělání USO, 9 roků praxe, plat. zařazení T 11
- sam. inženýra koordinace a řízení oprav zařízení MaR, požadované vzdělání VŠ, praxe 6 let, plat. zařazení T 12
- sam. inženýra pro kontrolu a opravy zařízení MaR, požadované vzdělání VŠ, praxe 6 let, plat. zařazení T 12
- sam. inženýra pro programové vybavení, požadované vzdělání VŠ, praxe 6 let, platové zařazení T 12
- sam. inženýr pro procesory, požadované vzdělání VŠ, praxe 6 let, platové zařazení T 12
- sam. směnového inženýra výpočetní techniky, požadované vzdělání VŠ, praxe 6 let, platové zařazení T 12

Organizovaný nábor povolen v Jihomoravském kraji. Možnost získání družstevního, stabilizačního bytu. Zlevněný elektrický proud, perspektivní zaměstnání.

Informace podá:

Náborové středisko pro JE Dukovany, k. p. Brno, Pekařská 10, 610 00, telefon 33 41 20.

ARV261 (do 100) i použité (i více ks), případně vyměním za BFY90. P. Jakubec, Hanušova 9, 772 00 Olomouc.

2 ks filtru SFE 10,7 MD nebo obdobné. Cenu respektuji. P. Majerčín, ul. Mládežnická 294, 418 01 Břeclav.

ARA, ARB, RK od r. 1973 do r. 1981 nejradijší vázané. ARA 2, 3, 7/83, různé IO, T, D, LED, číslovníky, koaxiál, patice, měřidla, přepínače, konektory, transf. plechy, tahoře P-22K/N, C-56/50 V, IFK 120 aj. Uvedete množství a cenu. L. Dušek, 561 56 H. Čermná 287.

IO - LA3201, LA4100. J. Matyáš. Hrabkov 164, 082 33 p. Chmelná Nová Ves.

IO - μA 739, XR4212CP, LM324, LM348, MAA741, udejte cenu. J. Balář-Hudák, 330 36 Pernáreč 107.

Krystal 468 kHz. V. Balář, Výškovická 95, 704 00 Ostrava 3.

ICM, disp. FET, DMM, IO, měř. tech., efekty, tuner, ročenky, ST-aj. P. Vanc, 503 64 Měřín.

MM5312-14-16, IMC7038, NE555. J. Franěk, Údernická 1408/DI. 020 01 Púchov.

KA261 — 5 kusů, TR161 po 3 kusech: 1k, 2k, 4k7, 10k, 18k, 15k, 22k, 30k, 68k, 100k, 200k. Nabídnete. Z. Petráš, Revoluční 981, 666 01 Tišnov.

Pár obč. radiostanic v dobrém stavu, min. výkon 0,1 W. M. Trnkačký, Bludovická 2, 736 00 Havířov. TX nebo TCVR na VKV pásmo 2m. Cenu respektuji. Koupím signální generátor na KV do (400). M. Dubský, ul. A. Zápotockého 288, 261 02 Příbram VII.

Niekoľko desiatok prepínačov 1 z 10 TS21200XX a 14 a 16 kolíkových patic a 74121, ponúknite aj s cennou. P. Kurbel, Panelové sídlisko 1125, 926 00 Štôréš.

MP80 — $\pm 25 \mu A$ až $\pm 0,5 mA$. S nulou uprostřed. J. Krejčí, Na podlesí 1469, 432 01 Kadaň.

SAA1070, 1058. krystal 4 MHz, SFE, SFW, LED, číslicovky, stejnosměrné motory (2–10 W) a další IO, tranzistory. V. Nedvěd, U stadionu 148/14, 434 01 Most.

Keramický filtr 10,7 MHz, 6 ks nabídnete. V. Podstata, Žerotínova 1554, 508 01 Hořice v-Podkrkonoší.

Televízny hry Atari, televízor Šilelis C401. Alexander Cizmár, Leninova 306, 946 12. Zlatná na Ostrove, tel. 932 16.

AY-3-8610, AY-3-8710, CD-4011, AS77D, len bezvadné. Petr Peško, Pod hájom 965/27, 018 41 Dubnica n.v.

Tranzistor AF139 (GF507). V. Navrátil, 533 33 Staré Jesenčany 25.

TVP typ Orava 230, stav nerohoduje. Josef Znamík, Riegrovo nám. 36/III, 290 01 Poděbrady I.

Repro ARV3604 — 2 ks, AVZ4604 — 2 ks nepoužití. Nabídnete. L. Taichman, Jičínská 167, 742 58 Přibor.

Osciloskop, popis, cena. M. Želék, 533 64 Lipoltice 77.

Vadnou odpovovou dekádu L 110, případně kryt a karousel jako náhr. díl. P. Waldhauser, Příbramská 2031, 470 01 Česká Lípa.

Koax: 50Ω i väčšie, množstvo, 3 ks. dodaj kondenzátory 60 pF (napr. ž. TX-RSI), súrne. V. Šimonek; Lula: 21, p. Tehla, 935 35 Levice.

Prijímač 816A, gramo šasi NC 420. S. Mišo, Lošonéc 115, 919 04 Smolenice.

2 ks repro ARV161. V. Ševčík, Strážovská 8, 018 51 Nová Dvůrka.

Osciloskop i amatérsky, měřidlo 100 μA, DU-10 nebo podobný. L. Chromík, Petřvald 1112, 735 41 Petřvald u Karviné.

Tr. - 2N2955/2N3055, MJ2955/MJ3055, BD311/BD312, BD709/BD710, IO, NE555, vrtáčky 0,7 mm, patice 24k, 16k, 14k, ktoru navinie trafo, podla tabuľiek, LED diody atd. J. Slušniak, Radvaňská 10, 974 01 Banská Bystrica.

10 ks kapacitných hričkových trimrů 3 až 30 pF. V. Plíštil: Obránců míru 1377, 431 11 Jirkov.

Elektronky EL34, Patice na elektronky EL34, trafo plechy El 40. Z. Hoffmann, Jiráskova 47, 344 00 Domažlice.

Starší menší osciloskop toy. výr., IO 7216, A. M. Licek, 538 25 Nasavrky 199.

Plech. skříň Lambda 5 i bez před. panelu. Ing. M. Pokorný, Ženíškova 9, 702 00 Ostrava.

Keramické filtry 2 ks SFE 10,7 MD. Cenu respektuji. M. Zatloukal, Wolkerova 821, 768 24 Hulín.

Integrovaný obvod NE6468S, 2 ks, nové. R. Soška, Komenského 56, 766 01 Val. Klobouky.

Miniaturní krystal 15,935 MHz, 38,225 MHz, nebo jakýkoliv subharmonický. P. Horská, Výškovická 88, 704 00 Ostrava 4, tel. 37 30 04.

ARA 2/77, 2/78, ARB 1, 5/80, 2, 3/81, prodám 2x repro ARV168 (až 50). V. Hraško, Hrádecká 1, 312 14 Plzeň.

Krystal 468 kHz, osciloskop do 10 nebo 20 MHz. M. Zakřecký, Vendryně 110, 739 61 Třinec X.

Servis. dokumentaci TV Color 110, přesné min. odpory, digitrony, LED čísla, IO D147. J. Bartoš, Kamenná 96, 789 74 Rohle.

Repro ARZ 369 — ARV 081 i jednotlivě. J. Janda, Palackého 100/102, 612 00 Brno.

BFR90, BFR91, ZM1081, přep. WK 533 42. V. Brázdič, Čeledná 540, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem.

Tranzist. FET 2N4416 nebo BF245 nebo E300, J300. B. Staněk, 378 42 Nová Včelnice 458.

Lambda V, IFK120, BM420 (460), BM370; BM429, Magnetometr MK5, mikroohmetr MO ds., elektronky EL42, EL861, EF860, EF861, ECC960, GR27-10, GR29-60, EF183, EF184, EF800, EL82, reproduktory, zvukovody, tlak. dózy starších kinosoustav. (Kinolektrik, Klangfilm, Philips), novější tuzemské i zahr. nehrájící či poškozené reproduktory a další ea. měniče, 20 ks potenc. TP 640 22K/N příp. vym. za TP 640 22K/G větší množství 0,82M TC 215, 0,39M TC 215, 0,22M TC 215, 27 nF TC 183, zdroj 0—35V/0—5 A, s jistištěním a omez., tranzis. KD337/338, komunikační přístroj K13A, starší i poškozenou el. TV přenosovou kamérou + monitor, záruvzdor, sklo na halog. vanu 1000 W, TV kamerový statív, 8 kanál. strmivač Ariston, předesilovač Ariston-Gradient a mgt. dozvuk, zaříz. i poškozené, starší i poškozené studio mgf. např. SJ100 atd. M. Hochman, Krčín 45, 549 02 Nové Město nad Metují.

Hledat kovů, výkonné. J. Kabát, Maskovice 4, 257 44 Netvořice.

VÝMĚNA

Různé radiosoučástky (polovodiče, pasivní prvky a jiné), za přepínač pro KV pásmo nebo prodám a kupím. P. Kolomazník, 671 66 Litoměřice 7-1.

TI BASIC — 99/4 vyměním, různé programy, tisklé i na mg. kazetách. Nabídnete. Ing. J. Kouba, Skalka 691, 383 01 Prachatic.

Knihy: Intel. Component data Catalog. MCS80—85. T. Instr: The optoelectronics data book za Sobotka—Kurs čísl. techn., "Bázíz: Zajímavá logika, Hra a logika v 85 úlohách. Syrovátko: Zapojení s IO. J. Medřický, U elektrárny 2, 170 00 Praha 7, tel. 37 79 040.

Rádiomag. Sharp GF-1740 nový, nepoužívaný, tranz. přijímač M10 VKV, SV. za nové tov. mer. přístroje, osciloskop, AY, 741, 748, 7447, LED čísla. M. Ondřejkov. 059 84 Vyšné Hágy.

RŮZNÉ

Kdo zapojí či nebo odprodá plánky na efektová zařízení (echo, vibrato, imitátory zvuků, strobskop a jiné). T. Hégr, 584/1, 471 24 Mimoň.

Schéma zes. Sony TA-AX4, zapojíte, odměna. L. Vaculík, Hviezdoslavova 1332, 753 01 Hranice.

Kto zapožičá alebo predá schéma vstupnej jednotky VKV — OIRT aj CCIR na vstupu s MOS (BF900)-s popisom cievok, a schému zosilovača 2x 200 W vhodného pre hudobné účely s max. skrešením 3 %. P. Rybář, Leningradská 67, 911 00 Trenčín.

Kdo opraví kazetoradio Palladium. Nenahrává. M. Zeman, Nad turbovou 10, 150 00 Praha 5-Košíře.